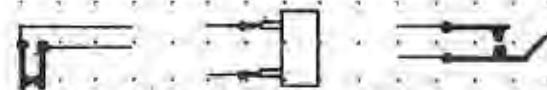



Der Bauschaltplan, auch Montageplan genannt, dient als wichtige Unterlage für die Verdrahtung von Fernmeldeapparaten und Anlagen. Dieser Plan gibt mir die genaue örtliche Lage der Bauteile, sowie die Drahtführung an. Schaltsymbole finden hier keine Anwendung es werden nur einfache konstruktionsmäßige Darstellungen gezeichnet, welche die Anschlußpunkte für die Verdrahtung erkennen lassen. Minus- und Plusleitungen werden im Ring verlegt.

Folgende wichtige Punkte sind beim Erstellen des Bauschaltplanes zu beachten:

Die zu zeichnenden Verbindungen zwischen Lötstift und Drahtzuführung sind mit einem Punkt (.) herzustellen, z.B.



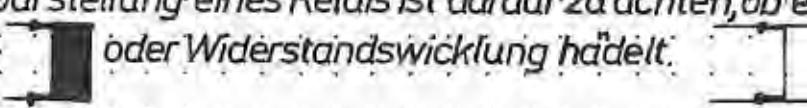Bei der Darstellung eines Relais ist darauf zu achten, ob es sich um eine Erreger- oder Widerstandswicklung handelt.




Wird eine Wicklung nicht beschaltet, so werden nur die Lötpunkte eingezeichnet z.B.:

auf Stift 1-2 ist eine Erregerwicklung,

auf Stift 5-6 ist eine Widerstandswicklung



Stift 3 nicht beschaltet

Stift 1-4 ist eine Widerstandswicklung

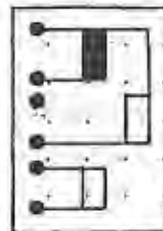


Die Bezeichnung des Relais steht auf der Stirnseite, Bezeichnungen der Lötstifte und Kontakte entfallen.

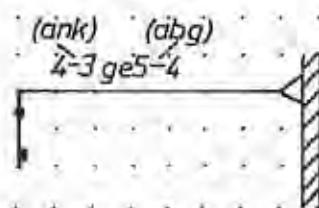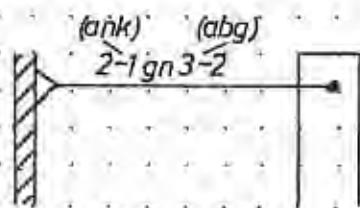
Bei doppelter Drahtzuführung an eine Lötfahne wird immer der ankommende Draht links, der abgehende rechts von der Drahtfarbe bezeichnet.



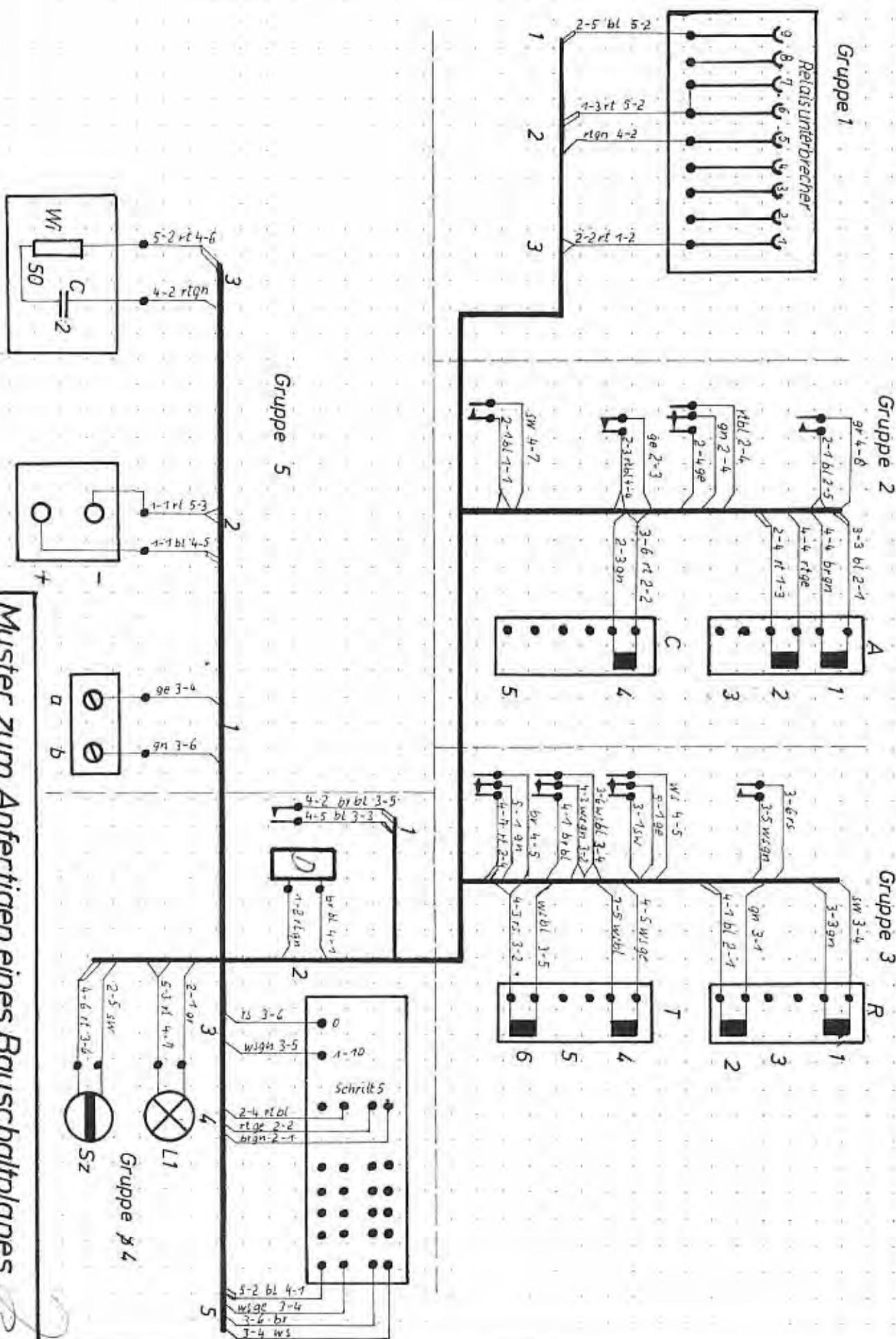Hinweise zum Anfertigen von Bauschaltplänen




Nach Betätigung von $S_{I,II}$ und III laden sich die Kondensatoren $C_1, 2$ und 3 über $S_{IV, V}$ und S_{VI} und R_1 . Nach dem Ladevorgang werden $S_{I,II}$ und III in Ruhestellung gelegt und $S_{IV, V}$ und S_{VI} betätigt. Die nun in Reihe geschalteten Kondensatoren $C_1, 2$ und 3 ($U_g \approx 180\text{ V}$) entladen sich über R_2 und den Glimmer. Nach dem kurzen Aufleuchten des Glimmers ist der Entladevorgang beendet, S_{IV}, V und III werden in Ruhestellung gelegt.

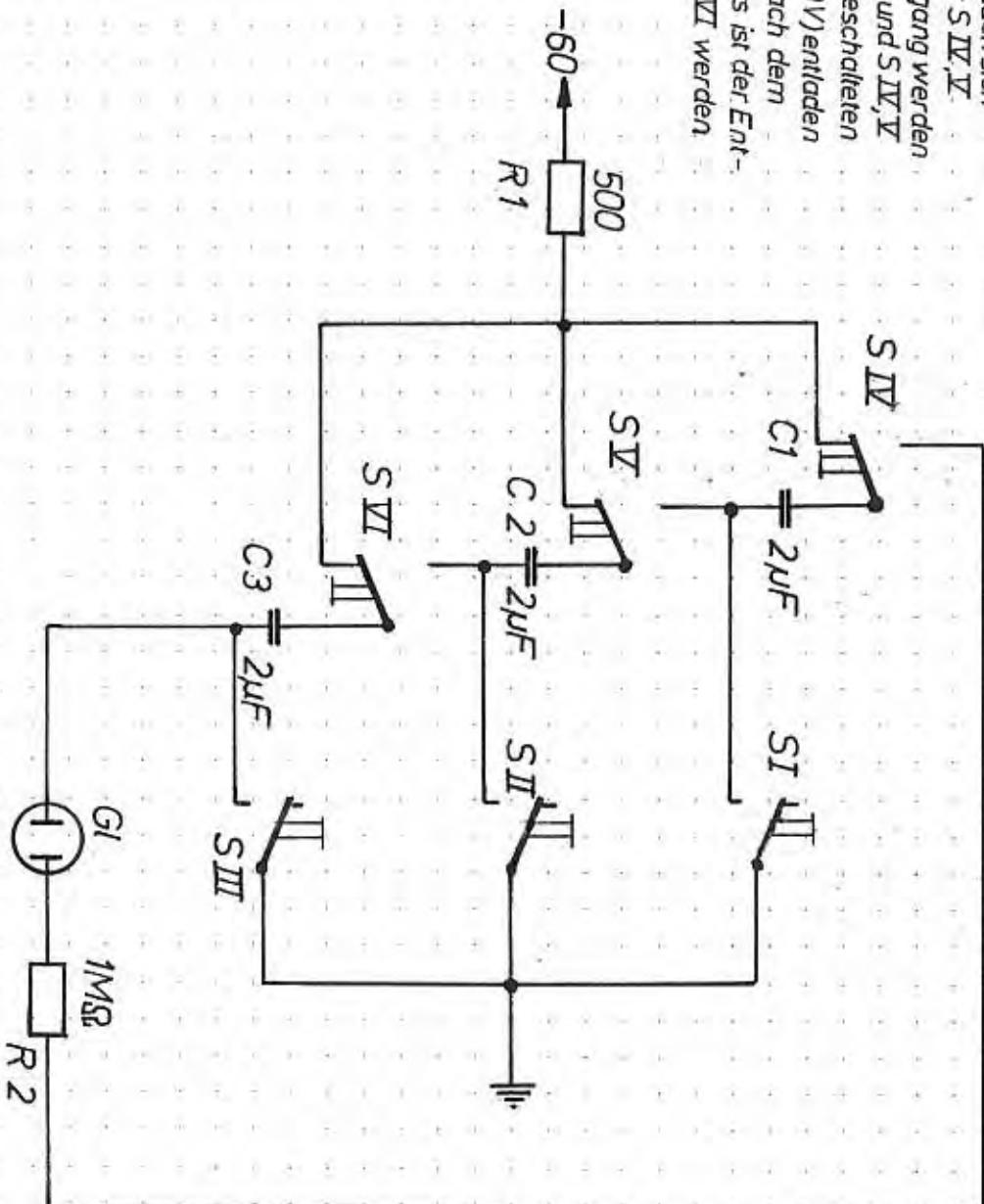

Spannungsvervielfachung mittels Kondensatoren

Drückt man die Taste T II, so ist der Stromkreis geschlossen. Es fließt ein Gleichstrom von + (Erde) über T II zum Lötpunkt. Hier teilt er sich. Der eine Teilstrom fließt über ρ_{III} und durch die Primärwicklung des Übertragers nach -. Auf der Sekundärseite des PU wirkt sich das als eine positive Halbwelle aus. Der andere Teilstrom fließt über das P-Relais, welches anzieht, nach -. ρ_I und ρ_{III} gehen in Arbeitsstellung. Nun fließt der erste Teilstrom in anderer Richtung durch die Primärwicklung. Es wird die negative Halbwelle induziert. ρ_{II} unterbricht das Relais, ρ_I und T fallen in Ruhelage. Durch Wiederholung des Vorganges entsteht auf der Sekundärseite reiner Wechselstrom. x Funkenlöschkreis

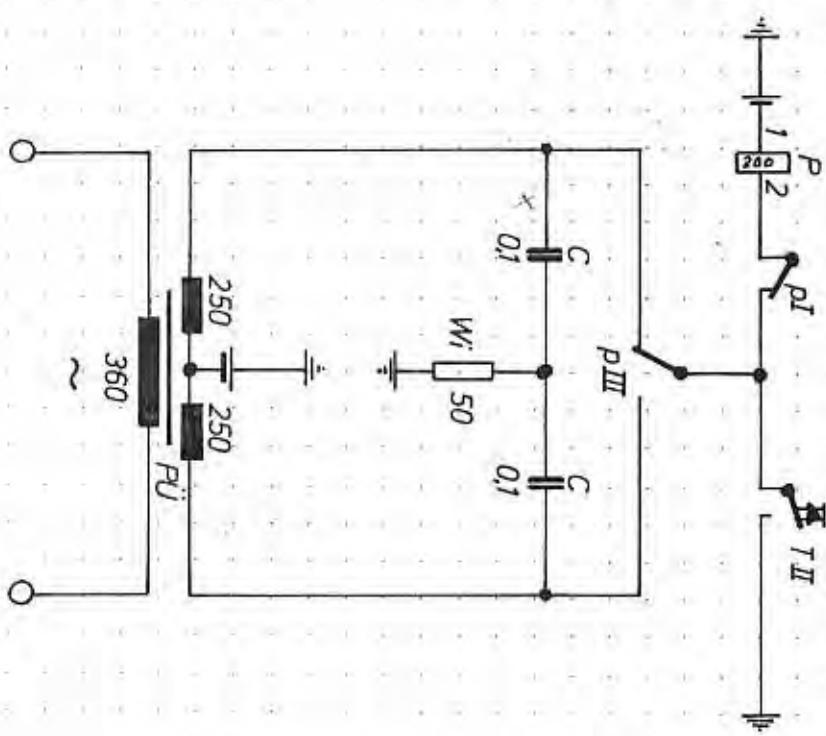

Relaispolwechsler

2

Tischapparat W48**Aufgabe der Einzelteile des Tischapparates W48**

nsi = Impulsgabe
nsl = Unterdrückung der letzten zwei Impulse dadurch 200ms größerer

Zeitgewinn bis zur nächsten Zifferwahl.

Kurzschluß der Sprecheinrichtung 1.Kackgeräusche v.Fernh. abzuhalten.

2.Impulsverzerrung durch Induktion auszuschalten



W100+C 1uF=Funkentlastung für nsl

1uF = Gleichstromsperrre

W400 = Leitungsnachbildung

Dämpfungsschaltung der Induktionsspule=Unterdrückung der Raumgeräusche

Mikrofon parallel zu Wi 400 und 95Ω = Konstanthaltung des Mikrofonstromes

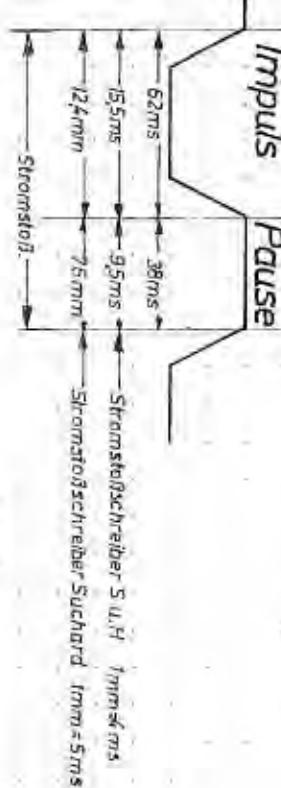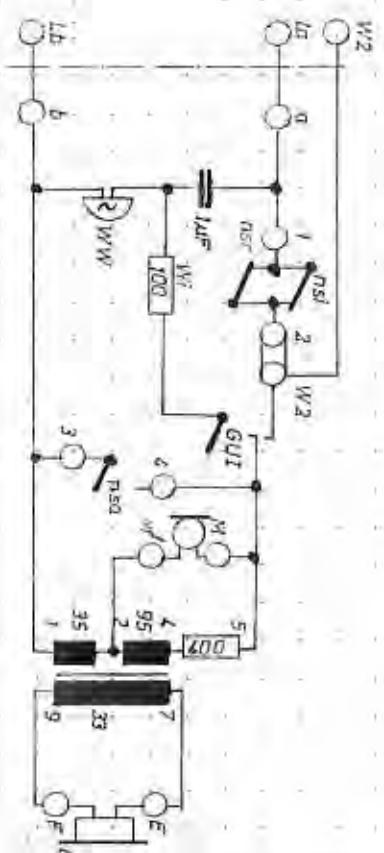**Mikrofon**


Bezeichnung	Betriebs - Stromstärke in mA	Widerstand
Sprechkapsel DB	0.0504	12-23Ω
Sprechkapsel W2B	0.0304	50-130Ω
Sprechkapsel (W2B)3	0.030A	150-300Ω


Wechselstromwecker

Bezeichnung	Widerstand in Ω	Windungs - zahl
Induktionsspule 95Ω-b Ltg-dLtg.	2x300	2x6600
Die Differenz wird auf den Fernhörer wirksam. Ank. Sprechströme werden nicht beeinflusst. Sie durchfließen Indsp. in gleicher Richtung.	W 38	1500
	W 50	12000


Mikrofon als Wechselstromquelle Beim Besprechen wird Mikrofonstrom vom Sprechwechselstrom überlagert. Er fließt 1.Induktionsspule 95Ω-b Ltg-dLtg.
 2.Induktionsspule 35Ω-b Ltg-dLtg.
 Die Differenz wird auf den Fernhörer wirksam. Ank. Sprechströme werden nicht beeinflusst. Sie durchfließen Indsp. in gleicher Richtung.

Werte von Bauelementen

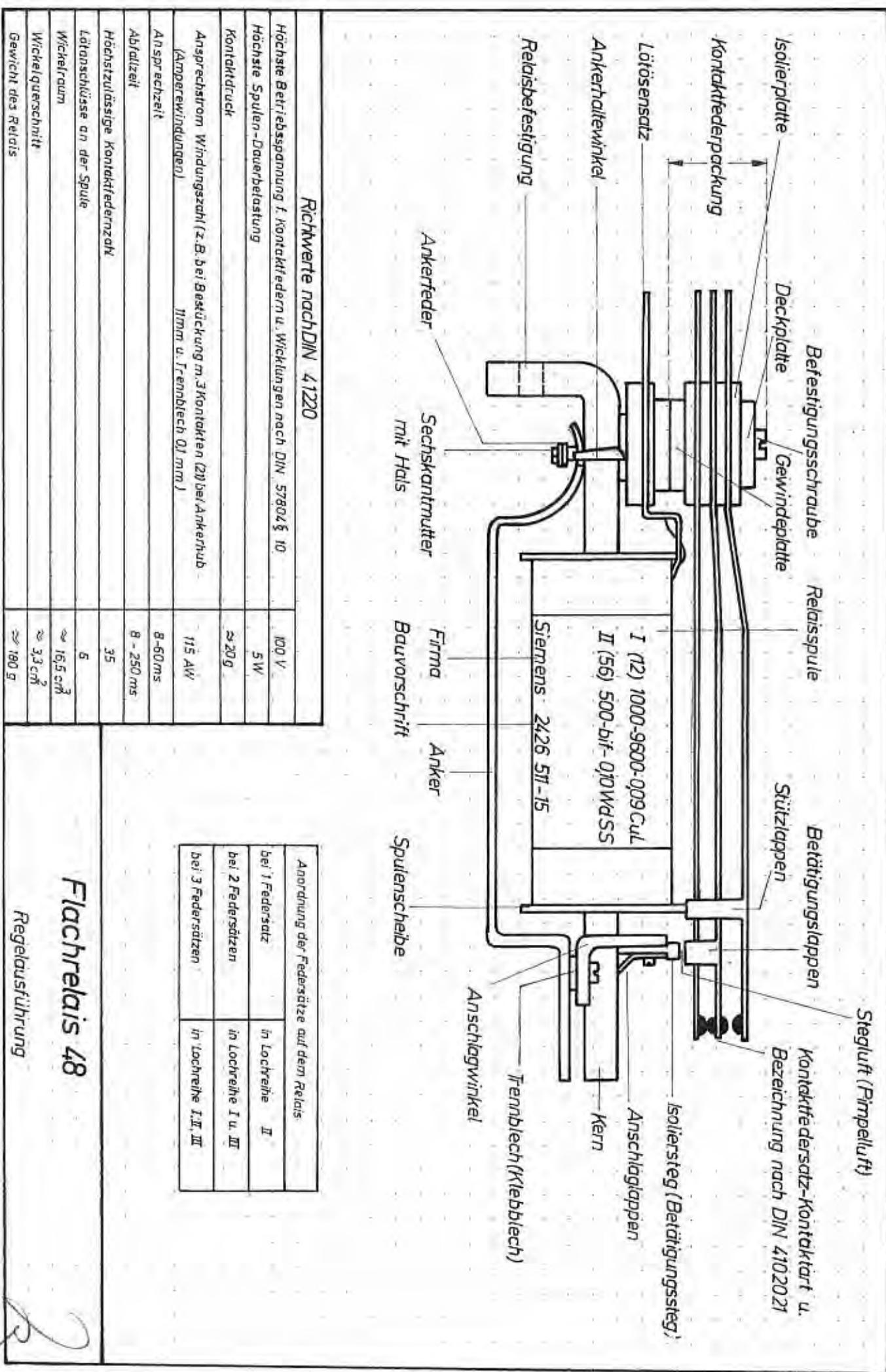


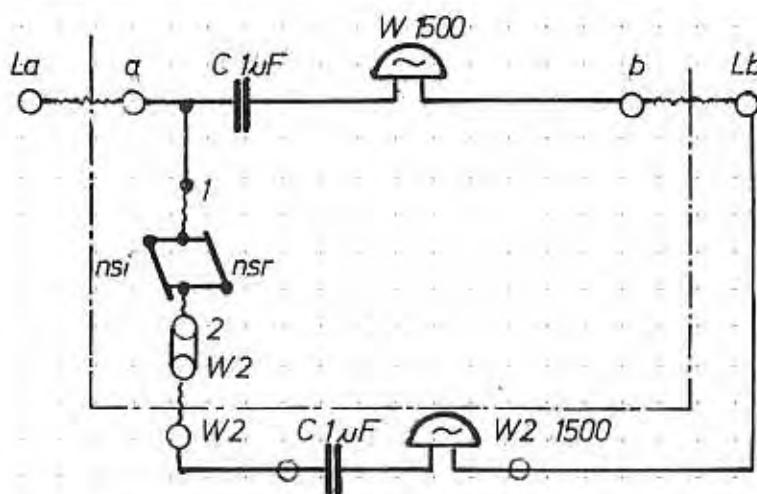

1. Ankommender Rufstrom

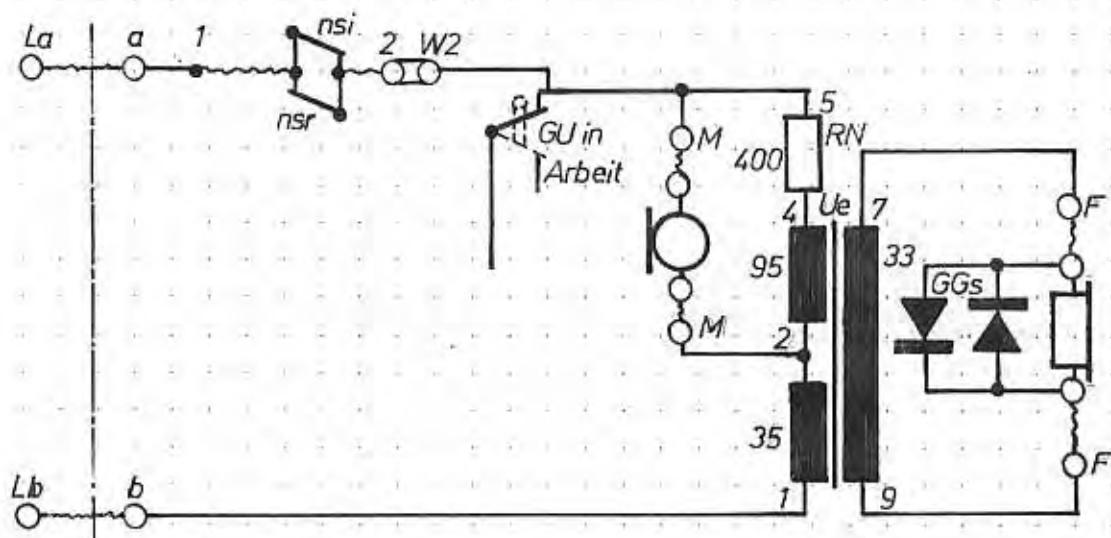


2. Gesprächszustand

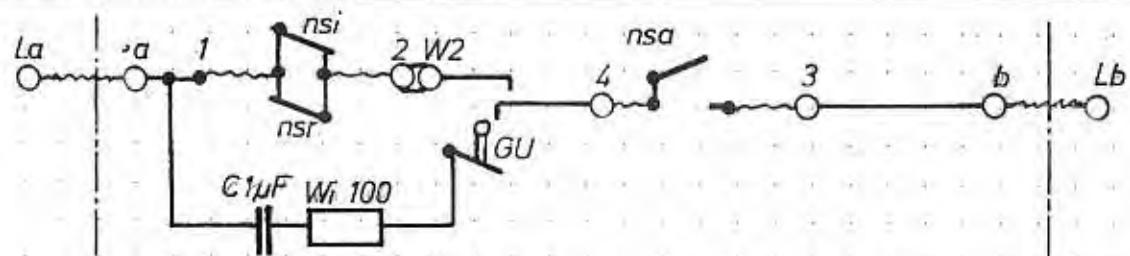


3. Wählstromkreis mit Funkenlöschung

Tischapparat W48 Stromlaufauszüge


22

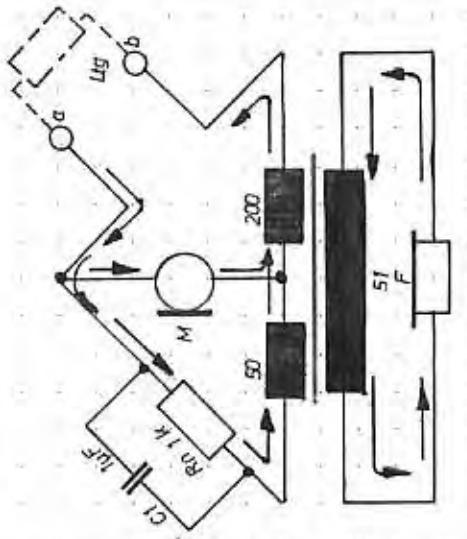

ESTHETIK.

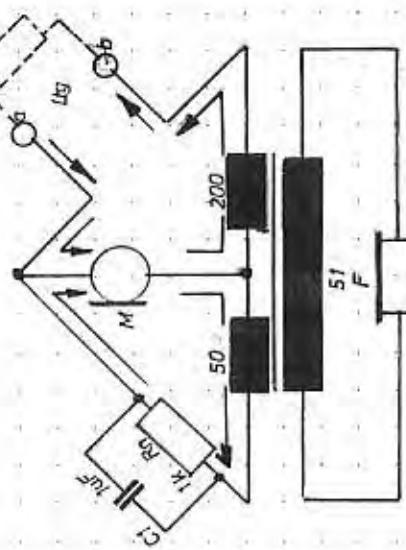


abgeh. Gespräch

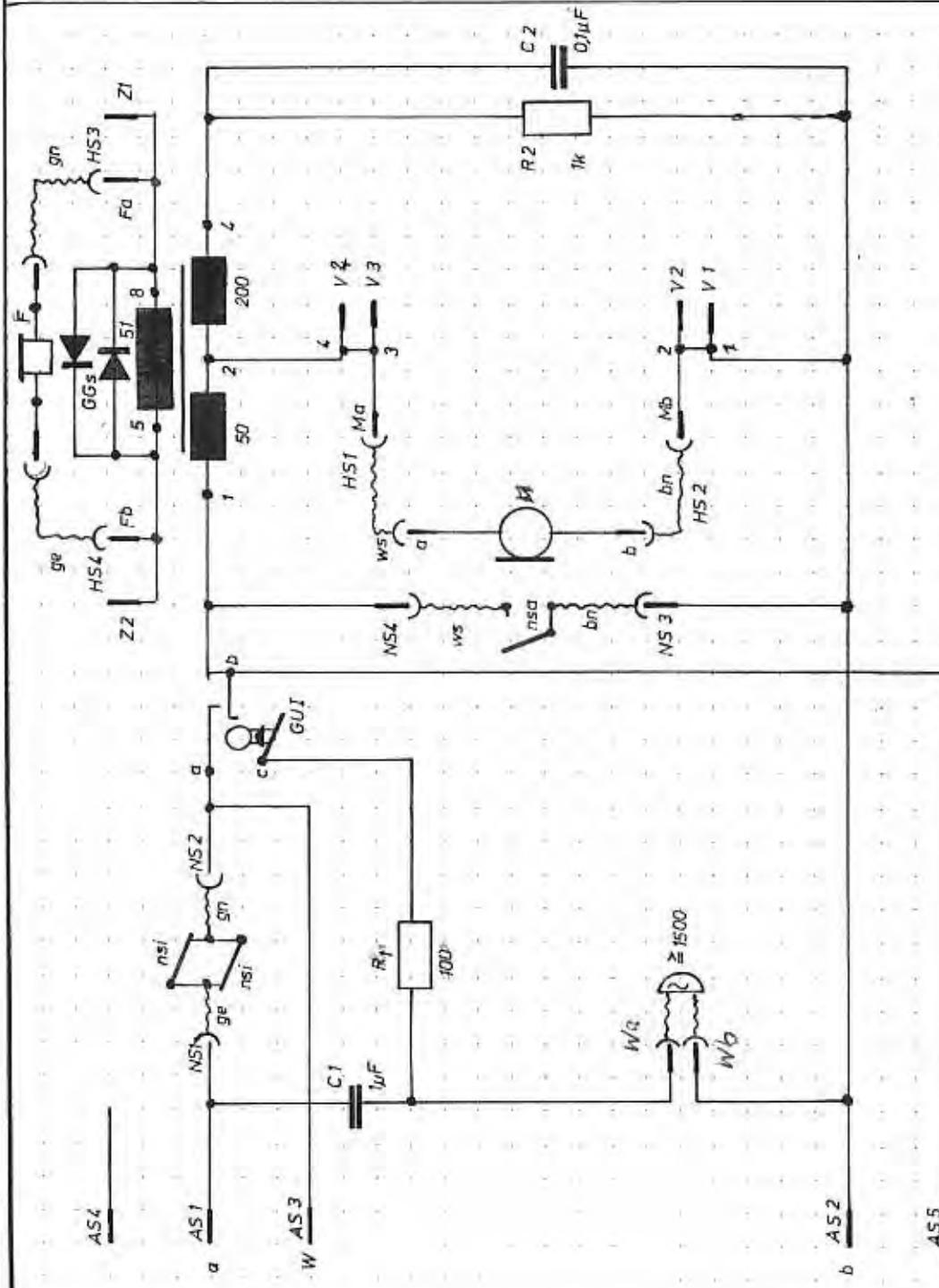

Fernsprechfischapparat


611

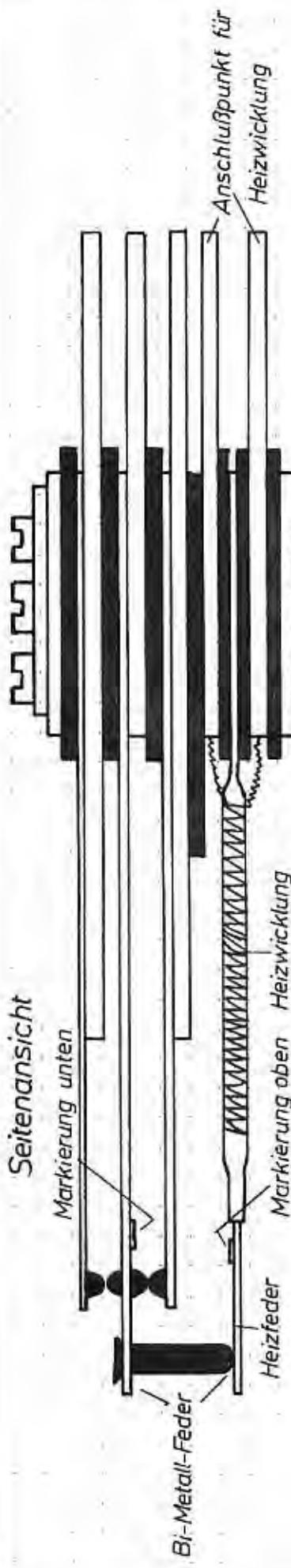

Schaltzeichen nach DIN 40713

(Relais mit elektrothermischer Verzögerung)

Th

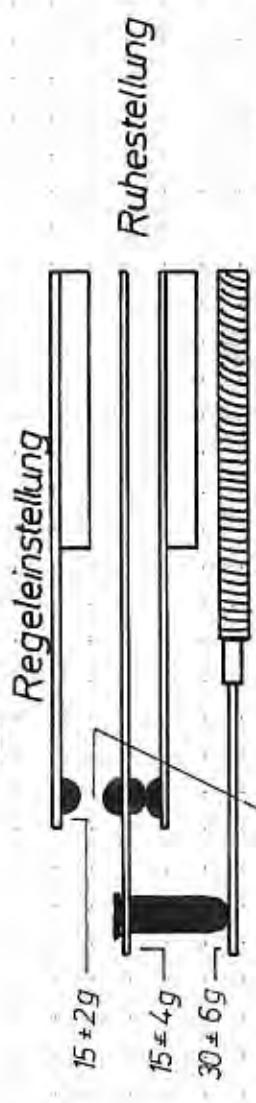


Kennwerte nach RPZ 409 N 687

Bauart nach RPZ	Widerst. R (Ohm)	Windung WOL5	Draht- durchm. (mm)	Nennstr. N (mA)	erfordert. Heizleistung $I^2 R$ (W)	Arbeitsseite Kontaktkontakt	Umschaltekontakte		Ruhestellg.
							Ruhestell. Kontaktkontakt Ankerhub (mm)	Schaltzeit. (sek.)	
t _a	70	= 180 (1g)	0,1	100	17	0,5	20±7	10±4	
t _b	200	= 117 (1g)	0,07	120	29	10	14±4	5±2	
t _c	300	250 (1g)	0,08	75	17	0,07	10±4	20±7	
t _d	600	500 (2g)	0,08	50	15	0,07	30±10	10±4	
							45±13	30±7	20±7

Abnahmefedigungen für
RPZ 409 N 287
Hitzdrahtfedersatz 30 a

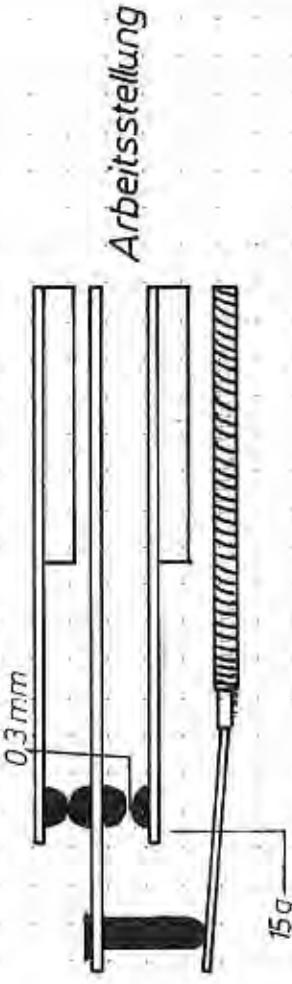
Kontaktkontakt der Schaltzeit entsprechend nach Kennwertabelle
festgelegt. Gilt in Relaisübersicht als „Ankerhub“




(Thermorelays)

Was ist beim Schichten und Justieren eines Relaisfedersatzes zu beachten?


Bevor man ein Relais beschichtet, sucht man sich die Kontaktfedern zum Relaistyp und für den gewünschten Federsatz passend aus. Nachdem man sich die restlichen Einzelteile für das Relais (Spule, Anker, Ankerfeder, Gewindeplatte, Isolierstücke, Ausgleichstücke, Deckplatte, Schrauben) bereit gelegt hat, kann man mit dem Einlegen in die offene Schichtvorrichtung beginnen. Als erste legt man die Gewindeplatte ein, dann folgen Isolierstücke im Wechsel mit den vorgespannten Kontaktfedern (Reihenfolge beachten, zwischen legen der Spannplatten am Ende der Kontaktfedern nicht vergessen!) und den Abschluß bildet die Deckplatte mit den Schrauben. Um ein richtiges Pressen des Federsatzes zu ermöglichen werden in die Schichtvorrichtung der Kontaktfedernanzahl entsprechend starke Zwischenstücke beigelegt. Nach dem Verschrauben wird der Federsatz auf das vorher zusammengebaute Relais gesetzt. Ist das getan, so sind die Kontaktfedern so zu justieren, daß sie genau parallel zueinander und übereinander verlaufen, daß die Kontaktkuppen genau aufeinandertreffen und daß sämtliche Abstände der Kontaktkuppen und die der Stegluft sowie die Federdrücke stimmen. Als Werkzeug dazu verwendet man einen Federspanner. Nach einer nochmaligen Kontrolle ist das Relais einsatzbereit.

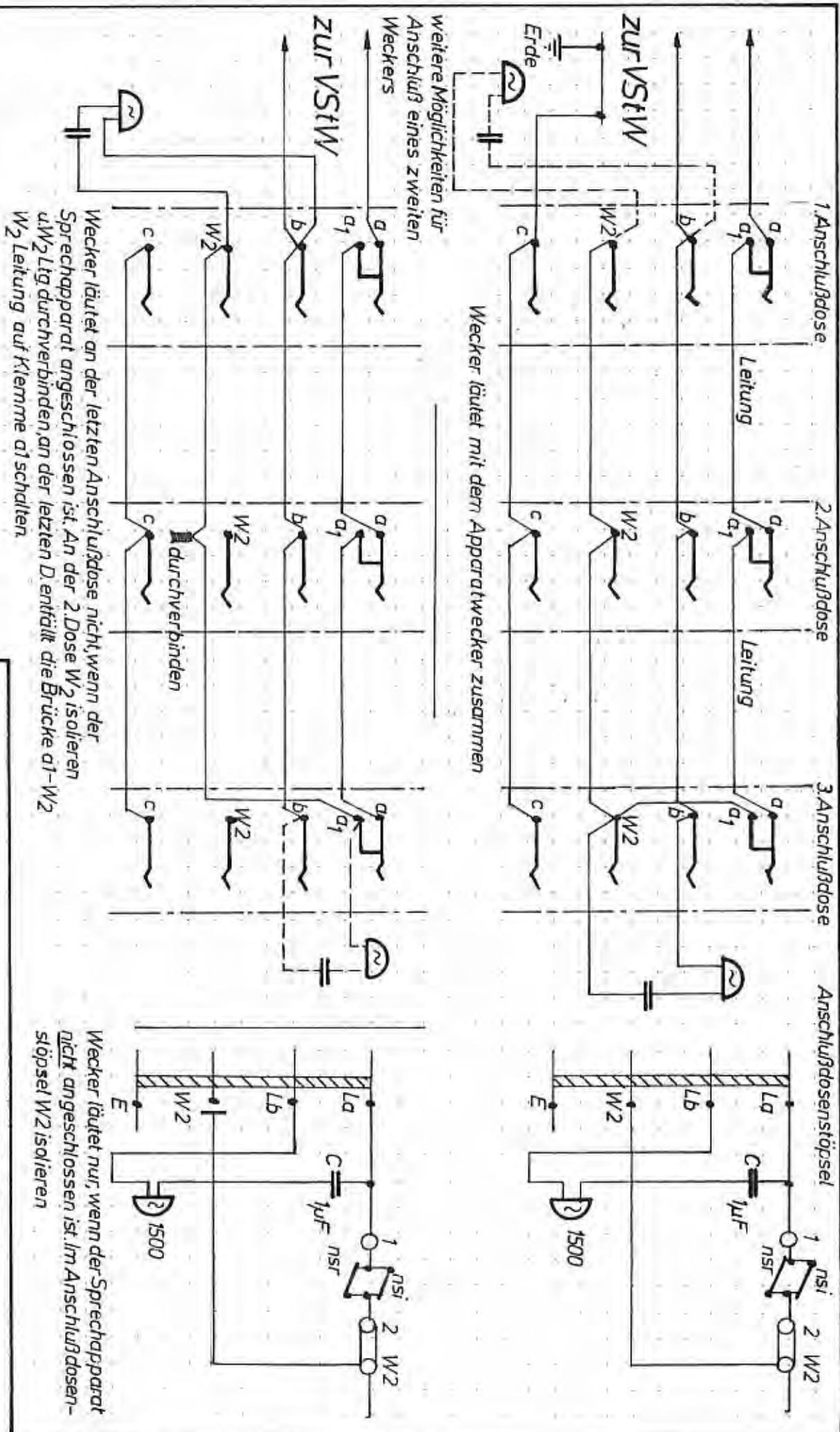

Anschriftenanlagen ZB 50

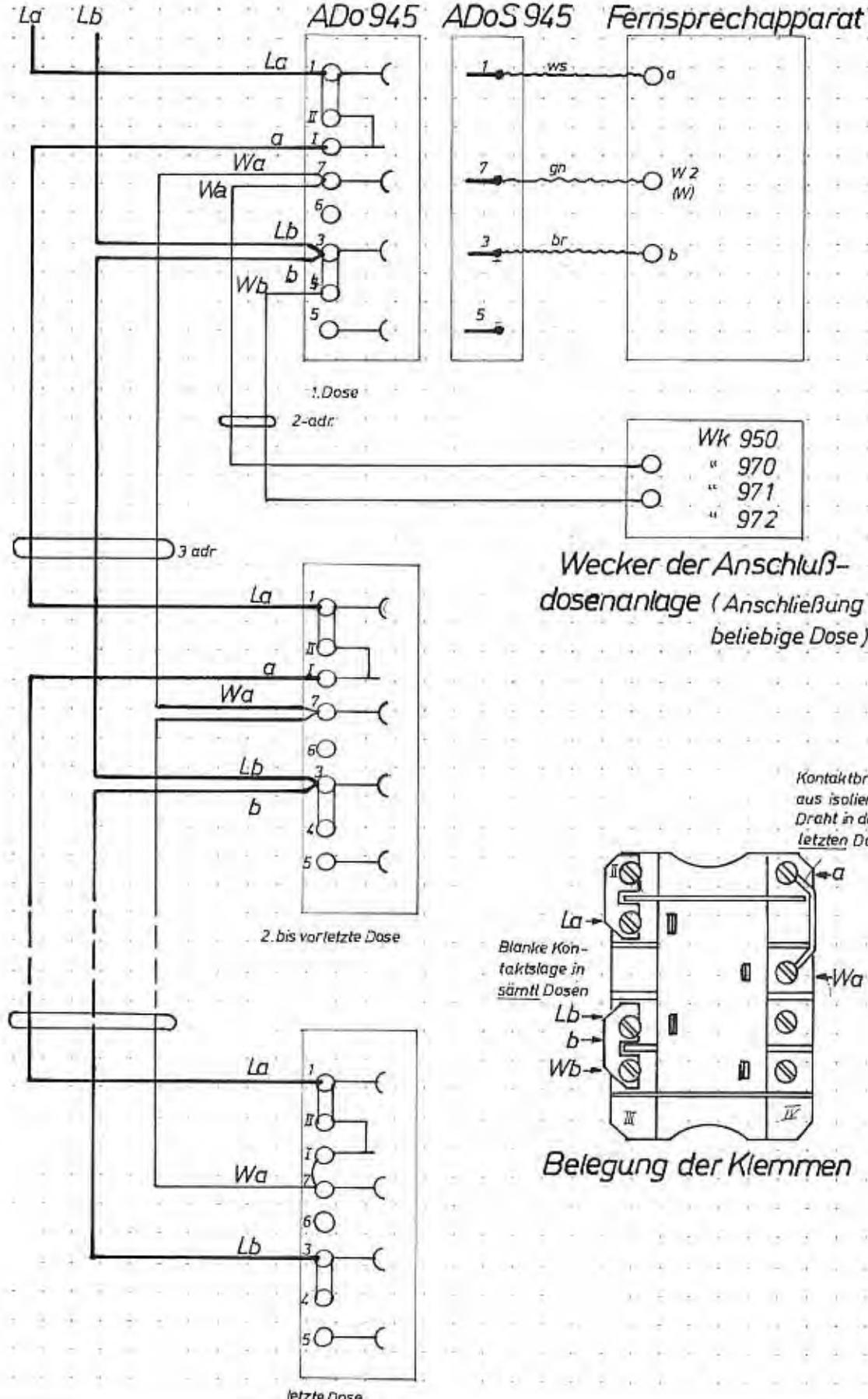Anschluß-Ltg.

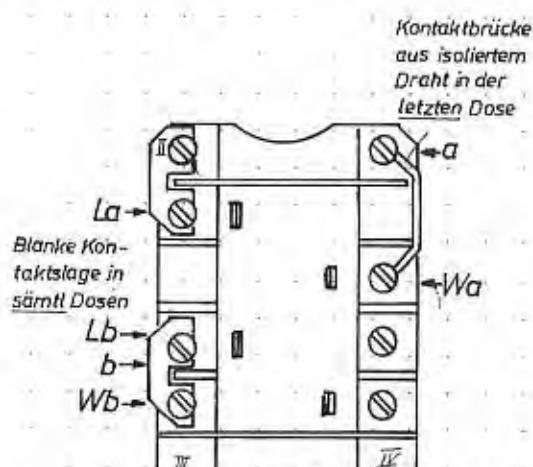Wecker der Anschluß-
dosenanlage (Anschließung an
beliebige Dose)




Belegung der Klemmen

Anschlußdosenanlage 94
bei HAs und NSt ohne E-Taste (ohne Abschaltung d.Wk d. Dosenanlage)

2

Amtsleitung in Mitte der Anschlußdosenanlage 94

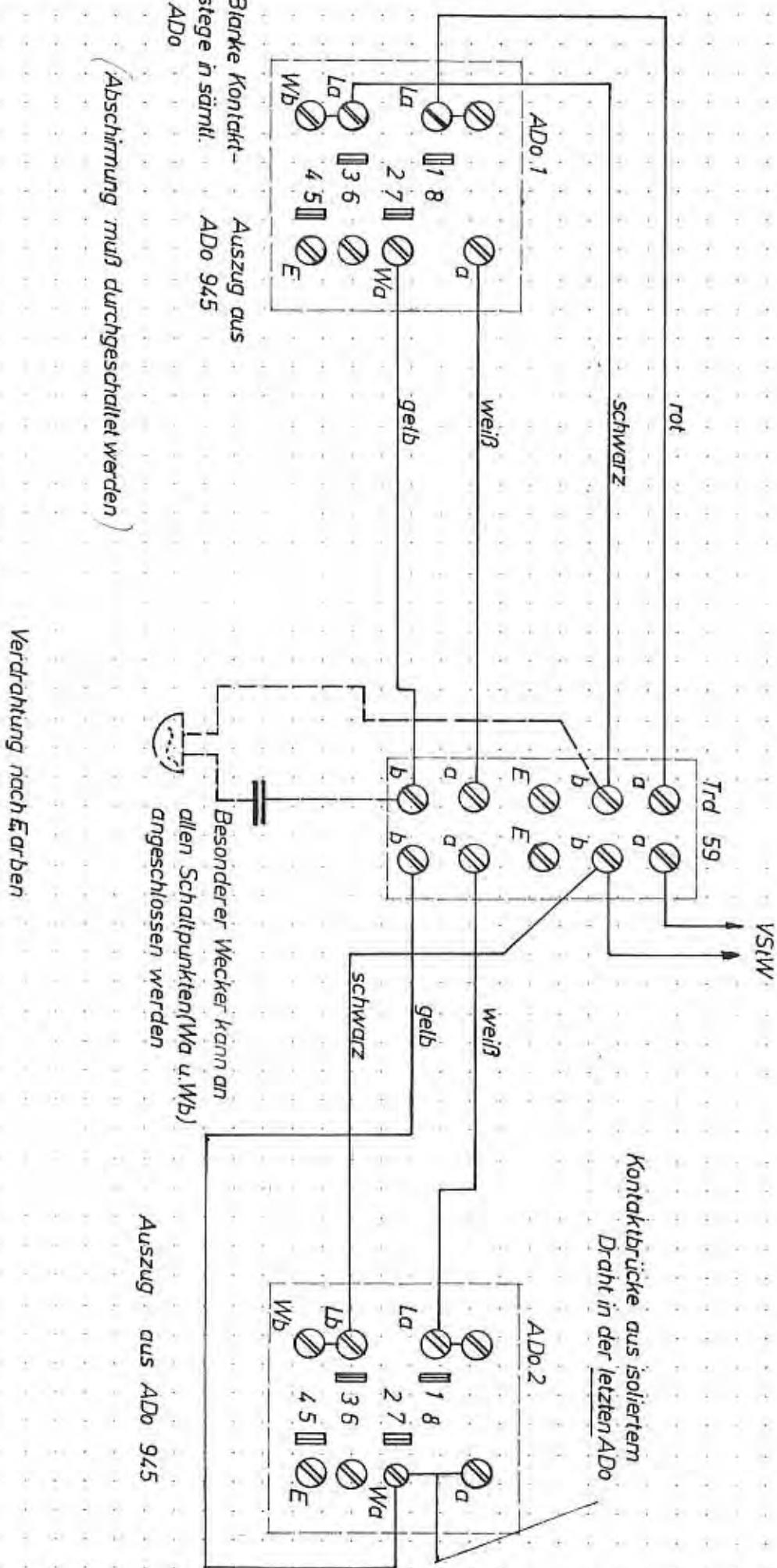

RNSt 1

RNSt 2



RHSt

1RHSt spricht mit Amt

Beik.RNSt 1

Beik.RNSt 2
Beik.RNSf 2Beik.RHSt
Beik.RHSt




Beik.RNSt

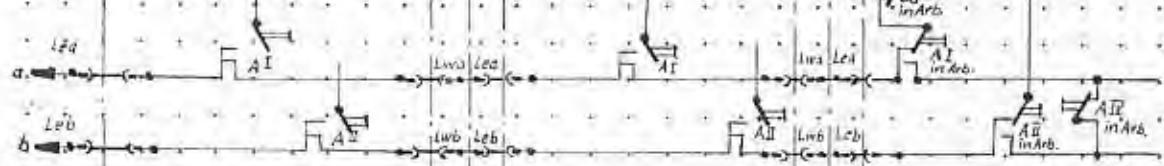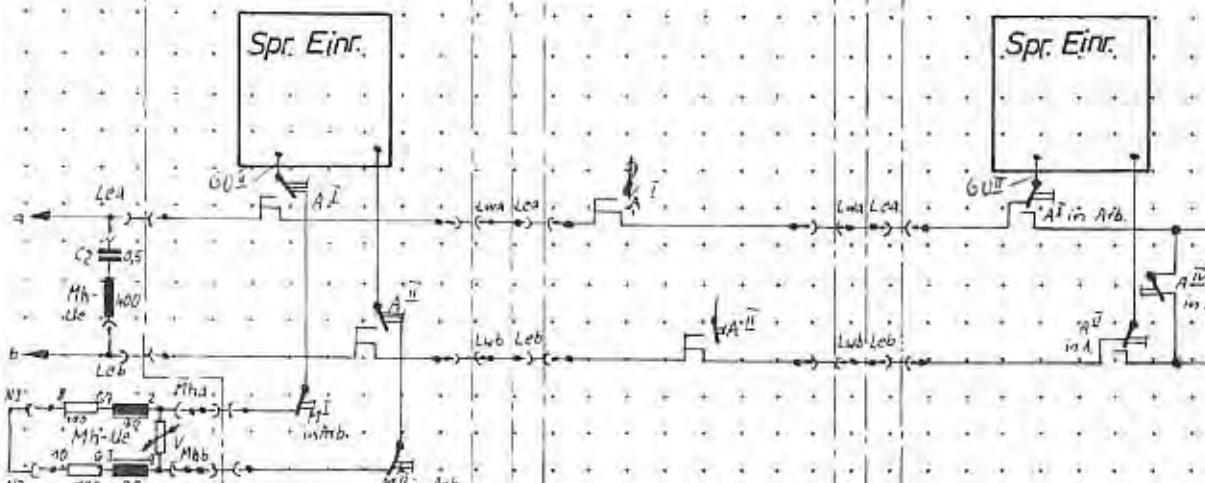2. Schauzeichenkette3. RNSt 1 hört mit

Reihenanlage 202 1/2

Stromlaufauszüge

78

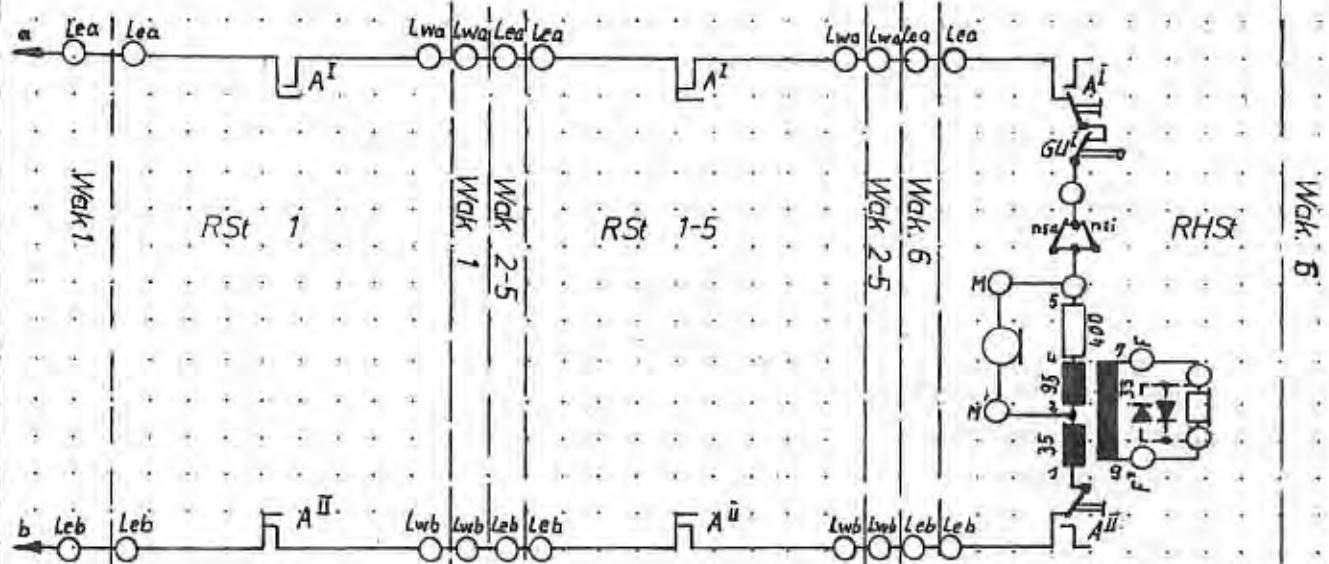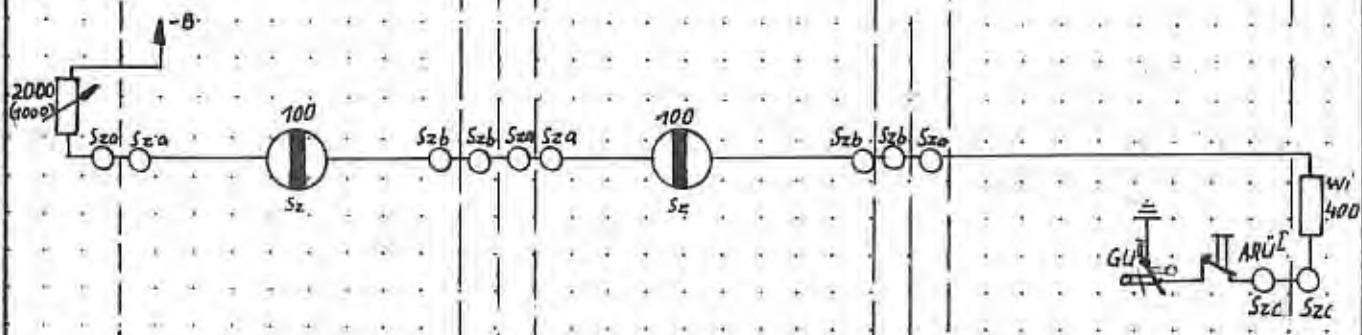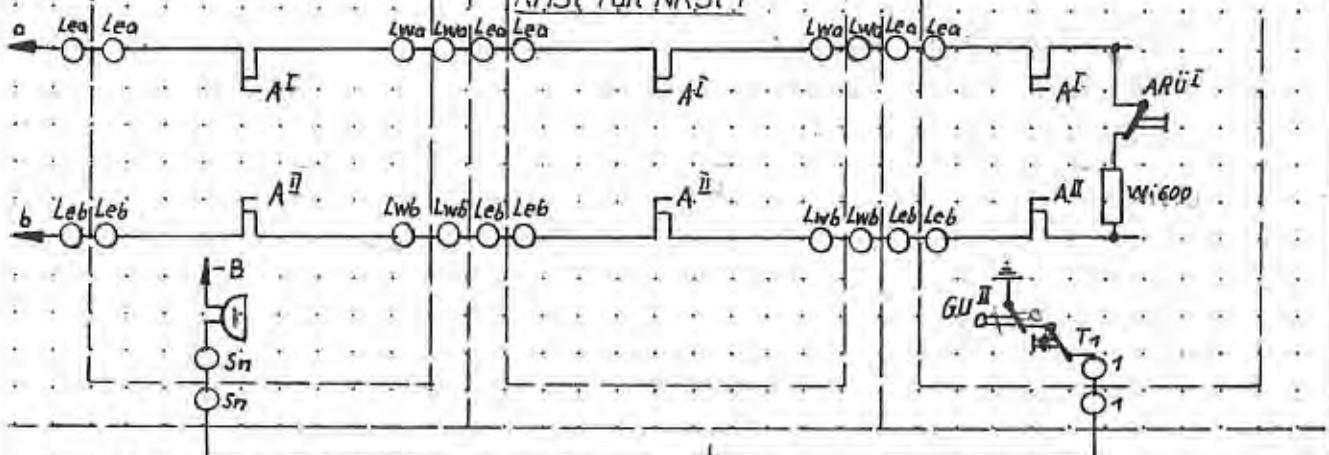1. RHSt spricht mit Amt2. SchauzeichenketteRHSt ruft NRSt 1Reihenanlage 211 (1/5)

Strömlaufauszüge

H

1. Reihenhauptstelle spricht mit Amt 2

RNSt 1




RNSt 2-5

RHSt

Beik.RNSt 1

Beik.RNSt 1
Beik.RNSt 2-5Beik.RNSt 2-5
Beik.RHSt

Beik.RHSt

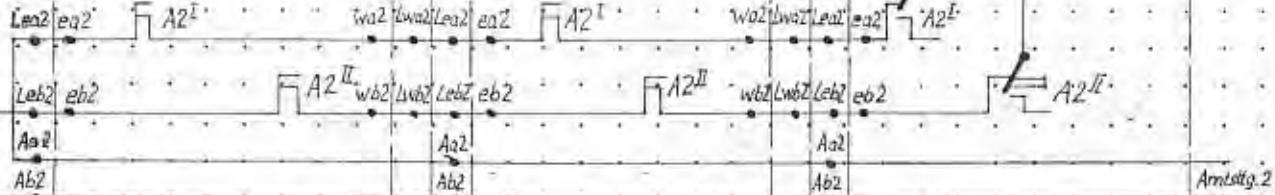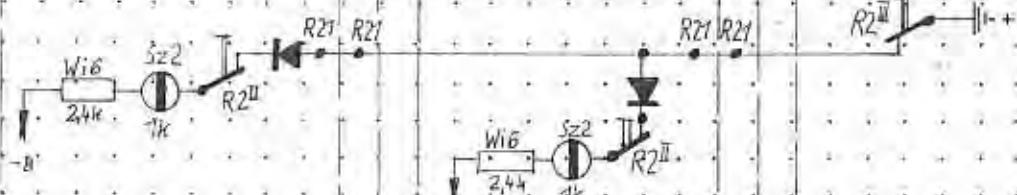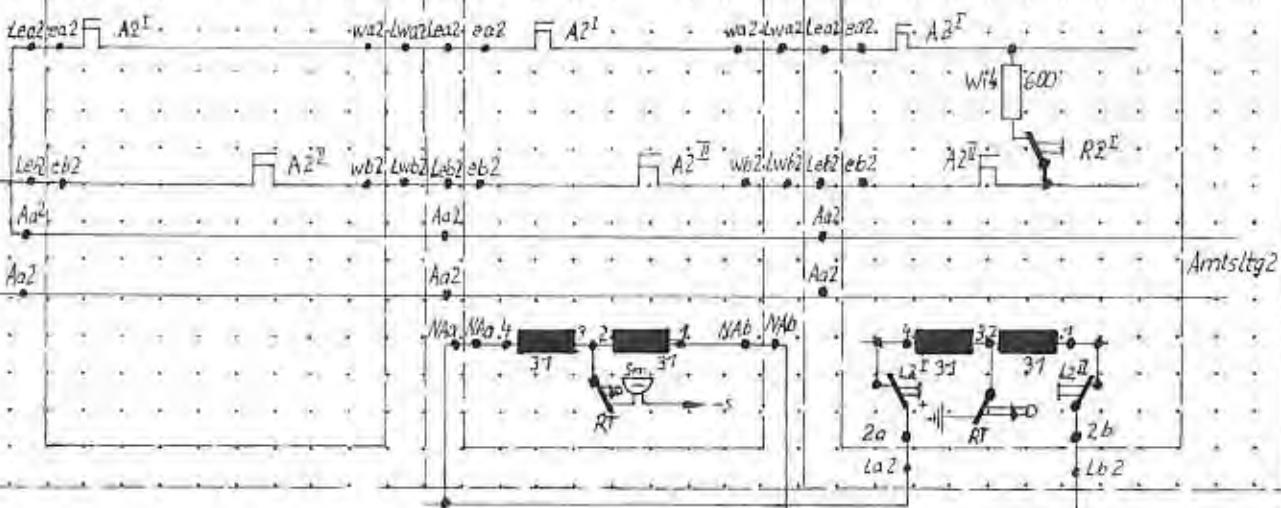2. Schauzeichenkette3. HR. ruft NR. 2


RAnl 234 (2/5)

Stromlaufauszüge


H

Verlegen oder Aufheben einer Reihenstelle

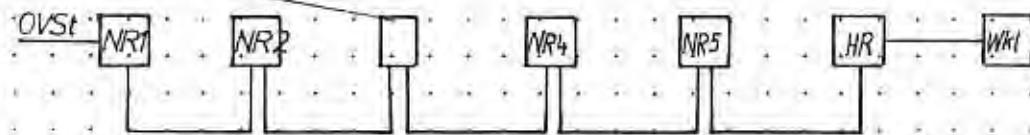Bei Aufhebung einer Reihenstelle wird das ankommende und abgehende Kabel über eine Aufteilungsleiste durchverbunden.




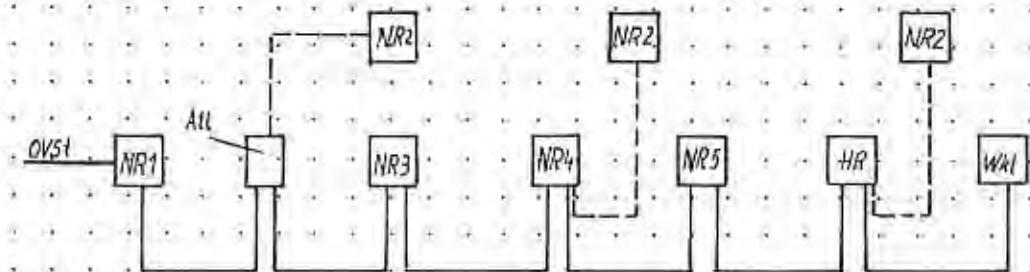Bei Verlegung einer Reihenstelle wird das Kabel von der nächstgelegenen Reihenstelle oder Aufteilungsleiste herangeführt. Die Verlegung der Reihenstelle 2 mit 3 Schaltbeispielen ist aus nachfolgender Zeichnung ersichtlich.



Einschleifen einer Reihenstelle in die bestehende Anlage

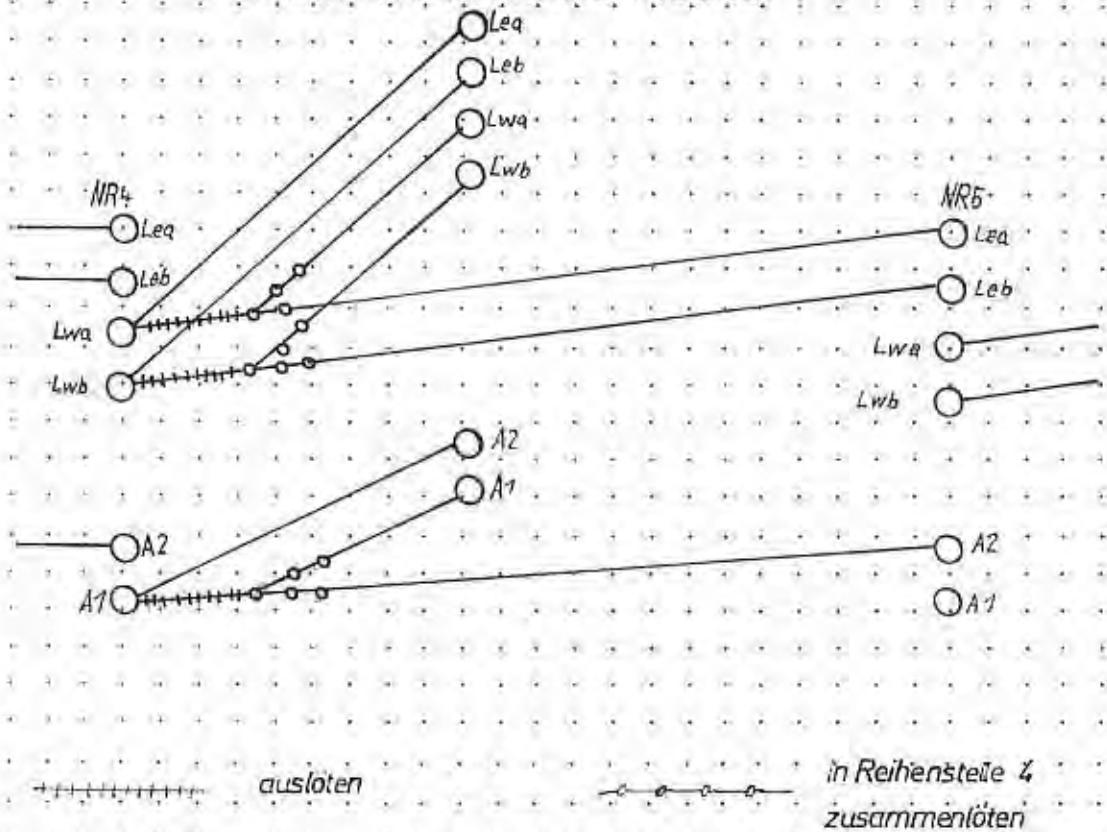Zur Zeichnung: NR2 wird verlegt. Nächstliegender Anschlußpunkt ist NR4. Hier wird das Kabel eingeschleift (z.B. unter Verwendung einer Alt.). Die nicht aufgeföhrten Anschlüsse wie üblich verbunden.



Schütze dich und andere vor Unfallschäden durch Einhalten aller Vorschriften zur Verhütung von Unfällen im Fernmeldebaudienst (UVF Bau)

Prüfe Werkzeug, Gerät und Schutzausrüstungen vor ihrer Benutzung, ob sie sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden.

Droht ein Unfall, so unterbrich die Arbeit an der gefährdeten Stelle und verständige deinen Ausbilder!

Erkunde sorgfältig verdeckt geführte Starkstrom-, Gas- und Wasserleitungen! Eine Beschädigung durch Nägel, Dübel, Schrauben usw. ist gefährlich und deshalb unbedingt zu vermeiden.

An Bohrstellen entferne zuerst vorsichtig den Verputz, um evtl. darunterliegende Leitungen nicht zu beschädigen!

Fasse die Bohrmaschine nur am isolierten Teil an! Den im Bohrloch befindlichen Böhrer und das Bohrfutter darfst du nicht berühren! Benütze bei besonderer Gefährdung Gummihandschuhe und Gummimatten!

Prüfe Leitern vor ihrer Benutzung auf einwandfreien Zustand!

Nimm nie für fehlende Leitern Ersatzmittel wie Kisten, Stühle usw.!

Benütze Steckleitern nur unter Aufsicht eines Ausbilders!


Lege Drähte, Einziehspiralen usw. nie so niedrig, daß jemand gefährdet wird! (Stolpergefahr!)

Handle nie fahrlässig und leichtsinnig!

	<u>Art der Teilnehmereinrichtungen</u>	<u>Posteig. Anlage. Monat.</u>	<u>Kurz- zeichen</u>
I. Hauptan- schlüsse	<u>Einzelanschlüsse</u> dazu zählen auch Anschlüsse über WStSch. in ON über 1000 Hauptanschlüsse <u>Gemeinschaftsanschlüsse</u> Zweieranschlüsse für eine Gemeinschafts- sprechstelle in QN über 1000 Hauptanschlüsse	18,-	H GH/2
II. Neben- stellen- anlagen	<u>Handbediente Vermittlungseinrichtungen</u> Baustufe 1/1 für 1 Amtsltg. u. 1 Nebenstelle <u>Selbsttätige Vermittlungseinrichtungen</u> Baustufe 1/1 für 1 Amtsltg. u. 1 Nebenstelle Baustufe 1/2 für 1 Amtsltg. u. 2 Nebenstellen <u>Nebenanschlüsse</u> Nebenstelle amtsberechtigt Nebenstelle nicht amtsberechtigt <u>Posteigene Nebenanschlußleitung für je 100m</u> <u>Luftlinie, gemessen von Apparat zu Apparat</u>	6,80 11,60 23,40 170+100 1,70 0,75	VHd1/1 W1/1 W1/2 N Nn LN
III. Sprech- apparate besonde- rer Art	<u>Tischapparat mit Schauzeichen oder Lampe</u> <u>als Hauptstelle</u> <u>als Nebenstelle</u>	0,90 2,60+1,00	HSz NSz
IV. Zusatz- einrich- tungen	<u>Anschlußdose</u> <u>Wechselschalter</u> <u>Mehrachsenschalter für Doppelleitung</u> <u>Mehrachsenschalter für 3 Doppelleitung</u> <u>Zweiter Sprechapparat</u> <u>Zweiter Hörer, Muschelhörer</u> <u>Wecker, kleine Form</u> <u>Wecker, große Form</u> <u>Starkstromschaltrelais</u> <u>Gebührenanzeiger ohne Rückstellung</u> <u>Gebührenanzeiger mit Rückstellung</u> <u>Anschlußschnur über 2m, je 2 m überschließende Länge und je 20 Adern</u>	0,20 0,20 0,35 0,45 1,70 0,45 0,45 0,90 1,30 2,50 3,10 0,10	D WS MS 2 MS 3 A 2 Fm Wkl. Wgr. SAR GbA GbAR Ls
<u>Teilnehmereinrichtungen aus der FeO</u>			


Der GÜm ist im allgemeinen im Hausflur, Treppenhaus usw., aber nicht in einer Wohnung, feuchtigkeitsicher und für den Entstörer leicht erreichbar anzubringen: Der GÜm kann aber auch in einem wettersicherem Gehäuse untergebracht und im Freien befestigt werden.

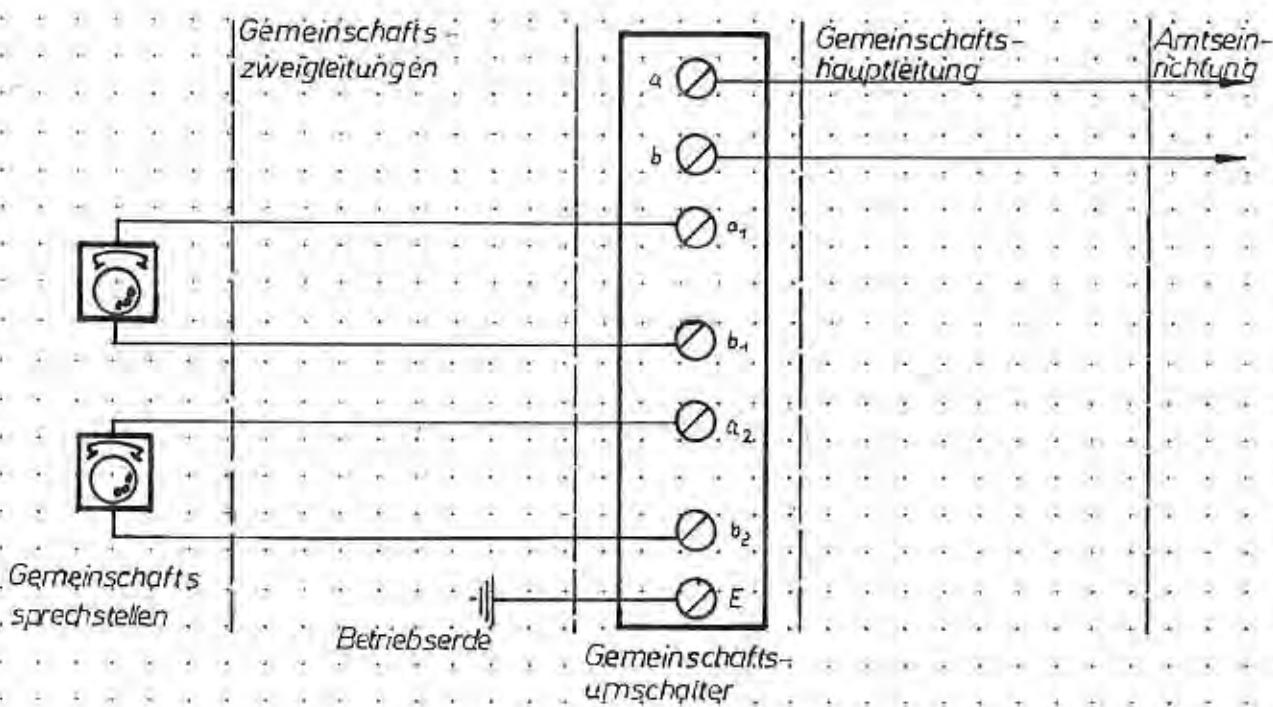Der Widerstand der Betriebserde darf 10 Ohm nicht übersteigen. Als Betriebserde verwenden wir Wasser-, Heizungsrohre oder führen sie vom EVz zum GÜm.



Die Adern der Gemeinschaftshauptleitung dürfen nicht vertauscht werden. Der Ruf kommt sonst trotz richtiger Wahl bei der anderen Sprechstelle an.

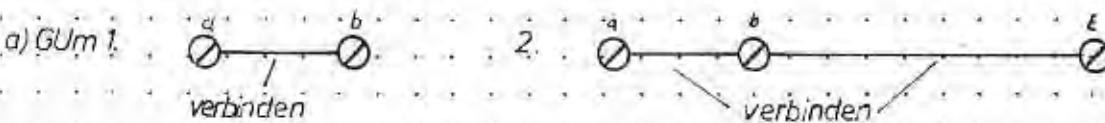
Bei der Abnahmemessung sind folgende Tätigkeiten nach Aufforderung durch den Prüfbeamten auszuführen:



b) Gst. 1 1: Schleifenschluß machen 2: Zweimal die Ziffer Null wählen


c) Gst. 2

Der Gemeinschaftsanschluß (GH/2)

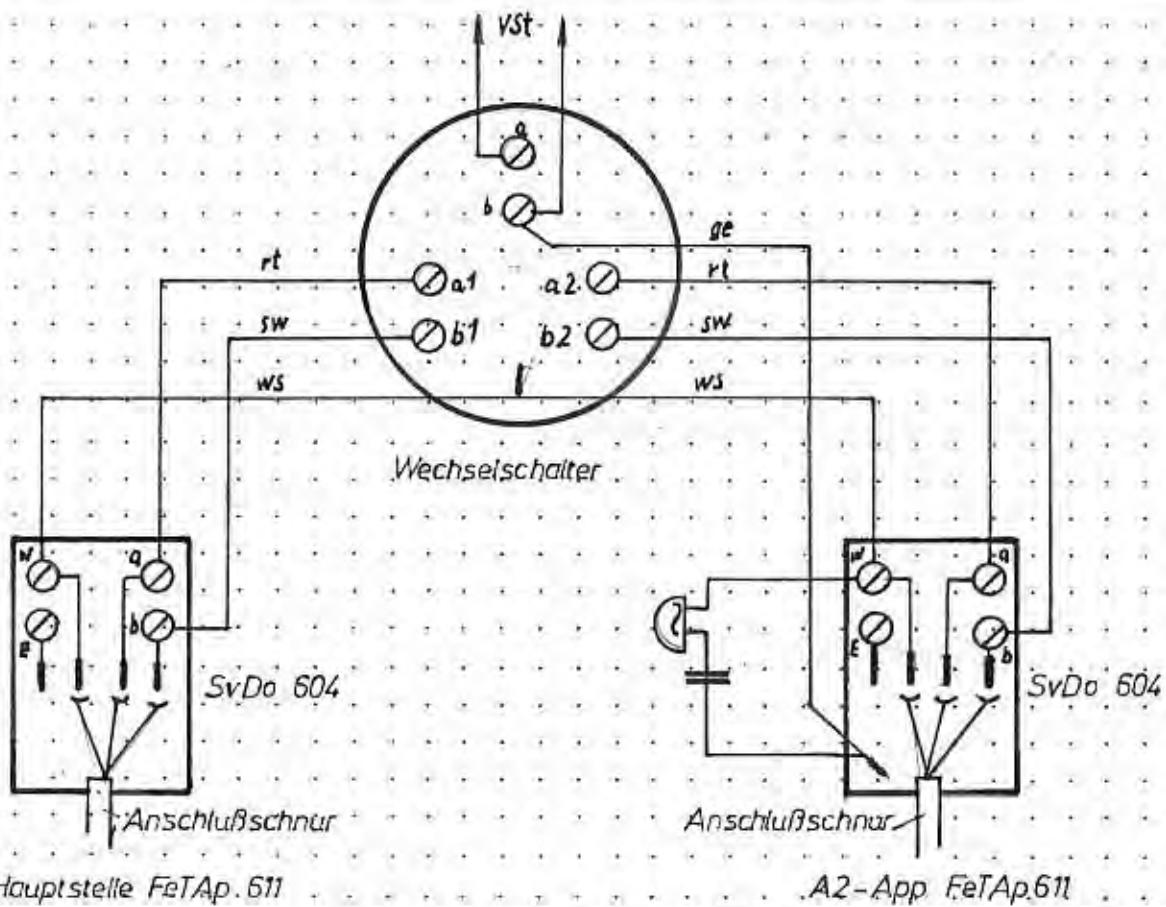

A 2. Schaltung mit Wechselschalter u. W2.

Wecker läutet immer mit

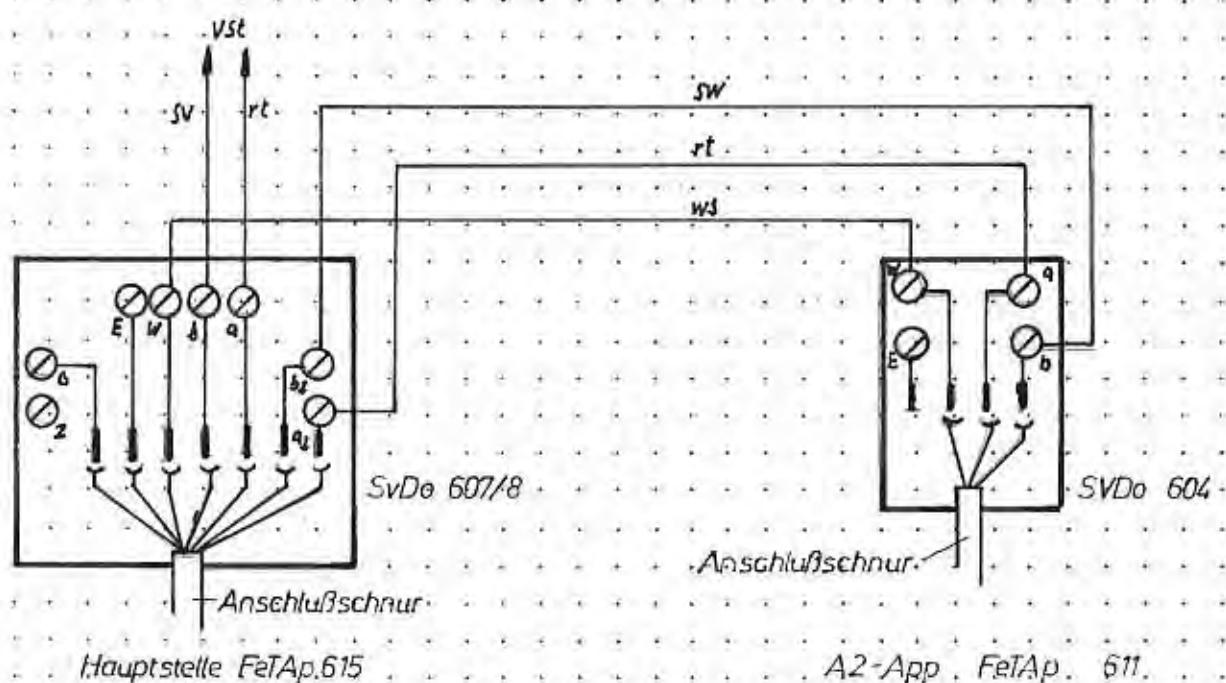

A 2 Schaltung mit Wechsel Schauzeichenapparat

A2 Schaltungen


SvDo 607/8


FETAP 615

SvDo 607/8


ADo 945

ADo 945

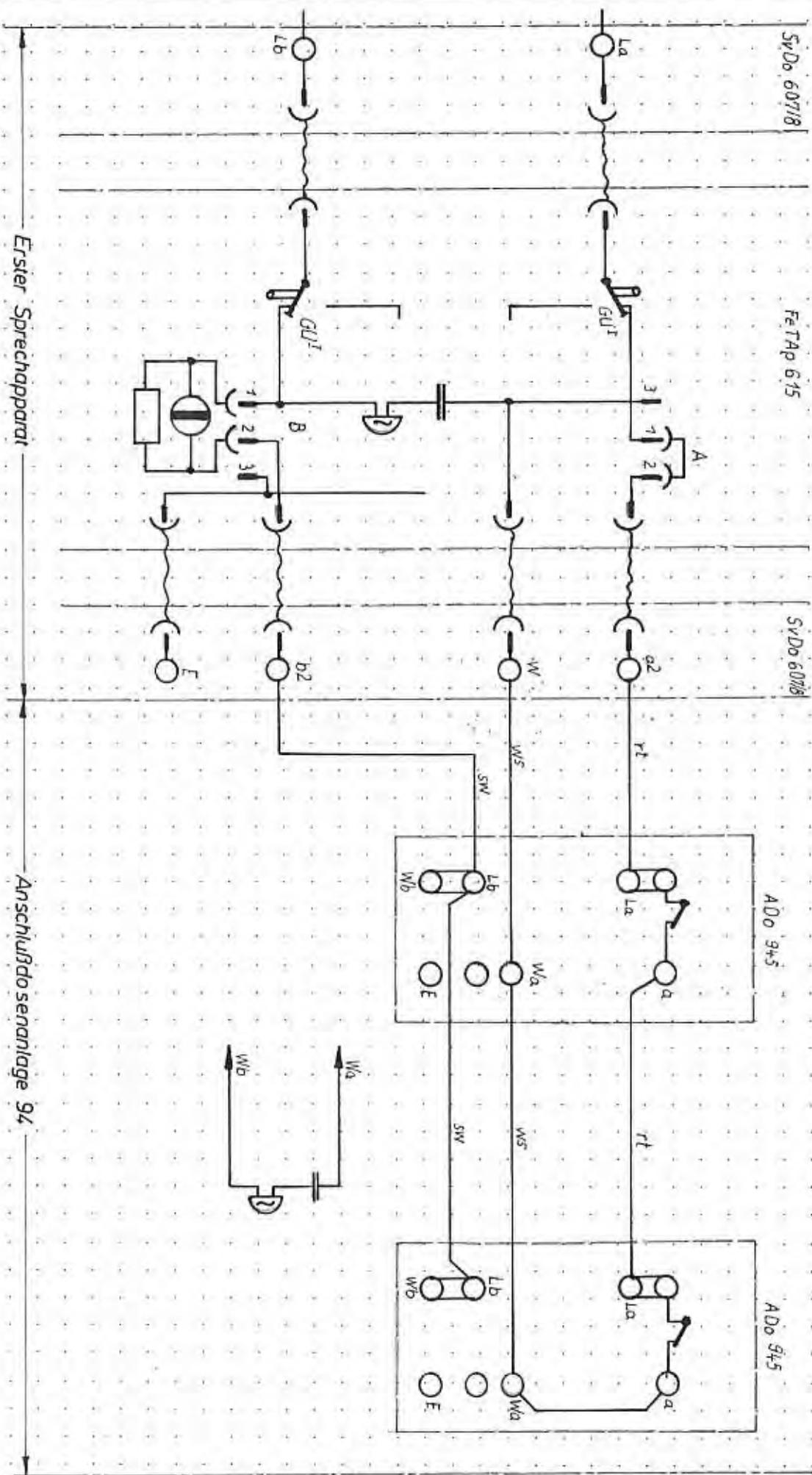

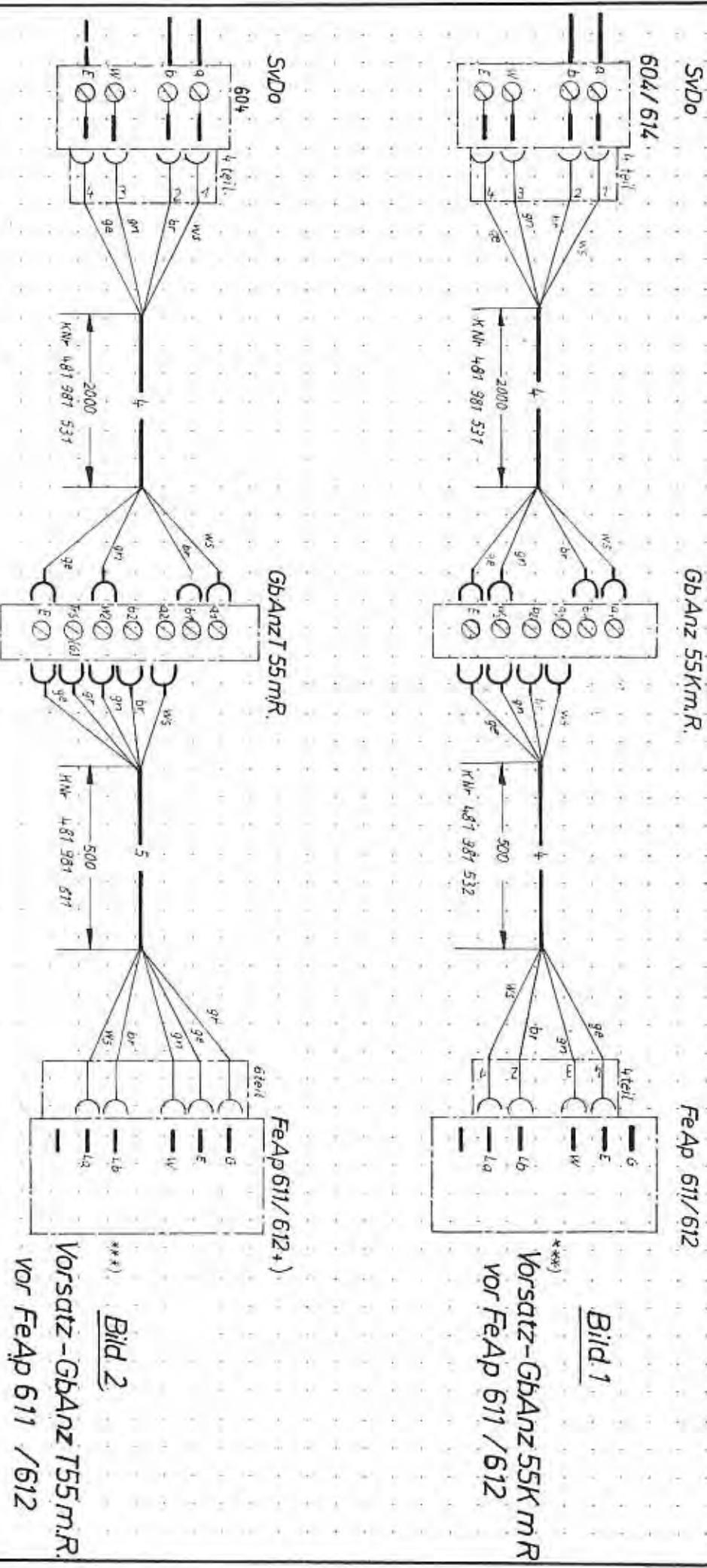

Anschließen von GbAnz 55 an FeAp 61

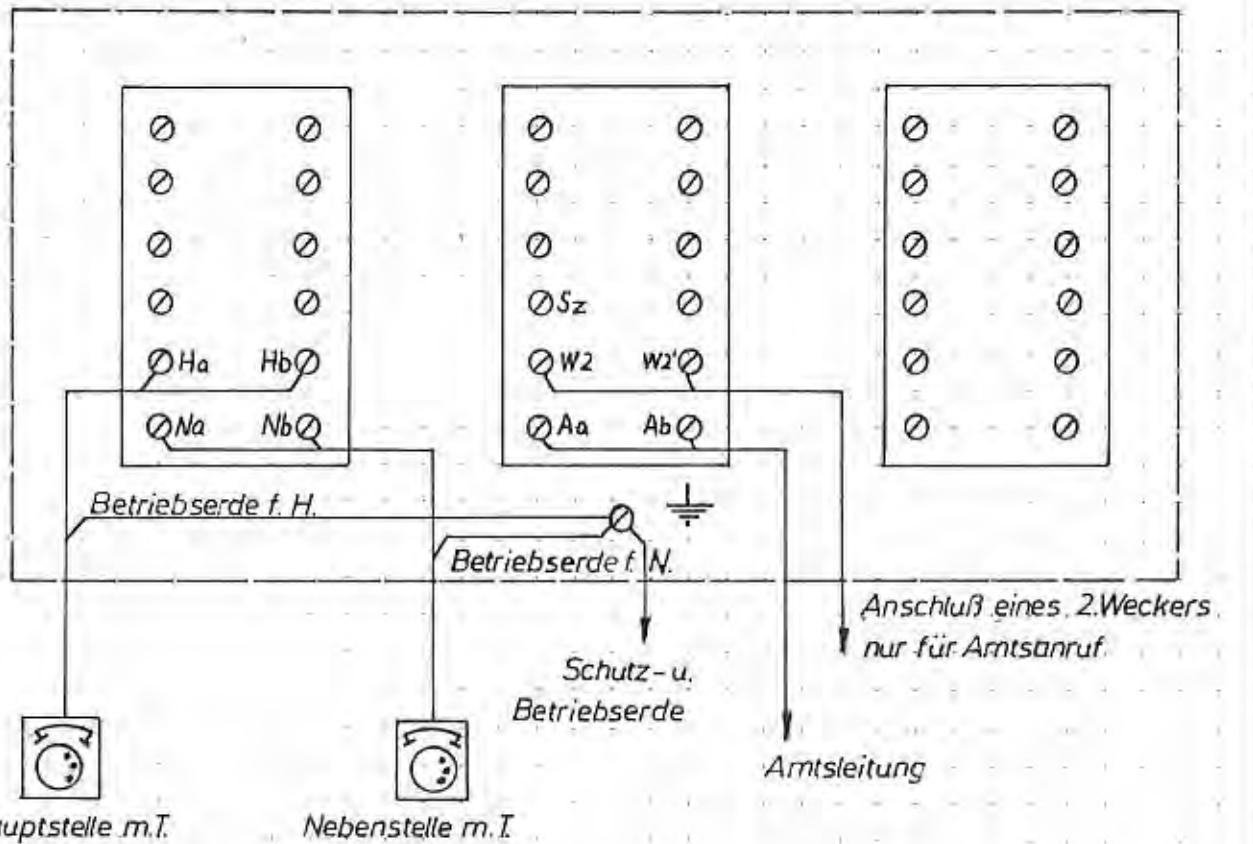

Zweiter Wecker für Arnts- und internen Ruf an der betreffenden Sprechstelle Klemme b und W2 anschließen.

Bei innenliegenden Sprechstellen kann sichtbares Besetztzeichen (Schauzeichen, Lampe) an Sz und Erde angeschaltet werden. Gesprächszähler kann mittels Zusatzeinrichtung auch für die Nebenstelle angeschlossen werden.

Umschaltungen	Brücke	
	eingelegt	entfernt
Mit selbsttätiger Rufweiterschaltung		2 - 8
Nebenstelle halbamtsberechtigt	11 - 12	12 - 6
Mithörmöglichkeit für die Hauptstelle	11 - 19, 15 - 16	13 - 14, 16 - 22
Bei Leitungswiderstand über $2 \times 50\Omega$ zur Hauptstelle	a1 - a2 b1 - b2	
Bei Leitungswiderstand über $2 \times 50\Omega$ zur Nebenstelle	a3 - a4 b3 - b4	

Wenn die Nebenanschlußleitung einen Schleifenwiderstand von mehr als 350Ω hat, wird ein Zusatzspeisegerät verwendet.

Weitere Umschaltungen sind im Stromlaufplan aufgeführt

W 1/1 Anschaltung, Umschaltungen

Zusätzliches Schema einlöten

N1 auf n₁²-Kontakt

N2 " n₂²- "


h " h₂¹ - "

-B auf P-Rel. Stift 5
+ " Klemme 18

Grundplatte
der W 1/1 161

Tischkästchen der GebAnz Einrichtung mit
2 Gesprächszählern einer Gebührenweiche und
elektronischer Umschalteinrichtung

Anschlußschnur
der Geb-Anz-
Einrichtung

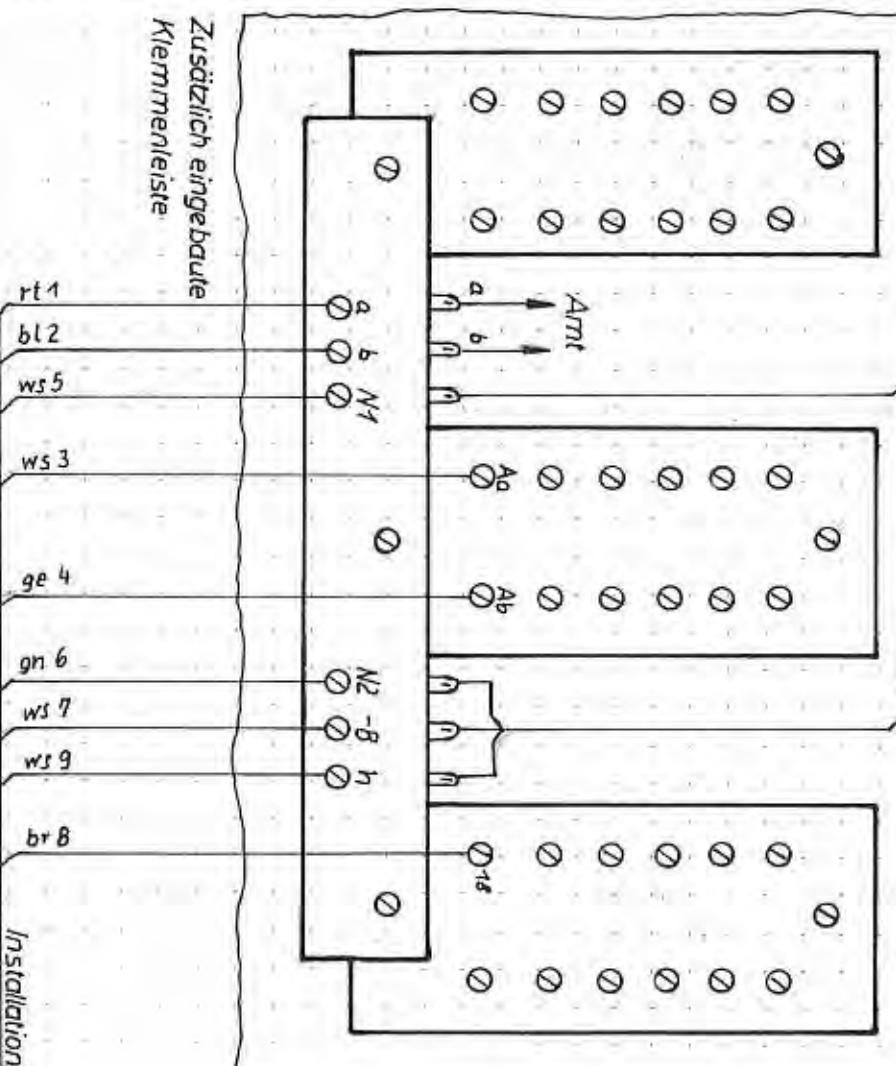

Anschalten der Gebührenanzeigeeinrichtung bei der W 1/1 161 (Gba für HuN getrennt)


Fernsprechapparat

1. Klemmleiste W48, W48a, W49a





Lauthörgerät oder Magnettongerät Diktiergerät
zur Aufnahme von Gesprächen zwecks späterer Wiedergabe.

2. FeAp 61, z.B. Steckleiste des FeTAp 612

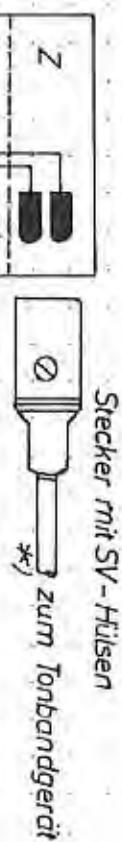
Automatischer Anrufbeantworter

Bei Abwesenheit des Teilnehmers werden Anrufe durch vorher gesprochene Mitteilungen beantwortet. Darüber hinaus hat der anruflende Teilnehmer bei einem Teil der Geräte die Möglichkeit eine Nachricht für den Sprechstelleninhaber zu hinterlassen.

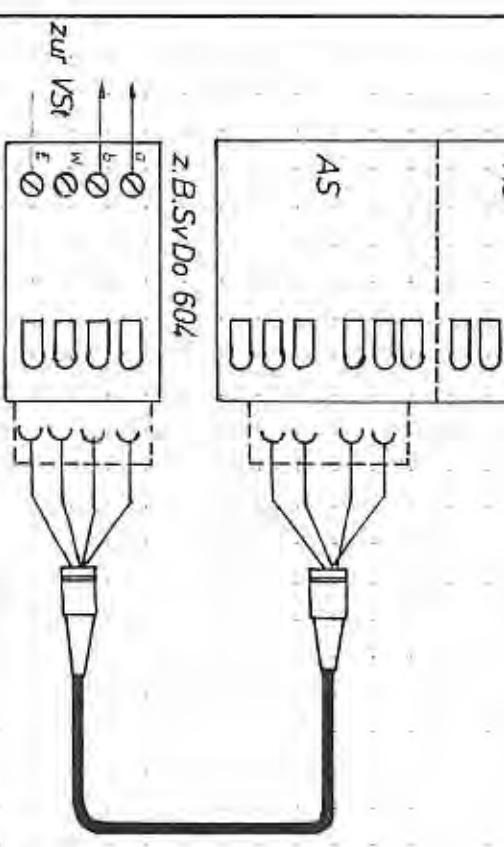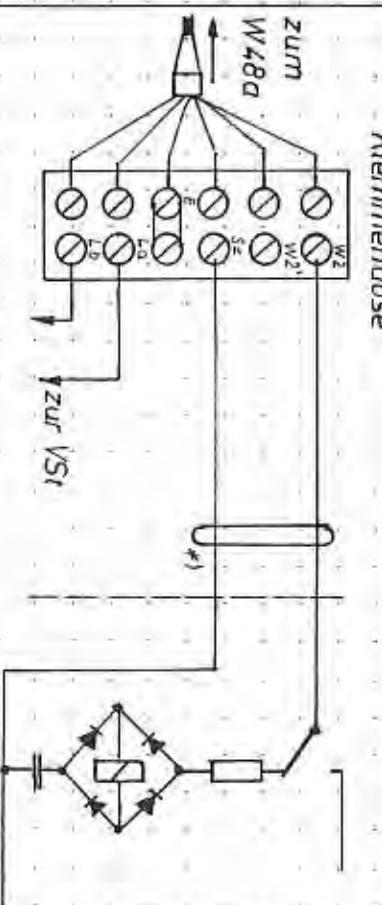


* besondere 2-adrige Verbindungsschnur

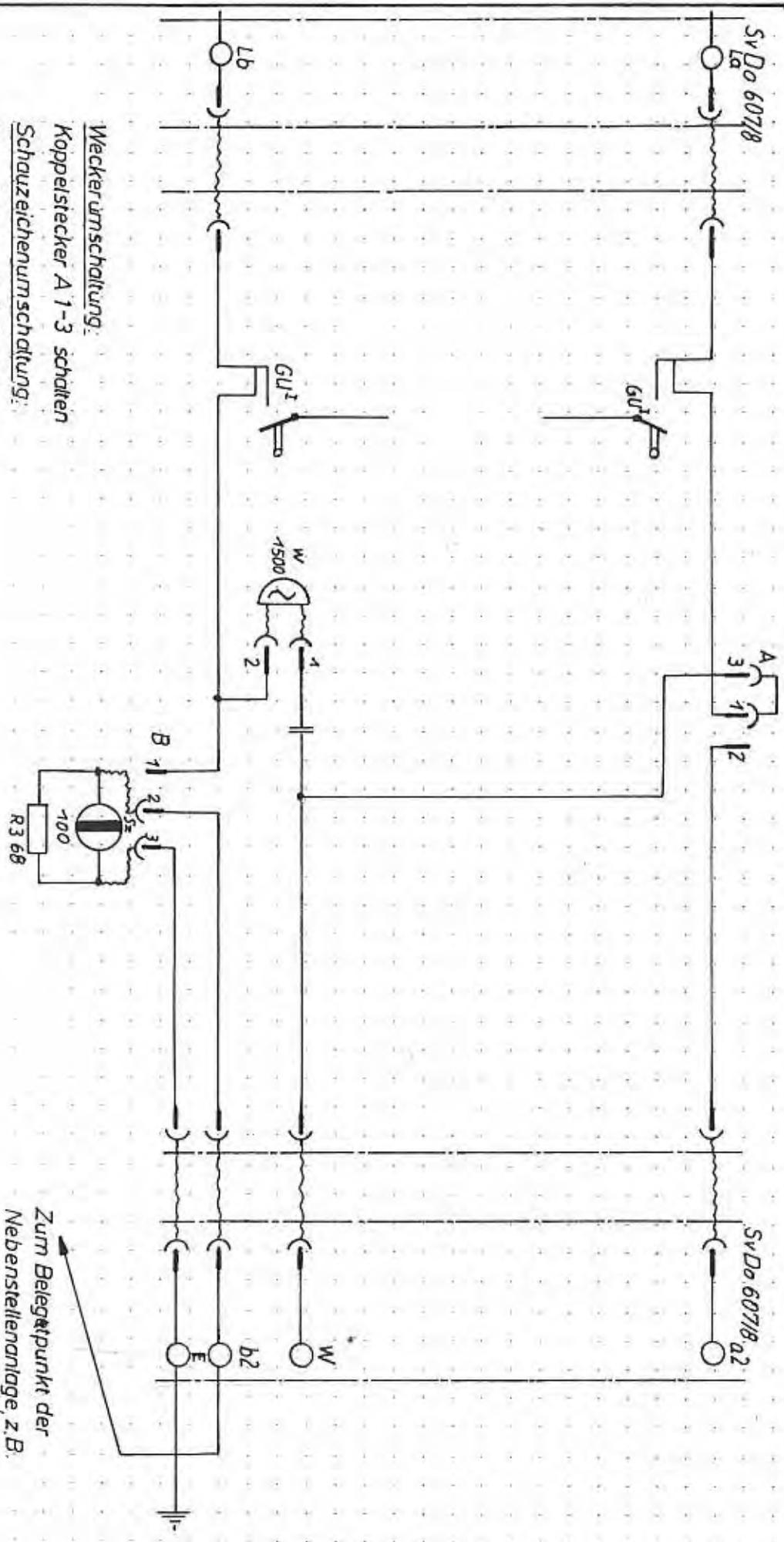Anschaltung von privaten Zusatzeinrichtungen (ZPr)



FeTAp 616 mit Schauzeichenumschaltung zur Anzeige

der Amtsbelegung

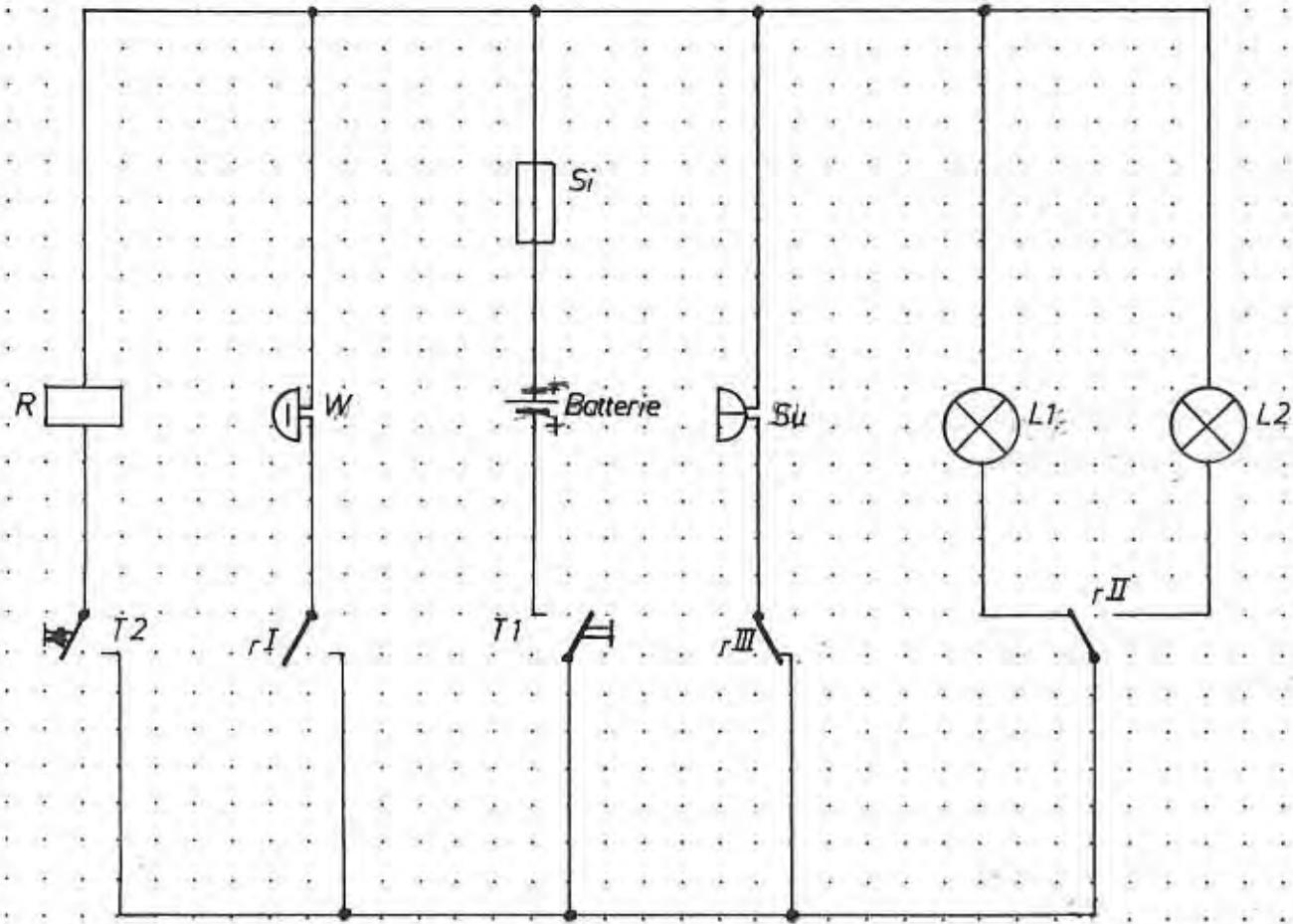Aufgabe:

Durch Drücken der Taste 1 soll die Lampe 1 aufleuchten und der Summer er tönen. Bei anschließender Betätigung der Taste 2 - Taste 1 noch betätigt-, muß das R-Relais ansprechen und seine Kontakte betätigen:
Diese wiederum sollen Lampe 2 und Gleichstromwecker einschalten und Lampe 1 und Summer ausschalten.

Relaisschaltung

Le

a Die ws Ader in der Handapp-Schnur ist unterbrochen

Beim Prüfen des Apparates ist ein Wähiton hörbar, aber keine Mikrofonspeisung vorhanden. Deshalb prüft man mit dem Prüfgerät Nr 1 auf die Punkte 2 und 5 am Sprechübertrag (W-ton hörbar). Weiter tastet man die Klemmen Mund M' (W-ton hörbar) sowie die Anschlüsse für das Mikrofon im Handapp. ab (nichts hörbar). An der br. Ader im Handapp. und auf der Klemme M sind wieder W-ton Kräckgeräusche hörbar. Die Störung liegt an der Unterbrechung der ws Ader in der Handapp-Schnur.

b Vom Sprechübertrager 35Ω Wicklung unterbrochen




Hier ist weder Wähiton noch Speisung vorhanden. Man prüft mit dem Prüfgerät Nr 1 auf die a- und b-Ader des Apparates (Wähiton hörbar) und weiter auf die Punkte 1 und 5 am Sprechübertrager (Wähiton hörbar). Auf den Punkten 2 und 5 ist nichts mehr hörbar da die Wicklung 35 des Sprechübertragers unterbrochen ist.

c Berührung zwischen a und W2 in der Anschlußschnur

Am Apparat ist keine Nummernwahl möglich. Darum wird mit dem Ohmmeter die Impulsgabe des NS an den Klemmen 1 und 2 in ausgeklemmten Zustand geprüft. Sie ist einwandfrei. Man prüft diese an den Klemmen a und b (Anschlußschnur ausgeklemmt) nochmals. Da hier noch Impulse feststellbar sind werden diese nun in der Klemmendose an den Klemmen La und Lb überprüft. Da keine Impulsgaben mehr vorhanden ist muß eine Berührung der Adern a und W2 in der Anschlußschnur vorliegen (NS ist kurzgeschlossen).


Störungssuchen im Tischapparat W48

lkt

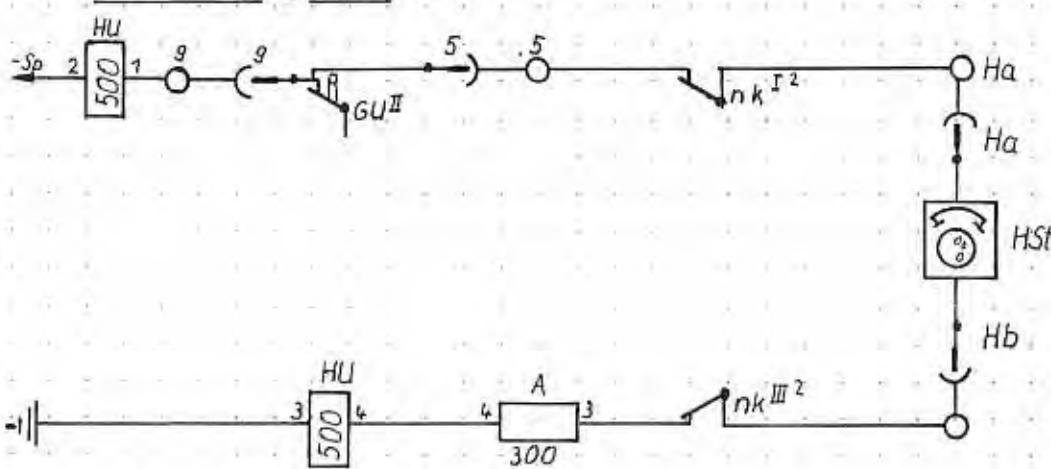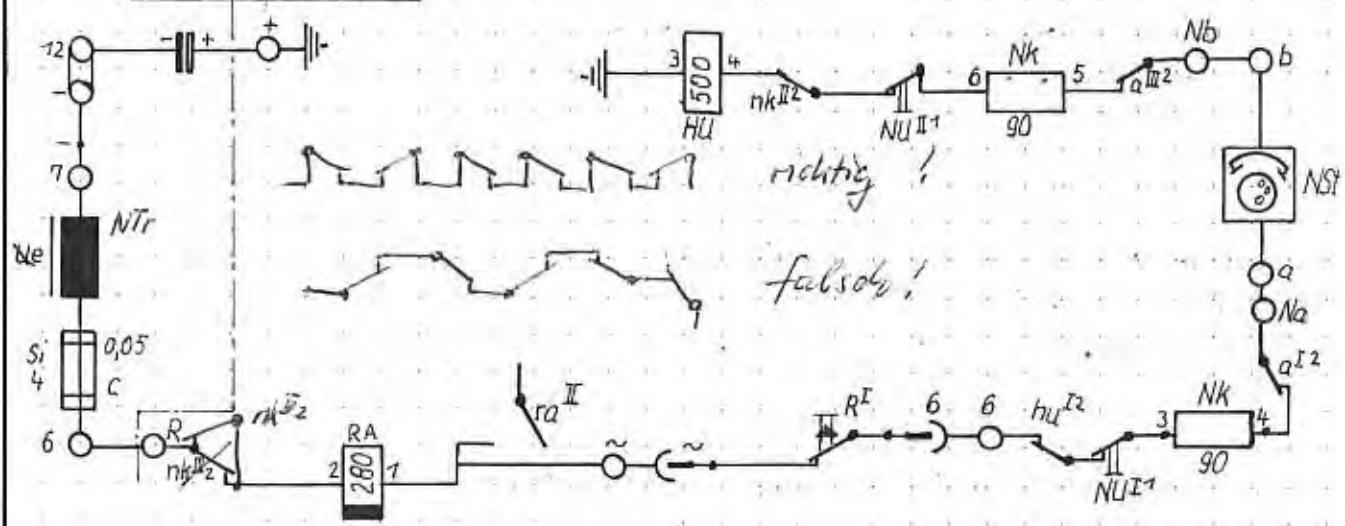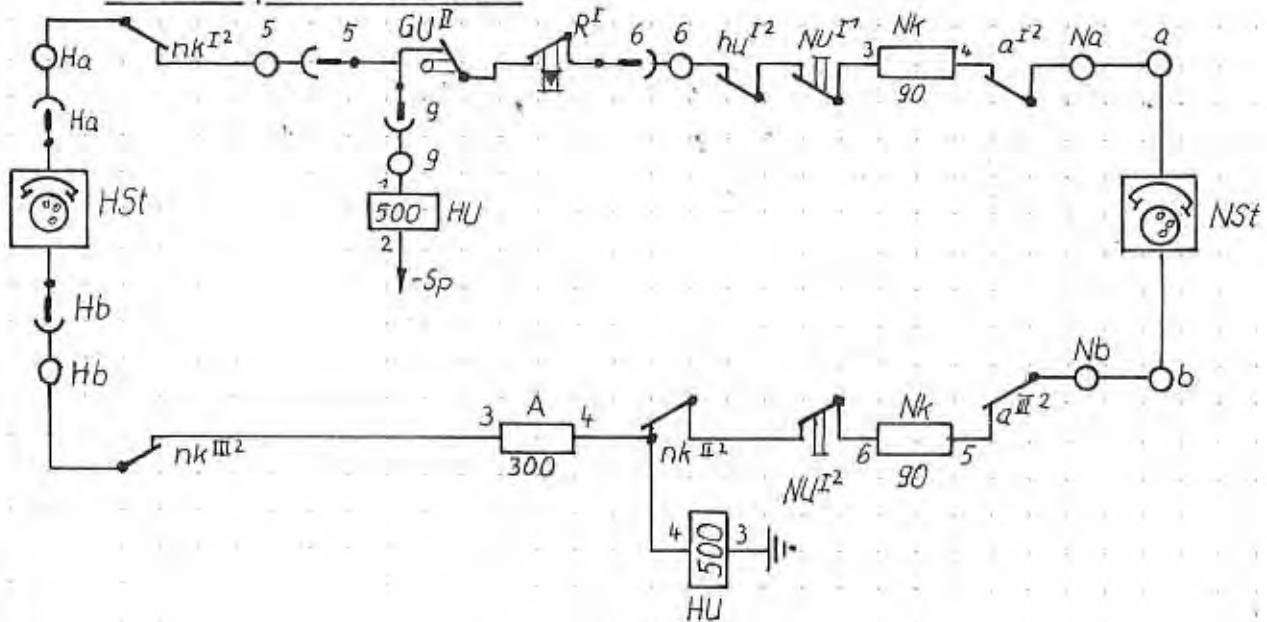1. HSt hängt aus2. HSt ruft NSt3. HSt spricht mit NStVHD 105:HSt ruft und spricht mit NSt

fkt

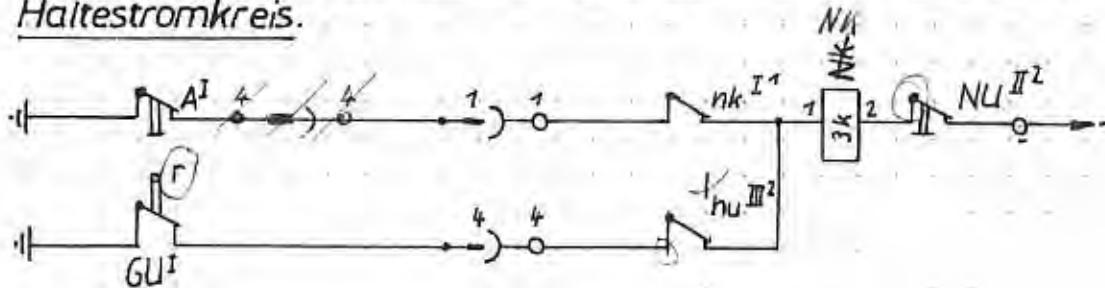1. Netzstecker wird gesteckt: NK-Relais zieht an und schaltet sich einen Haltestromkreis.




2. HSt nimmt Handapparat ab und drückt die Amtstaste


HSt nimmt den Handapparat ab, HU Relais zieht an: -Sp, HU 500 (2-1), Verbindung 9/9, GU^{II} in Arbeit, Verbindung 5/5, nk^I² in Arbeit, Verbindung Ha/Ha, Sprechrichtung HSt, Verbindung Hb/Hb, nk^{III}² in Arbeit, A300bit (3-4), HU 500 (4-3), Erde.

HSt drückt die Amtstaste: NK-Relais fällt ab da der A^I-Kontakt im Haltestromkreis öffnet. Durch die nk^I² und nk^{III}² Kontakte fällt das HU-Relais ab. S-Relais zieht an.

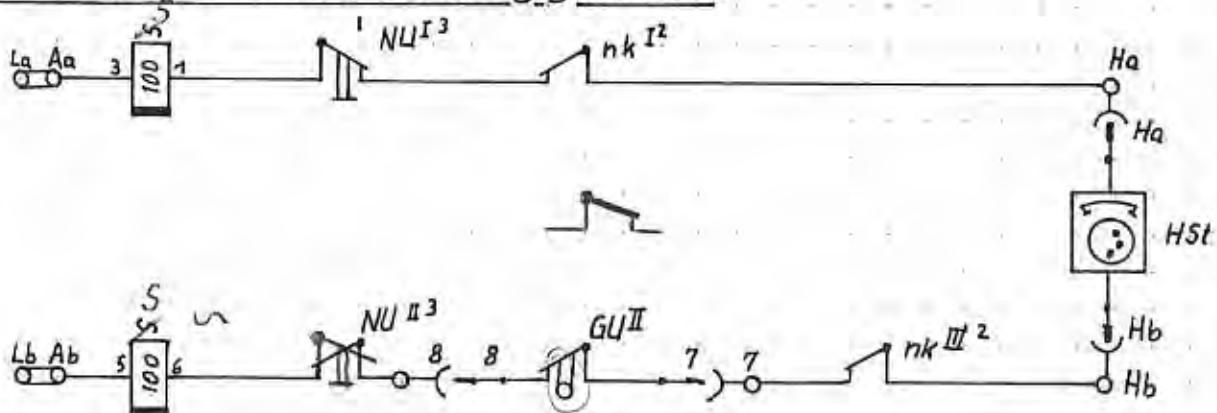3. HSt wird an die Amtsleitung geschaltet



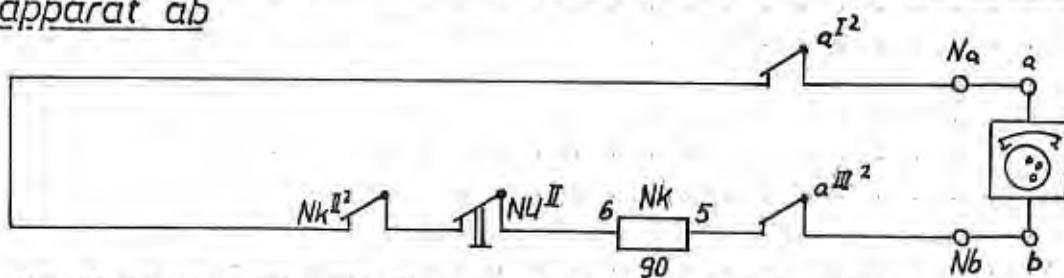4. NSt nimmt während eines Amtsgespräches den Handapparat ab






Die NSt ist kurzgeschlossen. Ein Mithören beim Gespräch HSt-Amt wird mit Sicherheit verhindert.



VHd 1/1 105 Stromlaufauszüge:

HSt wünscht und spricht mit Amt.

✓

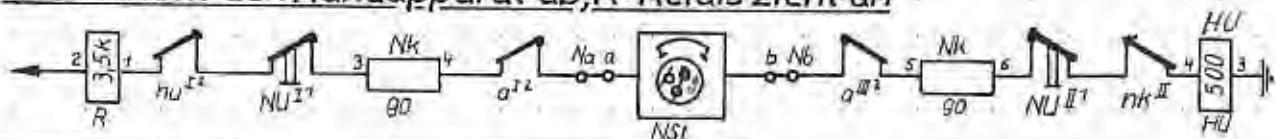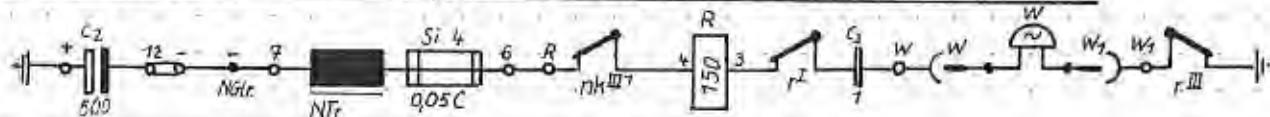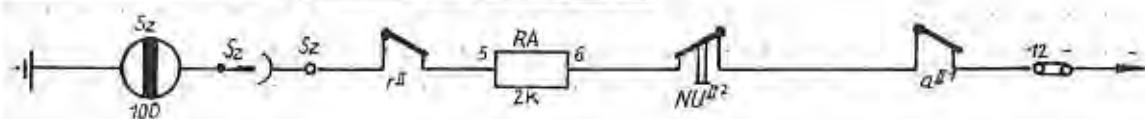1. HSt nimmt den Handapparat ab, R-Relais zieht an2. r^I und r^{III} Kontakte legen Rufstrom an den Wecker der HSt3. Kontakt r^{II} bringt das Sz bei der HSt4. Beschreibung der Vorgänge: Sprechstromkreis und Drücken der Amtstaste

Die HSt nimmt den Handapparat ab. Das HU-Relais zieht an und schaltet mit dem hu^I-Kontakt das R-Relais ab, und die Sprechverbindung zur NSt durch. Die Speisung erfolgt über die Wicklungen des HU-Relais. Nun drückt die HSt die Amtstaste. Dadurch öffnet der A¹-Kontakt. Dieser trennt das Nk-Relais ab. Die HSt wird an die Amtsschleife geschalten. Das HU-Relais fällt ab. Jetzt zieht das S-Relais an. Die HSt kann nun die Ruftaste drücken. Der R^{II}-Kontakt schaltet das Nk Relais wieder an. Während sich dieses einen Haltestromkreis schaltet, wird die HSt an die interne Sprechleitung gelegt. Das HU-Relais zieht wieder an. Da die NSt den Handapparat nicht aufgelegt hat, zieht während der Zeit in der die Ruftaste gedrückt wird, das RA-Relais an.

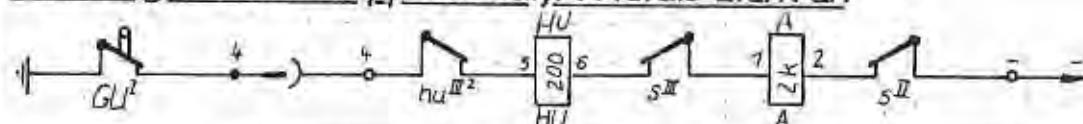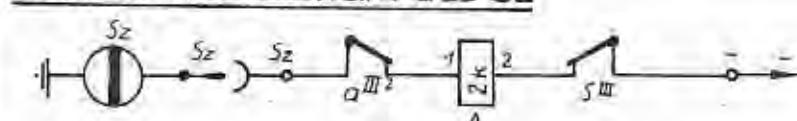5. HSt legt den Handapparat auf, A-Relais zieht an6. Kontakte a^I² und a^{III}² schalten die NSt an die Amtsleitung7. Bei der HSt erscheint das Sz

Stromlaufauszüge VHd 105:


NSt wünscht und spricht mit Amt

Mie

1. HSt nimmt den Handapparat ab



2. V1 Relais wird erregt

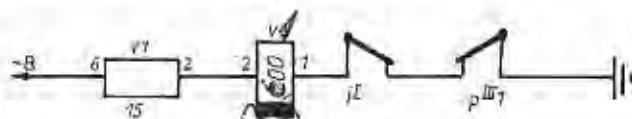


3. Beschreibung der Vorgänge beim Ablauf des Nummernschalters

Die HSt lässt den Nummernschalter ablaufen. Das I-Relais Impulst und der i^I Kontakt geht abwechselnd in Ruhe- und in Arbeitslage. Das V2-Relais zieht an und hält sich wie auch das V1-Relais durch Abfallverzögerung. Der v2^{III}₂-Kontakt öffnet. Nun zieht das N1-Relais an und schaltet sich einen Haltestromkreis.

4. Haltestromkreis des N1-Relais



5. Rufstrom zur NSt

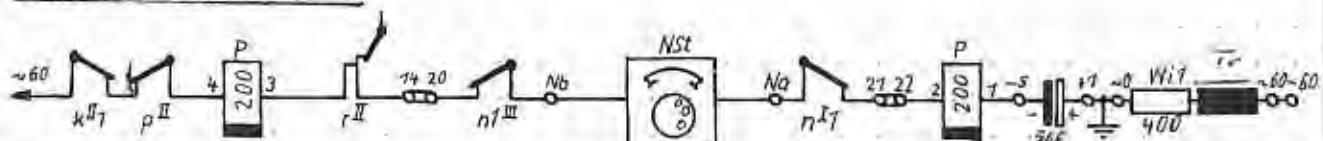


6. NSt hängt während des Rufens aus

Die NSt hängt aus. Über das P-Relais kann nun Gleichstrom fließen. Das P-Relais zieht an und schaltet sich einen Haltestromkreis. Der pII Kontakt schaltet den Ruf ab. Wenn der Nummernschalter abgelaufen ist fällt das V2 Relais ab. Der v2^{III}₁ Kontakt lässt nun das N1 Relais abfallen.

Hilfshilfen ausschließen!

7. HSt spricht mit NSt

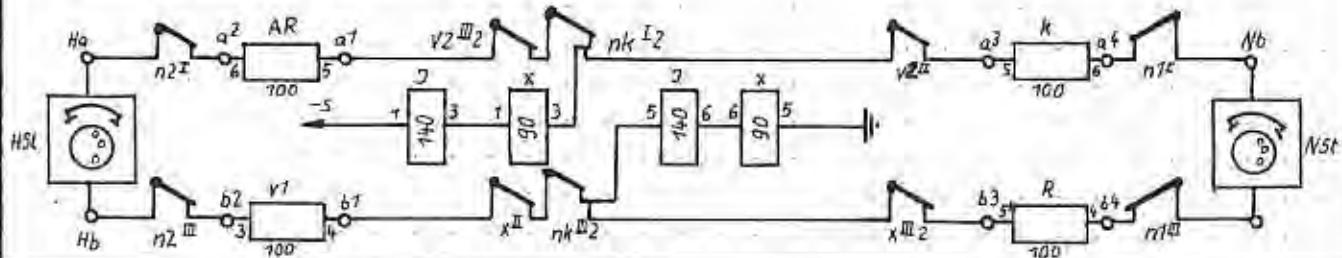



Stromlaufauszüge W1/1 161

HSt ruft und spricht mit NSt


letz

1. J- und V1 Relais wird erregt


Die HSt nimmt den Handapparat ab, das J und V1 Relais zieht an. Das X-Relais wird differential durchflossen und zieht nicht an.

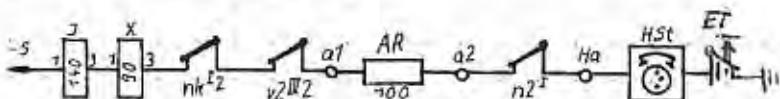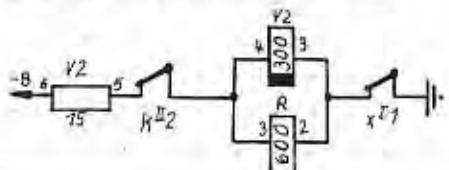2. HSt drückt die Erdtaste3. R und V2 Relais ziehen an4. Aufhebung des Kurzschluß des N1 Relais



Das V2 Relais hat angezogen. Der v2^{III} 2-Kontakt hebt den Kurzschluß des N1 Relais auf.
Das N1 Relais zieht an und schaltet sich einen Haltestromkreis

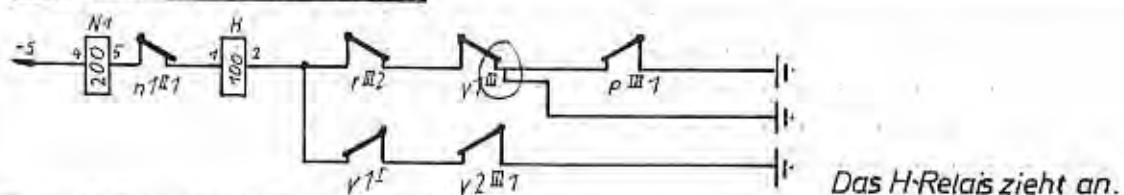5. Haltestromkreis des N1 Relais

Das H-Relais zieht an.

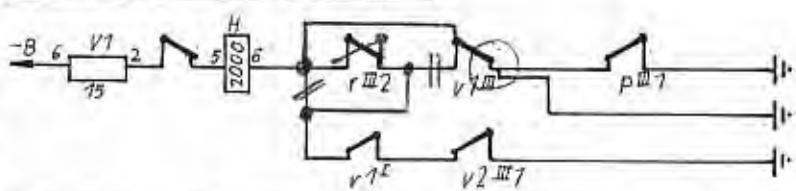6. Haltestromkreis des H-Relais7. Beschreibung des Schleifenschlusses

Der h^I2 Kontakt(in Arbeit) macht Schleifenschluß über den Mithörübertrager zur OVSt.
Dort belegt der VW einen LGW.

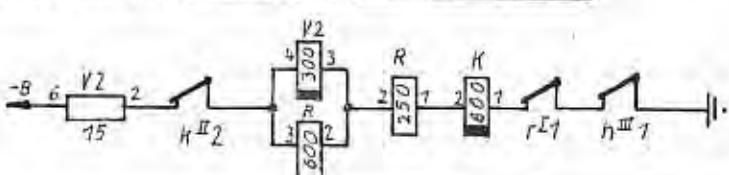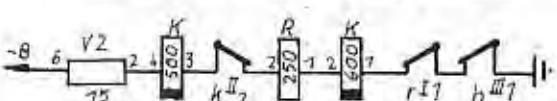
8. HSt läßt die Erdtaste los, K-Relais zieht an.9. Haltestromkreis des K- und R-Relais

Fortsetzung auf Blatt 37



Stromlaufauszüge W1/1 161

HSt wünscht und spricht mit Amt



Mie

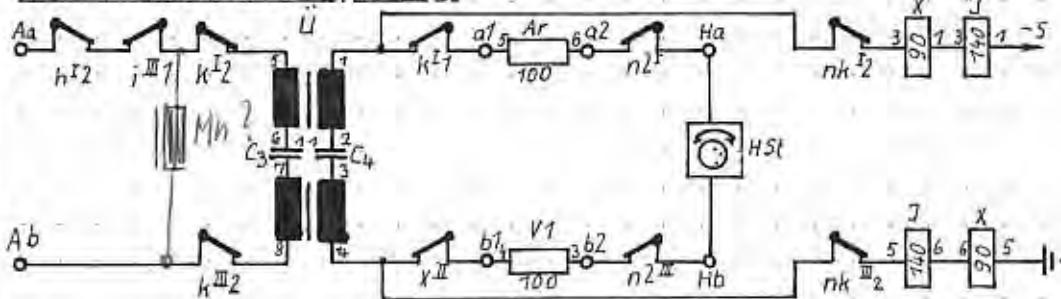1. HSt erhält W-Ton und Speisung.2. Beschreibung der Nummernwahl:

Der NS läuft ab. Das J-Relais impulst und bringt dadurch das V2-Relais. Der i^{III1} -Kontakt ersetzt nun den $ns1$, während der $v2^{I1}$ -Kontakt, der den $ns2$ ersetzt, die Übertragerwicklungen kurzschließt.

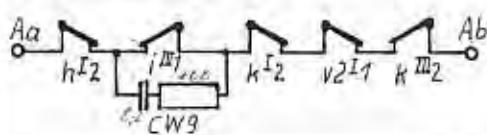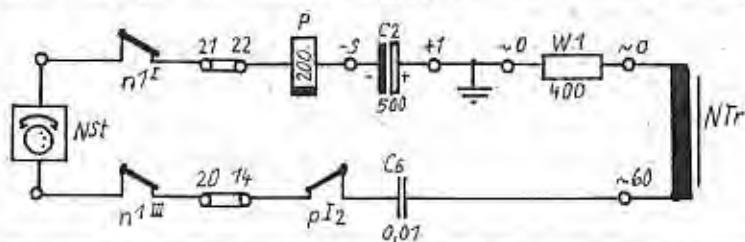3. Wählestromkreis4. NSt hängt während Amtsgespräch der HSt aus (B-Ton)5. Beschreibung des Dringlichkeitszeichens


NSt drückt die ET. Das P-Relais zieht an und legt ~ 60 mit dem $pI2$ Kontakt über die Brücke 9-3 an das J-Relais und die dazu parallel liegende HSt. Die HSt hört ein Brummen.

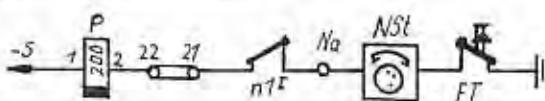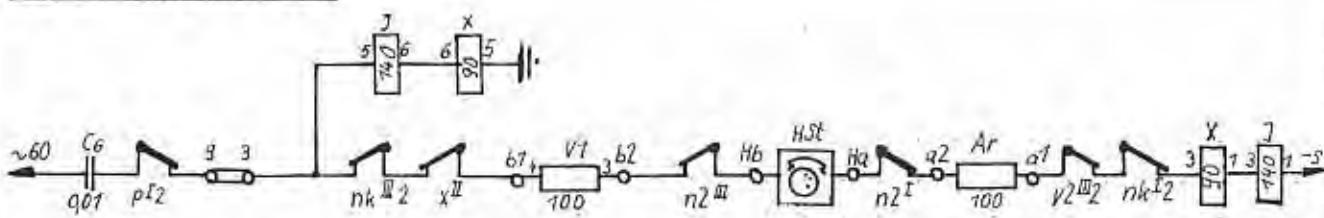6. P-Relais zieht an7. Brummton bei der HSt


Stromlaufauszüge W 1/1 161
HSt wünscht und spricht mit Amt
Fortsetzung von Blatt 36

He


1. HSt spricht mit Amt

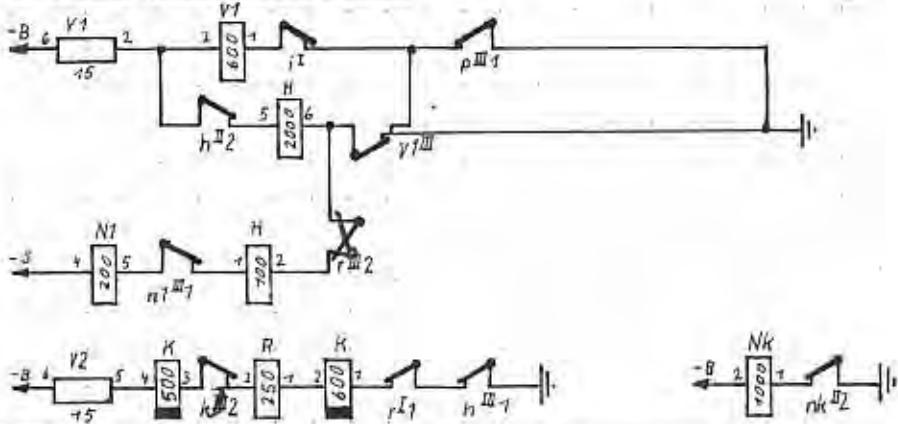

2. HSt drückt die ET

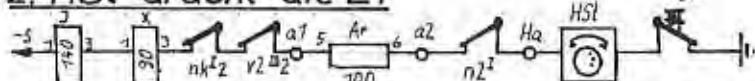


3. R Relais wird kurzgeschlossen

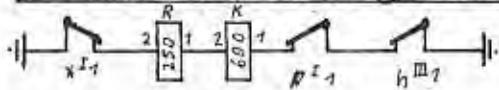

4. N1 Relais fällt ab

Das R-Relais fällt ab. Der in die Ruhelage $r^{III}2$ Kontakt trennt die Halteschleife für das N1 Relais auf. Deshalb fällt das N1-Relais ab.

5. Halteschleife zum Amt





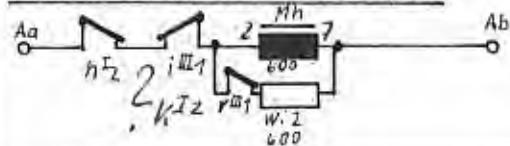


6. HSt geht in Rückfrage und schaltet sich wieder an die Amtsleitung.

Durch Nummernwahl erreicht die HSt die NSt. Nach Beendigung des Rückfragegespräches drückt die HSt die Erdtaste. Das X-Relais zieht an und bringt das V2- und R-Relais. Das N1-Relais zieht an. Die HSt lässt die Erdtaste los. Das X-Relais fällt ab und lässt das K-Relais anziehen. Das V2-Relais wird kurzgeschlossen und fällt ab. Die HSt ist nun wieder an die Amtsteitung geschaltet.

W1/1 161.

HSt hält ein Rückfragegespräch


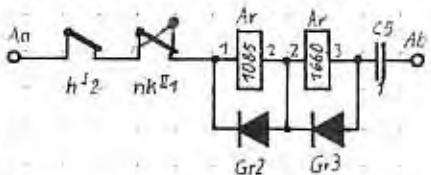
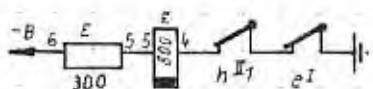
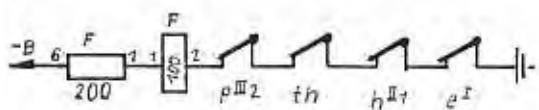
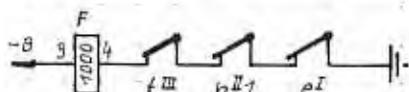
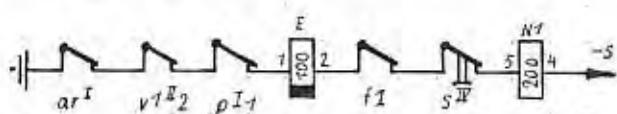
1. Ankommender Amtsruftakt2. E- und N2 Relais ziehen an3. Haltestromkreis vom E-Relais4. Th-Relais wird erregt5. F-Relais wird erregt6. Haltestromkreis des F-Relais7. N1-Relais wird eingeschaltet8. Beschreibung weiterer Vorgänge

Das Th-Relais, durch den f^{III}-Kontakt abgetrennt, schließt nach Abkühlung das E-Relais kurz. Das E-Relais fällt ab und unterbricht die Halteschleife des F-Relais. Das F-Relais fällt ab. Beim nächsten Ruf beginnt der Vorgang von vorn. Die nun gerufene HSt nimmt den Handapparat ab und drückt die ET. Das E- und F-Relais fällt nun ab.

W1/1 161

Rufweiterschaltung

Mf

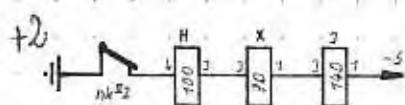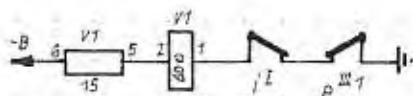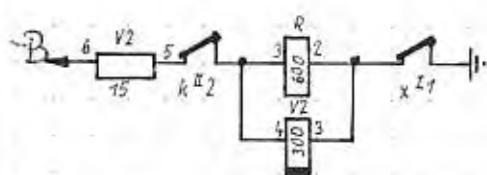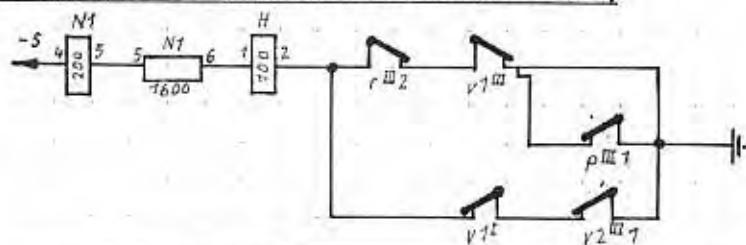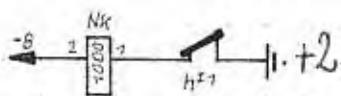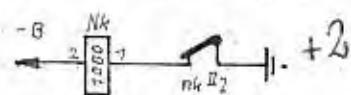1. J- und X-Relais ziehen an, H erhält Fehlstrom2. V1-Relais zieht an3. x1^T-Kontakt bringt R- und V2-Relais4. H-Relais zieht an (die Fehlströme addieren sich)5. H-Relais schaltet sich einen Haltestromkreis. h^I1-Kontakt legt Erde an das Nk-Relais.6. Nk-Relais schaltet sich einen Haltestromkreis

7. Durch den in Arbeit gegangenen $nk\text{ II}_2$ -Kontakt werden J und X-Relais stromlos und fallen ab. Nun zieht das K-Relais an, V1 und V2-Relais fällt ab. Jetzt fallen auch das H-, R- und K-Relais ab.

Bauteile und Gruppierung

Man unterscheidet zwei Arten von Drehwählern, nämlich Schrittschalt-Drehwähler und Motor-Drehwähler.

Der Schrittschalt-Drehwähler besteht aus:

Schaltwerk und


Kontaktbank

Die Größenbezeichnung eines Schrittschalt-Drehwählers gibt an, wieviel Kontaktlamellen in einem Durchlauf berührt werden.

Z.B. 12 teilig: Es werden 12 Kontaktlamellen berührt.

Durchlauf ist der Weg, den die Schaltarme von der Nullstellung aus nehmen, um wieder in die Nullstellung zu gelangen.

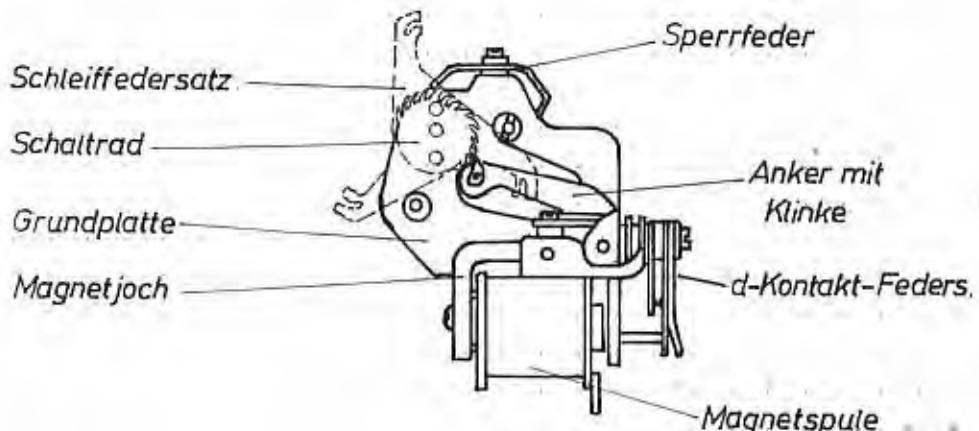Die Kontaktbank enthält die Stromzuführungsfedern und die einzelnen Kontaktlamellen, die in mehrere Ebenen angeordnet sind.



Arbeitsweise:

Beim Anzug des Ankers wird die Stoßklinke betätigt, die in das Schalttrad eingreift und dieses bei jedem Anzug des Ankers um einen Zahn (Schritt) weiter transportiert.

Nach dem Transport des Schaltrades greift die Sperrfeder in die Verzahnung ein, um einen Rücklauf der Schaltarme bei ruhender Stoßklinke zu verhindern.


Die drei wesentlichen Bauteile des Hebdrehwählers

1. die feststehende Kontaktbank mit den 3 Lamellenfeldern zu je 100 Kontaktlamellen.

2. das bewegliche Schalt- oder Einstellglied besteht im wesentlichen aus Zahnsäule, Schaltzylinder, Führungskamm und Schaltarmen. Jedem Schaltarm ist ein 100-teiliges Kontaktfeld zugeordnet.

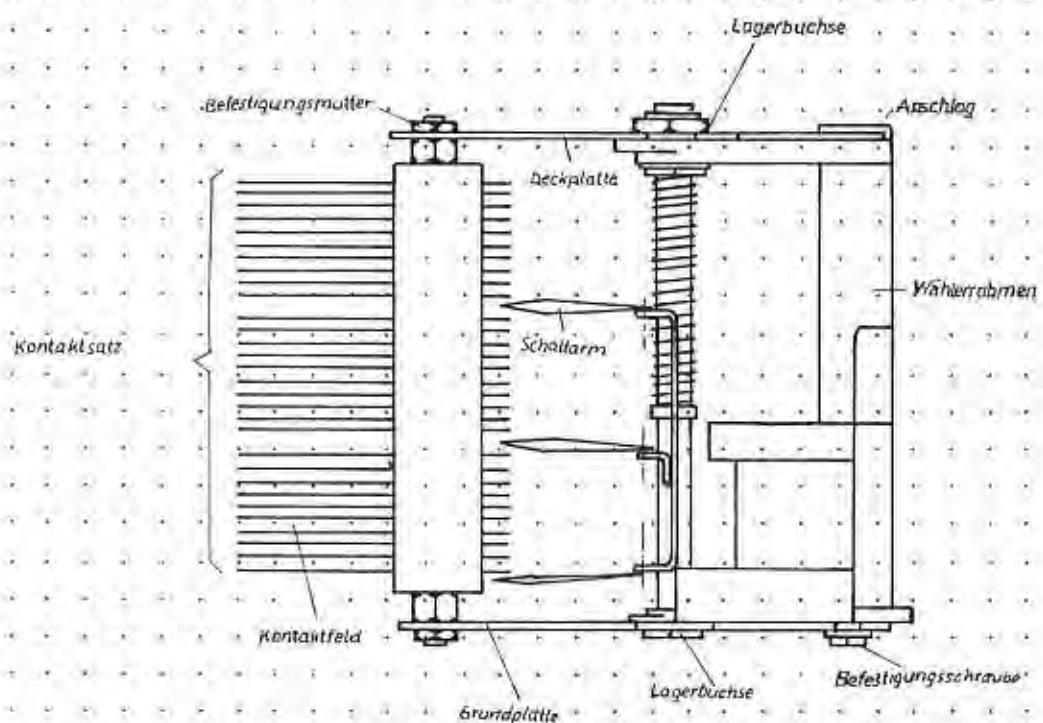3. die Antriebseinrichtung besteht aus Heb- und Drehmagnet, die je eine Stoßklinke zum Einstellen besitzen

- Der Hebdrehwähler 27 ist ein Schrittschalt-Wähler mit Einzelantrieb. Er wird auch Viereckwähler genannt, da er bei seinen Arbeitsvorgängen ein Viereck beschreibt.
- Auch befinden sich am Wähler Kontakte (Kopfkontakte, Wellenkontakte, Drehmagnetkontakt) mit denen man schaltungstechnische Forderungen ausführen kann.
- Sie werden durch Heben (Kopfkontakte) und Drehen (Wellenkontakte, Drehmagnetkontakt) des Wählers in Arbeitsstellung gebracht.



Hebdrehwähler 27

HEBVORGANG DES HEBDREHWÄHLERS

Der Hebvorgang wird durch den Hebemagneten ausgeführt.

Beim ersten Stromstoß wird der Anker des Hebemagneten angezogen.


Die Hebstoßklinke drückt in den Zahngrund der Zahnstange, dadurch wird das Einstellglied mit den Schaltarmen um einen Schritt gehoben.

In der Stromstoßpause wird das gehobene Einstellglied von der Hebsperrfeder gehalten.

Entsprechend der Zahl der Stromstöße werden die Schaltarme in die Höhe der einzustellenden Kontaktreihe gesteuert.


Die Rückstellfeder, die um die Schaltarmachse gewickelt ist und das Einstellglied in die Ruhelage zurück bringt, wird bei jedem Hebschritt mehr zusammengedrückt. Die Schaltarme können zehn Hebschritte ausführen.




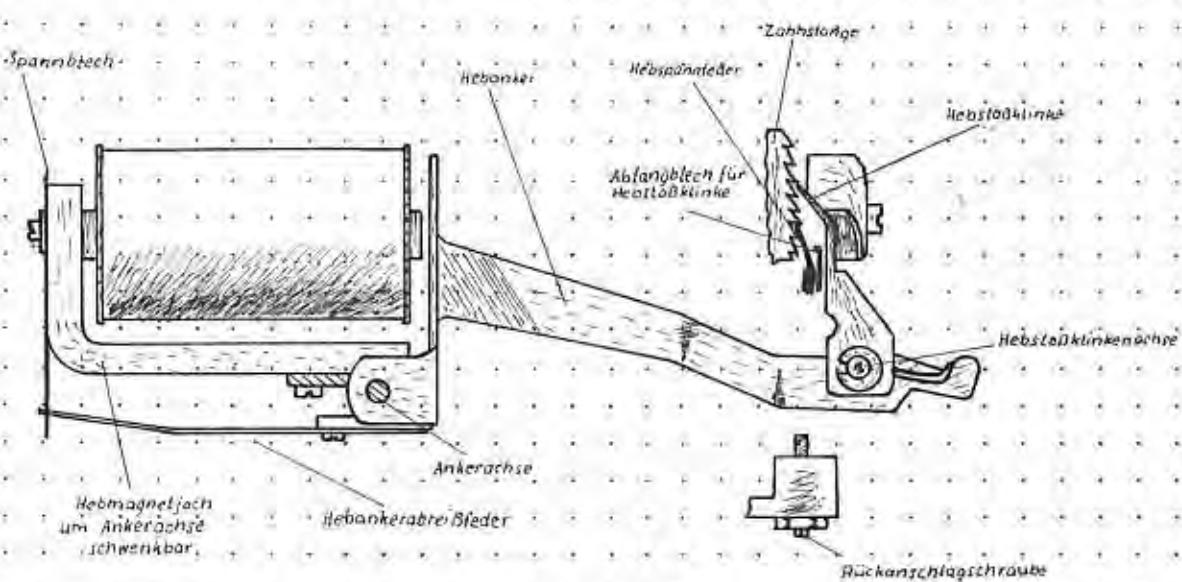
Der Hebschrittenanzeiger erleichtert das Ablesen des eingestellten Hebschrittes.





DREHVORGANG DES HEBDREHWÄHLERS

- Der Drehvorgang wird durch den Drehmagneten ausgeführt.
- Die Drehstoßklinke drückt in den Zahngrund des Schaltzylinders, sodaß das Einstellglied um einen Schritt weitergedreht wird.
- Die Drehsperrklinke verhindert das Zurückdrehen des Einstellgliedes.
- Der auf dem bogenförmigen Führungsblech laufende Führungskamm übernimmt nach dem ersten Drehschritt die Führung des Einstellgliedes.
- Die Rückstellfeder wird bei jedem Drehschritt stärker gespannt und bringt das Einstellglied beim Auslösen wieder in seine Ruhelage zurück.
- Die Schaltarme können 12 Drehschritte ausführen.
- Durch einen Drehschrittanzeiger kann man den jeweiligen Drehschritt ablesen.

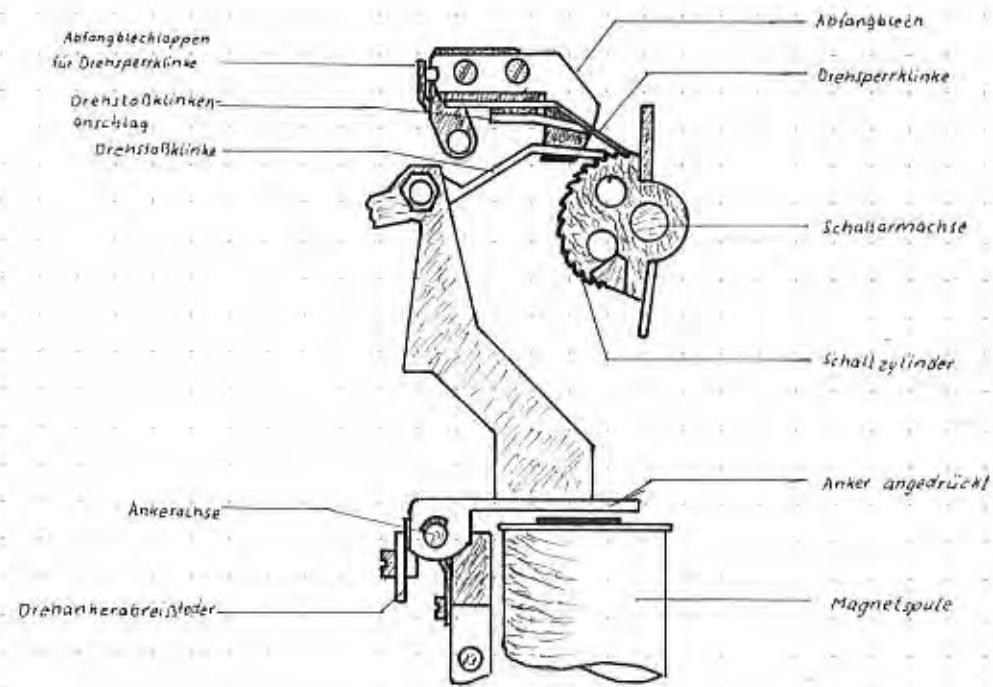

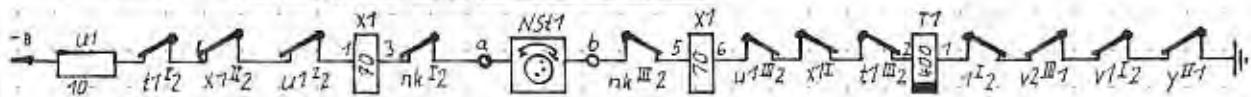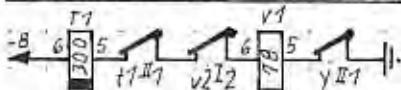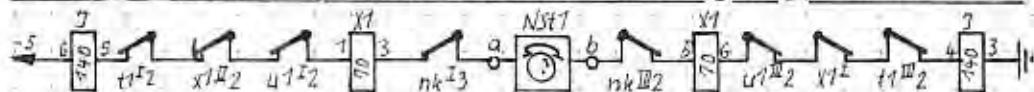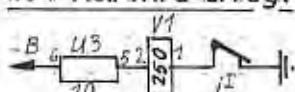1. NSt 1 nimmt Handapparat ab, T1-Rel. zieht an2. Haltestromkreis des T1-Rel.3. NSt 1 schaltet sich einen auf den Innenverbindungsweg, J-Rel. zieht an.4. V1-Rel. wird erregt5. Vorgang bei der Wahl der Ziffer 3

Der NS läuft ab, das J-Rel. impuls. Das V2-Rel. zieht an. Beim 1. Impuls zieht das I Rel. an (Haltestromkreis). In der Pause kann das II Rel. anziehen (Haltestromkreis). Beim 2. Impuls zieht das III Rel. an (Haltestromkreis) das I Rel. fällt ab. Das II-Rel. fällt in der Pause ab. Beim 3. Impuls zieht das I Relais an (Haltestromkreis). Nach der Wahl zieht das J-Relais an und das V2 Rel. fällt ab.

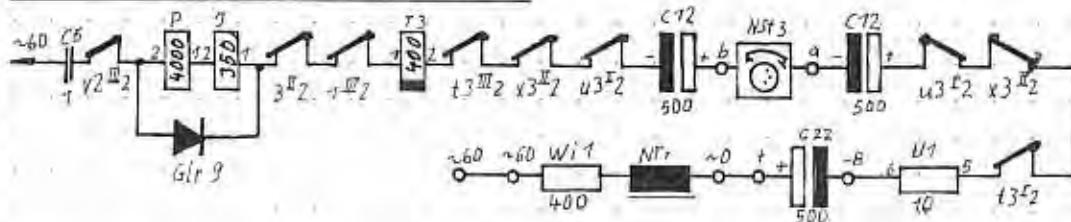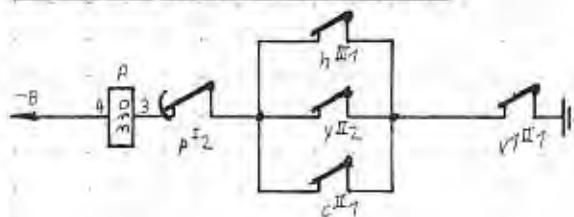6. Nummernwahl beendet: Erster Ruf7. Haltestromkreis des P-Relais

W 1/2 180


NSt 1 ruft und spricht mit NSt 3

Kie


8. Beschreibung des 5 sec.-Rufes.

Nach dem ersten Ruf fließt über die V2-Wicklungen 60, 640 und 1800 Strom, dies kann aber wegen Differentialschaltung nicht anziehen. C6 lädt sich auf. Nachdem der Kondensator geladen ist zieht das V2-Rel. an, da kein Strom mehr durch die 1800Ω Wicklung des V2 Rel. fließt. Das V2-Rel. unterbricht sich selbst, hält sich aber durch den Entladestrom des Kondensators. Nach 5 sec fällt das V2-Rel. jedoch ab und der Vorgang beginnt von vorn. Immer wenn das V2-Rel. in Ruhelage ist wird Rufstrom an die NSt 3 gelegt (etwa 1 sec)

9 NSt 3 hängt während der Rufpause aus.

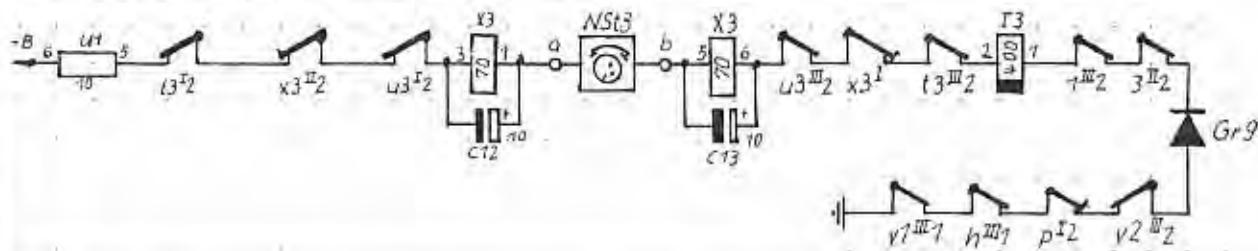


10. Gesprächszustand NSt 1-NSt 2

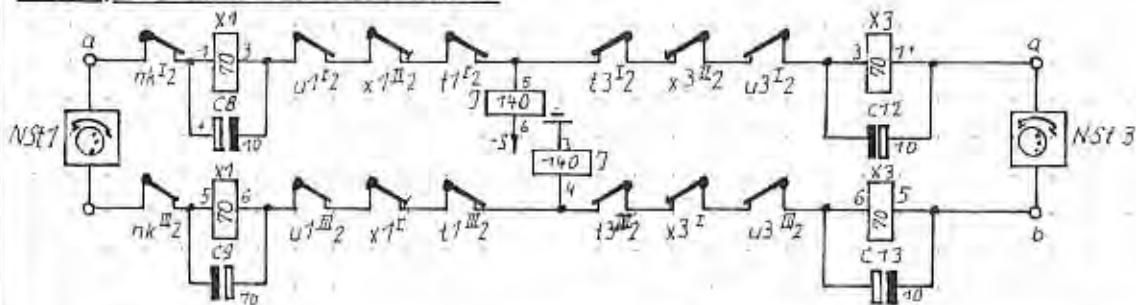

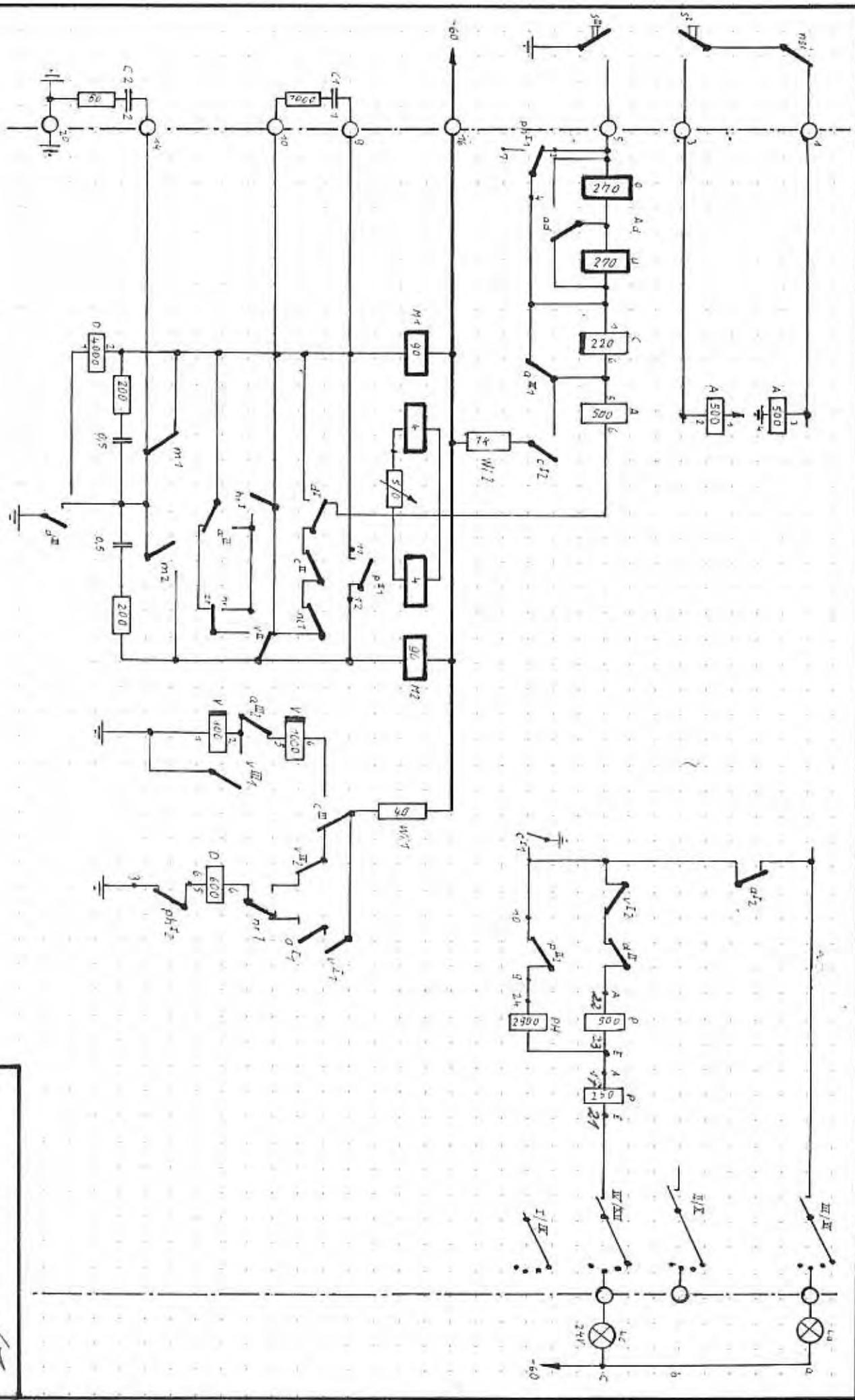11. Vorgänge nach auflegen des Handapparates

Nach aufsteigen des Handapparates fällt das J und V1-Rel. ab. Das V2-Rel. zieht an. Der Haltekreis des T1* und T2-Rel wird unterbrochen, die Relais fallen ab. Nach dem abfallen des V2 Rel fallen P, I und II Rel. ab, der Ruhezustand ist erreicht.

W 1/2 180
NSt truft und spricht mit NSt 3
Fortsetzung von Blatt 45



Erläuterung zur
EMD Gruppenwählerschaltung

Der AS sucht den anrufenden TIn. Hat der AS den anrufenden TIn gefunden, schaltet der C-Schaltarm Erdpotential über die C-Leitung zum I.GW durch. Gleichzeitig zieht durch Schleifenschluß in der a/b Ader das A-Relais im I.GW an.

In dieser Schaltung geschieht dies durch Umlegen des Schalters. S^I und S^{II} gehen in Arbeit und machen Schleifenschluß bzw. legen Erde an. A-Relais ist erregt. Der Kontakt a III¹ hebt den Kurzschluß des C-Relais auf. C-Relais zieht an (Erde, s^{II}, Punkt 5, phI^I, C 220, A 500, d^I, c^{II}, n^I, v^{II}, M2 bekommt - 60V). Motorspule M2 bekommt Fehlstrom nsi unterbricht in rhythmischer Folge die Schleife. A Relais impulst. Die beiden Andrückmagneten Ad (o-u) sind durch ph 1^I noch kurzgeschlossen. Beim 1. Abfall des A-Relais schließt a III¹ das C-Relais kurz. C-Relais bleibt aber während der Wahl durch Abfallverzögerung erregt. a III² geht in Ruhelage und erregt das V-Relais über den in Arbeit befindlichen c III, W1 auf Minus. V-Relais hält sich ebenfalls während der Impulspausenserie Kontakt vI¹ und a I¹ erregen D-Relais 600. d III legt Erde über m¹ an die Motorspule M1 90Ω. Der Anker wird angezogen, m¹ öffnet und m² schließt, dadurch wird M1 stromlos und M2 kommt unter Strom. Der Wähler dreht in gezwungener Wahl. Er stellt sich der gewählten Nummer entsprechend auf den gewünschten Hauptrastschritt (HR) ein. Im Vergleich zum HDW bedeutet Hauptrast dasselbe wie Höhenschritt. z.B. der EMD Wähler steht auf HR 5, bedeutet beim HDW die Schaltarme stehen vor dem Eingang der 5. Dekade. Nun muß der EMD-Wähler in freier Wahl in der bestimmten Hauptrast mit seinem C Schaltarm die CAusgänge auf frei oder besetzt prüfen.

Fortsetzung auf Blatt 49

Fortsetzung von Blatt 48

Die Freiwahl erfolgt nach Beendigung der Nummernwahl. V^{II} Relais fällt ab, v^{II} öffnet die Brücke der Motormagnete M1-M2, die zur stillsetzung des Wählers nach der Gruppenwahl geführt hat. Das durch seine Wicklung D 4000 abfallverzögerte Relais hält sich im Motorstromkreis bleibt durch d^{III} eingeschaltet. Der Wähler beginnt durch das Zusammenspiel der Motormagnete und Motorkontakte zu drehen. Ist das nächste Schaltglied frei, findet der C-Schaltarm -60V. In der C-Leitung kann Strom fließen und das P^{II} Relais spricht sofort an.

Der p^{II}¹ Kontakt schließt die beiden Motorspulen M1 und M2 kurz und setzt den Wähler still, p^{II} erregt das PH-Relais. Kontakt ph I¹ hebt den Kurzschluß der Andrückmagneten (ad) auf:

HR 1-5 wird Adu (u=unten) erregt.

HR 6-10 wird Ado (o=oben) angedrückt.

Die Andrückmagneten (Ad) haben die Aufgabe erst nach Durchschaltung (Belegen) zum nächsten Schaltglied, die mit Edelmetallkontakte versehenen a/b Schaltarme an die Kontaktlamellen (Ausgang des Wählers) anzudrücken. Die Edelmetallkontakte würden durch Schleifen an den Kontaktlamellen unnötig abgenutzt.

Die weitere Impulsgabe für die nachfolgenden GW- und LW-Stufen erkennen wir an dem Aufleuchten der Kontrolllampe, die im a-Ast des GW-Ausganges eingeschaltet ist.