Leitfaden für die theoretische Ausbildung der Telegraphenbaulehrlinge und Telegraphenarbeiter

in gehn Seften

pon

Fritz Raehler

Telegraphendirektor, Borfteber des Telegraphenbauamtes Sumbinnen

Seft 8:

Apparatkunde des 38= und 08=Vetriebs

Mit 13 Abbildungen im Tegt



Alle Rechte vorbehalten

Das Fernsprechamt.

Unter einem Fernsprechamt ist ein Amt zu versteben, bei welchem sich der Fernsprechbetrieb des betreffenden Ortes, d. h. der Fernsprechteilnehmer untereinander und im Berkehr mit Fernsprechteilnehmern anderer Orte, abwickelt. Die Fernsprechteilnehmer eines Ortes verkehren untereinander mittels der Fernsprechanschlußleitungen, mährend der Verkehr nach verschiedenen Orfen auf besonderen Verbindungsleifungen (Fernleitungen) von dem Fernsprechamt vermittelt wird. Letteres hat eine große 3ahl Fernsprechteilnehmer zur Voraussegung. Ift dagegen die Jahl der Fernsprechanschluftleitungen in einem Ort geringer, so wird der Fernsprechverkehr von einem Telegraphenamt oder von dem Postamt oder von der Postagentur des betreffenden Orfes mabrgenommen. Die einzelnen Unschlufzleitungen eines vermittelnden Amtes bilden zusammen ein Ortsneß (= DN), die bei dem Amte einmundenden Verbindungsleitungen (Fernleitungen) von anderen Orten mit ON bilden einen Teil des allgemeinen öffentlichen Fernsprechnehes. Hierzu gablen auch die Zuleitungen von den selbständigen öffentlichen Sprechstellen.

In einem Fernsprechamt sind die Teilnehmeranschlußleitungen des ON im Ortsamt, die Fernleitungen im Fernamt zu-

sammengelegt.

Die Leitungen sind in das Fernsprechamt sür gewöhnlich unterirdisch, d. h. im Kabel, eingeführt und verlausen im Amt über den Haupsverteiler (mit den Sicherungen) nach den einzelnen Arbeitsplätzen im Ortsamt oder im Fernamt. Diese Arbeitsplätze befinden sich bei Amtern für den Handbetrieb (OB, BB) an Klappenschrieb (BU, vgl. Heft 9) treten an Stelle der Klappenschränke besondere Wähler gestelle.

Der Klappenschrank.

Der Klappenschrank dient zur Aufnahme der Leitungen. Seine Größenabmessung richtet sich nach der Jahl der Leitungen, welche in dem Schrank vereinigt werden sollen. Man unterscheidet

a) nach der Art der einzuschaltenden Leitungen: Ortsschränke (für Teilnehmeranschlußleitungen), Sp-Klappenschränke (für Sp-Leitungen) und Fernschränke (für Fernkeitungen); b) nach dem Umsang der Vermittlungsanstalten: Einsach um schalter, d. h. Klappenschränke für 5, 10, 20, 40, 50 und 100 Leitungen — bei Amtern dis zu 200 Anschlußleitungen — und Vielsach umsich alter — bei größeren Amtern. Die Klappenschränke für 10 dis 100 Leitungen dienen gleichzeitig zur Aufnahme der Sp-Leitungen. Für die Fernkeitungen werden in die Schränke sür 40, 50 und 100 Leitungen besondere Fernteitungsschränken Zusaschen Käspenschränken Zusaschen kästen mit Fernkeitungsschlemen beigegeben werden.

In Teilnehmersprechstellen kommen für den Fall, daß außer der zur Anschlüßleitung gehörigen Sprechstelle (Hauptstelle) noch andere Sprechstellen dieselbe Verbindung zum Fernsprechamt benußen sollen (sog. Nebenstellen), ebensalls Klappenschränke zur Verwendung; die Größe dieser Schränke ist von der Jahl der Haupt- und Nebenstellen abhängig. In diesen Fällen hat die Hauptstelle die Verbindung zwischen der Nebenstelle und der Anschlüßleitung zum Amt oder umgekehrt herzustellen. Die in Teilnehmersprechstellen vorkommenden Klappenschränke können für 3 (=1 Hauptstelle und 2 Nebenstellen), 5 und mehr Leitungen eingerichtet sein.

Die wesentlichsten Teile eines Klappenschranks für Anschlußleitungen sind die Klinkenstreisen (nebeneinander angeordnete Klinken), Stöpsel, Klappen. Hierzu treten bei Vielsachumschaltern die Schauzeichen, Sprechumschalter, Rückrusschalter, Gesprächszähler.


Die Klinke.

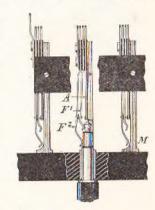A. Die Abfrageklinke. Sie besteht aus einem Messingkörper M (Fig. 1), einer blattsörmigen Klinkensederauslage A aus Neusilber und einer kürzeren, sowie einer längeren neusilbernen Klinkenseder F¹ bzw. F², welche je einmal nahe der Besestigung und ein zweises Mal am freien Ende nasensörmig ausgebogen sind. Die Auslage A und die beiden Klinkensedern sind am hinteren, zu einer rechteckigen Platte ausgearbeiteten Teile des Messingkörpers mittels einer Vorlegescheibe aus Neusilber und zweier Stablschrauben besestigt. Zwischen je zwei Metallteile ist ein isolierendes Ebonitblatt eingelegt; wo die Stablschrauben durch die Federn und die Auslage hindurchgreisen, ist zur Isolierung der Schrauben eine Ebonitbuchse eingesest. Durch die Schrauben wird die Vorlegescheibe mit dem Messingkörper leitend verben wird die Vorlegescheibe mit dem Messingkörper leitend ver-

bunden. Die kürzere Klinkenfeder berührt in der Aubelage mit einem Platinstischen ein auf die Auflage aufgelötetes Platinplättchen, von der längeren Klinkenfeder wird sie durch ein in lestere eingelassenes Ebonitknöpschen getrennt. Den Klinkensederenden gegenüber ist die Wessingplatte bis auf zwei schmale Randschienen ausgeschnitten; die Fortsetzung dieser Schienen bildet die als Stöpselbahn dienende zolinderförmige Klinkenhülse. Hinter den Besestigungsschrauben sind Klinkensedern, Auslage- und Vorlegescheibe in halber Breite zu Fortsähen mit je einer Dse zum Anlösen der Kabeladern ausgearbeitet. Mit den Fortsähen der Klinkensederauslage und der kürzeren Klinkenseder werden der ankommende und der abgehende a-Draht der Leitung, mit dem

Forssaße der längeren Klinkenfeder der ankommende und der abgehende b-Drahf der Leitung und mit dem Fortsaße der Klinkenhülse (Vorlegescheibe) der Prüfdraht verbunden. Wird ein Stöpsel in die Klinke eingesest, so wird die kürzere Klinkenseder von der Luslage abgehoben und mit der Stahlspisse des Stöpsels verbunden, während die längere Klinkenseder mit dem mitsteren Messingzylinder des Stöpsels und die Klinkenbüsse mit dem hinteren Messingzylinder des Stöpsels in Berührung fritt.





- Nig. 1.

hin nur im a-Drahke unterbrochen und mit dem a-Drahke der Stöpselschnur verbunden, der b-Draht des Systems wird dagegen nicht unterbrochen, also in seiner ganzen Länge auf den b-Draht der Stöpselschnur geschaltet. Die Abfrageklinken sind zu ie 10 Stück in einem Kartaummiskreisen eingesetzt.

B. Die gewöhnliche Vielfachklinke mit einfacher Unferbrechung. Die Bauart ift dieselbe wie diejenige der Abfrageklinke. Je 20 Klinken sind mit dem zylinderförmigen Teile der Klinkenhülsen in eine Harfgummisassung eingeseht und bilden mit dieser einen Klinkenftreisen. Die Harfgummisassung trägt auf der äußeren Seite neben den Klinkenlöchern deren Aummerbezeichnung sowie rechts neben der fünsten Klinke eines jeden Streisens ein besonderes Merkmal, um die schnelle Aufsindung einer zu stöpselnden Vielsachklinke zu er-

leichtern. Fünf aufeinander geschichtete Klinkenstreifen bilden ein Hundert und füllen eins der 10 Felder der Klinkentafel aus.



Fig. 2.

C. Die Bielfachklinke mit doppelfer Unterbrechung. Diefe Klinken werden in die erften beiden Vielfachumschalfer (die fog. Borichalteichränke) eingebauf und besigen zum Unterschied von den gupor beschriebenen Klinken ein zweites Auflager C (Fig. 2), welches in der Rubelage mit der Feder F2 in Berbindung febt. Der in die Klinke eingesette Stöpsel bebt beide Federn von ihren Kontakten ab, fo daß die geftopfelte Leifung nur von diesem Arbeitsplat, aber nicht auch gleichzeitig von einem der folgenden Platze bedient werden kann. Die Vorschalteschränke dienen gur Abwicklung des Fernverkehrs gwiichen Teilnehmern verschiedener Ortsnehe. In welcher Weise die Verbindungen auszuführen

sind, ift bei den Beschreibungen der Fernschränke DB 00 und 05 angegeben.


Der Stöpfel.

Je nach der Bauart der Klappenschränke sind zur Verbindung von zwei verschiedenen, auf Klinke liegenden Leifungen sch nur-lose Stöpfel oder Stöpfel mit Sch nur zu unterscheiden. Die Stöpsel der ersten Urt werden, wenn sie nicht gebraucht werden, in leeren Vuchsen des Klappenschranks (zu 5, 10, 20 Leitungen) untergebracht, die Stöpsel der zweiten Urt sitzen in solchen Fällen im Stöpselbrett des Klappenschranks, wobei die Stöpselschnur durch ein Rollgewicht nach unten gezogen wird.

Jeder schnurlose Stöpsel besteht aus dem Sbonitgriff und zwei darin besesstigten Metallteilen (Spize und Hals), die gegeneinander isoliert sind. Beim Einsetzen in eine Klinke schiebt sich die Stöpselspize zwischen die beiden inneren Federn, der Stöpselbals zwischen die beiden äußeren; diese sind dann über den Hals, jene über die Spize des Stöpsels miteinander verbunden.

Stöpfel mit Schnur und Rollgewicht.

Die Stöpsel bestehen aus drei Metallteilen: einer birnenförmigen Stahlspisse s (Fig. 3), einem kurzen (mittleren) Messingzplinder m¹ und einem längeren (unteren) Messingzplinder m². Die drei Teile sind gegeneinander isoliert; an der Spisse und dem mittleren Teile sind die beiden Lahnligen des a- und b-Drahtes der Stöpselschnur durch Schrauben besestigt, während der untere Stöpselsteil m² mit der Lige des c-Drahtes in der Weise in Verbindung gebracht ist, daß das Muttergewinde des Messingsplinders m² um das blanke Ende der Lige aufgeschraubt wird. Als Griff und zum Schuße der Verbindungsstellen der Lahnligen mit den Stöpselsteilen dient eine auf den Stöpselschaft aufgeschobene Hülse aus Fibermasse. Eine doppelte Zwirnumklöppelung schüßt

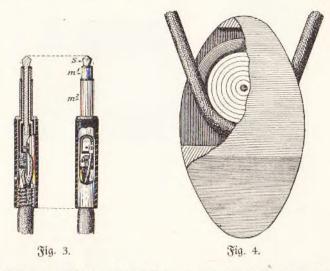

die Leitungsdrähte der Stöpfelschnur; neuerdings sind die Stöpfelschnüre an der Austrittsstelle des Stöpfelschafts mit Schnurschuß (spiralförmig herumgelegter Stahldraht) ausgerüftet.

Die aus Blei gegossenen Gewichte zum Spannen der Schnüre (Fig. 4) sind mit einer Messingrolle ausgerüstet, um welche die Leitungsschnur geführt ist; die Gewichte sind plattensörmig ausgebildet und an den Kanten zugeschärft, damit sie in den Schränken wenig Platz einnehmen und einander in der Bewegung nicht hindern.

Die Klappe.

Sie ift ein sichtbares Zeichen für einen ankommenden Anruf in der betreffenden Leifung. Bei den meisten Gattungen von Klappenschränken wird die Klappe in der Weise betätigt, daß sie nach unten fällt. Wird die zur Klappe gehörige Klinke gestöpselt, so muß die vorher durch den Anruf betätigte Klappe mit

der Hand in ihre Auhelage zurückgebracht werden. Daß die Klappe überhaupt betätigt wird, beruht auf der Einwirkung des ankommenden, die Umwindungen des Klappenelektromagnets durchfließenden elektrischen Stroms.

Die Bauart eines Klappenelektromagnets nebst Klappe zeigt Fig. 5. Der topfförmige Clektromagnet enthält einen Kern a von Schmiedeeisen; auf biefen ift eine bunne Papierhülfe aufgeschoben und barauf feiner, mit Seibe um-


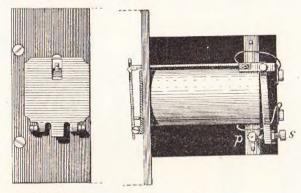


Fig. 5.

Fig. 5a.

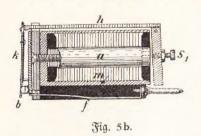sponnener Rupferdraht gewidelt. Die Drahtrolle hat einen Widerstand von



grenzt. Der andere Schenkel bes Elektromagnets ist zu einem bie Orahtwicklung umhüllenden Topf oder Mantel m ausgebildet, in dessen Boden der Eisenkern a eingeschraubt ist. Der scheibenförmige, zwischen Schraubenspisch gelagerte Anter krägt an seiner oberen Kante einen Messinghebel h, der in einer Nute über den Eisenmantel hinweggeführt ist und vorn in einem Hafen endet. Durch das Gewicht des Hebels wird

ber Alnfer vom Elektromagnet weggehoben. Mit dem Haken halt der Alnkerhebel in der Ruhelage die Klappe hoch. Wird der Alnker angezogen und damit der Haken des Hebels nach oben bewegt, so verliert die Klappe den Halt und fällt vermöge ihrer Schwere. Die aus Messing gestanzte Fallklappe k bewegt sich in einem Scharniergelent und wird durch einen Fortsat b beim Fallen in wagerechter Stellung aufgehalten.

Durch ben Fortsat b ber Rlappe (Fig. 5b) wird zugleich bie mit Platintontatt bersehene Schluffeber f für ben Wedstromfreis mit bem gegenüberstehenden Platinsontakt des Klappenkörpers in Berbindung gebracht. Zur Einstellung der Klappen und insbesondere zur Berhinderung des Klebens der Alnkerschiebe dient eine in der Mitte der letzteren eingelassene Messingsschiebe s.

Der Elektromagnet der Anrufklappen in den Bielfachumschaltern hat im wesentlichen dieselbe Bauart wie die Elektromagnete der Klappenschränke älkerer Bauart — b. h. der Einzelumschalter — jedoch nur 150 Ohm Widerstand.

Die Klappen sind mit einer blatiformigen Kontaktfeder für ben Wedffromfreis ausgerüstet und tragen auf der Innenseite der Fallklappe schwarze Rummern auf weißem Grunde.

Es gibt aber auch Klappen, die sich bei Eingang eines Anrufs nach oben aufrichten:

Die Rüdstellflappe. An Stelle ber Fallklappen wird hier ein um bie Achfe c (Fig. 6a/b) brehbarer Schauzeichenkörper verwendet, beffen oberer gewölbter

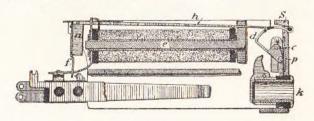


Fig. 6a.

Teil d — bie Borfallflappe — in einen Schlit o ber Rlappenfchiene 5 hineinragt. Der Kern e bes Klappen-Eleftromagneten besteht aus einem flachen

Eisenslabe; die ihn umgebende Drahtsspule hat einen Widerstand von 600 Ohm. Der Anter a trägt einen Messinghebel h, dessen hatensörmiges Ende in der Ruhelage in einen Aussschnitt der Vorfallklappe eingreist und sie am Heraustreten hindert. Beim Anziehen des Anters, wird die Vorfallklappe frei und tritt zungenartig aus dem Schliß o der Klappenschiene Sheraus. Beim Einsehen eines Stöpfels in die Klinkenhülse (k) wird der durch

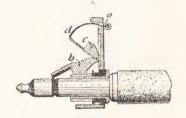


Fig. 6b.

Fiber isolierte untere Teil bes um einen Stiff brehbaren Sebels b angehoben, so daß bas obere Sebelende sich gegen den Stiff p des Schauzeichenkörpers legt und diesen in die Ruhelage zurücksührt. Aln dem Anter a ift eine Kontaktefeder f angebracht, die beim Anziehen des Anters einen Weckstromkreis schließt. Unterhalb des Klappenseldes sind in geneigter Ebene die Aberwachungs- und Schlußzeichen angebracht.

Das Schanzeichen.


Es hat den Zweck, anzuzeigen:

1. ob die befreffende Leifung betriebsfähig ift und ob das Gespräch beendet und die Leifung somit nicht mehr besetzt ist (Schlußzeichen);

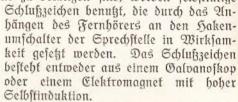2. ob der vom Umt ausgehende Batterie-(Weck-)strom tatsächlich in die betreffende Leifung gelangt (Batterieschauzeichen).

Das Schlufgeichen.

Un Stelle von Schlußklappen, die durch Drehen der Induktorkurbel bei der Sprechstelle zu befätigen sind, werden selbsttätige



Das Schlußzeichengalvanofkop (Fig. 7). Es ift ein sehr empsindliches Galvanoskop, dessen Zeiger eine gelbe Scheibe trägt. Diese wird in dem Glassenster des Galvanoskopgehäuses als Schlußzeichen sichtbar, sobald der Zeiger durch einen Batteriestrom dauernd abgelenkt wird. Der Wechselstrom des Induktoranruss bringt nur ein flatterndes Erscheinen der Scheibe hervor.

Die Schlußzeichenbatterie, welche gleichzeitig als Prüfbatterie dient, ist in der Regel für sämtliche Abkrage- und Verbindungssylfteme eines Amtes gemeinsam; es genügt eine Spannung von 6 bis 8 Volt. Die Stromzuführung zu dem Galvanostop vermitteln zwei unten aus dem Gehäuse herausragende Stromschlußsedern, die sich gegen zwei Messingstück legen. Die beiden gedogenen Orähte rechts und sinks im Sehäuse sollen den Lusschlag des Zeigers begrenzen.

Das Galvanessop hat einen Wiberstand von 200 Ohm. Es wird nebst ber Schlußzeichenbatterie als Brücke zwischen ben as und be Draht der Berbindungsschnur geschaltet. Damit aber nicht über die gemeinsame Batterie ein Mitsprechen zwischen ben verschiedenen Schnüren flattfindet, ist in sede Zus

Fig. 7.

leitung zur Batterie eine Droffelfpule bon 250 Ohm gelegt, welche vermöge ihrer Gelbstinduttion die Sprechströme von der Batterie abbrängt.

Das Schlufzeichen mit hoher Selbstinduktion (Fig. 8). — An Stelle des Galvanoskops mit Drosselspule ist späterhin ein Schauzeichen mit hoher Selbstinduktion zur Verwendung gekommen. Es besteht aus einem Elektromagnet mit zwei Rollen von zusammen 500 Ohm Widerstand.

Die Blätterkerne S und N des Elektromagnets sind an den nach unten herausragenden Enden seitlich ausgerundet und drehen, wenn sie magnetisch werden, den zwischen ihnen spielenden Anker a um seine wagerechte Achse im Sinne des Uhrzeigers. An der einen Seite des Ankers sitzt ein leichter


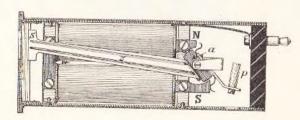


Fig. 8.

Zeiger z aus Aluminium, der oben die gelbe Scheibe s trägt. Auf der anderen Ankerseite ist ein Messingblech befestigt, dessen gedogene Enden als Anschlag dienen. Das Gegengewicht p führt den Anker in die Ruhelage zurück. Der Elektromagnet ist in einen Messingrahmen eingebaut und wird mit diesem in ein prismatisches Gehäuse von verzinntem Eisenblech, das oben ein Fensterchen hat, eingesetzt. An der den unteren Abschluß bildenden Ebonitplatte bestinden sich zwei stöpselartige Stifte zum Einschalten des Apparats, der schon auf Ströme von 5 Missiampere anspricht.

Das Batterieschauzeichen. Die Kerne des Elektromagnets sind auf eine Eisenplatte m aufgesetzt, an die sich 2 rechtwinklig gebogene Magnete mit ihren nordmagnetischen Enden anlegen. Die Südpole S dieser Magnete sind durch 2 Stahlschrauben st und se auf den Steg r eines Messingrahmens aufgeschraubt, in welchen das Relais eingebaut ist. Der Anker a ist um eine wagerechte Achse drehbar und wird beim Durchgang eines Wechselftroms durch die Elektromagnetumwindungen abwechselnd von dem einen und dem anderen Kerne angezogen; dadurch schlägt der auf den Anker aufgesetzte Zeiger Zabwechselnd nach rechts und links aus. Die Fahne des Zeigers ist in 3 Felder eingefeilt, nämlich ein schwarzes in der Mitte und zwei weiße zu beiden Seisen. In der Ruhelage steht

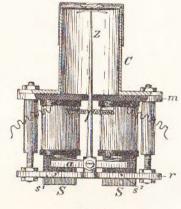das ichwarze Feld por dem Fenfterchen des den Zeiger umgebenden Messingsplinders C, wogegen bei der flatternden Bewegung des Zeigers mahrend des Rufens die weißen Felder der Fahne durch das Fenffer durchschimmern und dadurch bestätigen, das



3ig. 9.

der Weckftrom ordnungsmäßig in die Leitung fließt. Un Stelle der Wechselftromanzeiger find Sternschauzeichen getrefen, die auf derfelben Grundlage gebaut find.

Der Sprechumschalter.

In jedes Schnurpaar eines Bielfachumschalters ift ein Sprechumschalter eingefügt, womit der Abfrageapparat eingeschaltet, die gewünschte Sprechstelle gerufen und schließlich die Schlufgeichenapparte angelegt werden konnen. Fig. 10 a zeigt den Umschalfer von vorn, Fig. 10 b von der Seife in Durchsprechstellung, Fig. 10 c in Abfragestellung. Er besteht aus viermal 3 Kontaktfebern, die an dem unter der Tischplatte befestigten Eisenwinkel angeschraubt und von diesem sowie voneinander durch Chonitzwischenlagen ifoliert sind. Befindet fich der zweigrmige Schalthebel in Mittelffellung (Fig. 10b), fo liegen die vier langen Federn an den inneren Kontakten und schalten die Schlufgeichen ein. Beim Umlegen des Sebels nach dem Beamten bin (Abfragestellung Fig. 10 c) werden die zwei binferen langen Federn an ihre außeren Kontakte gedrückt, die mit den Abfrageapparaten in Verbindung steben. Ein Umlegen des Rebels nach dem Schranke bin ergibt die Rufftellung, wobei die zwei porderen langen Federn an ihre außeren Kontakte

gepreßt werden, die mit dem Polwechster Verbindung haben. Beim Loslaffen des Hebels in der Rufftellung geht diefer von felbft in die

Rubelage (Durchfprechffellung) gurück.

Der Rückfrage- und Mithörschalter wird während eines Gefprächs mit dem Umte zwecks Rückfrage bei einer Nebenftelle in die eine Arbeitsstellung umgelegt. In seiner zweiten Arbeitsstellung ift der Umschalter gum Mithoren in einer bestebenden Verbindung nach rechts umzulegen und in dieser Stellung festguhalten, bevor der Sprechumschalter in die Abfragestellung gebracht wird.

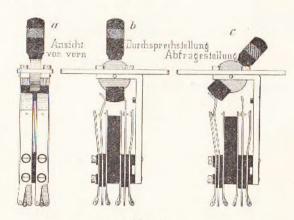


Fig. 10.

Die Rückruftafte fendet mabrend der Abfrageftellung beim Niederdrücken Rufffrom ausschließlich in die am Abfrageftöpsel liegende Leitung. 2113 Rufftromquelle dient ein Volwechsler, 3u Ausbilfszwecken ein Kurbelinduktor.

Der Gefprächszähler.

Nach den Beftimmungen der Fernsprechordnung hat jeder Inhaber eines Fernsprechbauptanschlusses monaflich eine Mindestgebühr für Ortsgespräche zu gablen, welche sich nach der Sahl der in dem betreffenden DI am 1. Januar porbandenen Sauptanschlusse richtet. Die Ortsgesprächsgebühren stellen dar: eine Bergutung für die Gesprächsverbindungen im Orfsverkehr sowie eine Bergütung für die Berftellung und Inftandhaltung der technischen Amtseinrichtung, der Fernsprechanschluftleitungen innerhalb des 5-km-Kreifes und der Sauptstellen. Um nun die 3abl der von den einzelnen Hauptstellen ausgehenden Ortsgespräche zuverlässig feststellen zu können, sind auf dem Amt Gesprächszähler vorgesehen.

Das Zählen eines Gesprächs ersolgt durch Niederdrücken der Zählertaste entweder nach Ausssührung oder vor Trennung der Verbindung. Durch den Tassendruck wird die Batterie über die 400 Ohm-Wisslung des Zählers sowie zwei Relais geschlossen. Der Zähler spricht an, dreht das Zählwers um einen Zahn und dindet sich durch die 50 Ohm-Wisslung, so daß dassselbe Gespräch nicht wiederholt gezählt werden fann. Nach Ausspören des Tassendrucks sließt der Strom durch den Zähler vom —Pol nach dem +Pol. Während des Tassendrucks zieht das eine Relais seinen Anker an und seht dadurch die 500 Ohm-Wisslung des zweiten Relais unter Strom, worauf der Ankerhebel sippt und den Stromfreis der Lampe schließt; das Ausseuchten dieser Lampe läßt erkennen, daß der Zähler angesprochen hat. Die Gesprächszähler sind auf besonderen Gestellen angebracht, wo sie bequem abgesesen werden können.

I. Der DB:Betrieb.

Die Bezeichnung OB bedeutet Orts-Vatterie und erklärt sich daraus, daß sowohl jede Teilnehmersprechstelle als auch das vermittelnde Amt des ON mit Vatterien aus Trockenelementen ausgerüstet ist, welche zur örtlichen Speisung des Mikrophonstromkreises dienen. Zum Anruf des Amtes haben die Fernsprechapparate OV einen Kurbelinduktor, welcher beim Herumdrehen der Kurbel Wechselstrom erzeugt. Das OV-Amt rust seine Fernsprechteilnehmer entweder mit Kurbelinduktor oder — in größerem Vetriebe — mit dem durch den Polwechsler erzeugten Wechselstrom an. Der Wechselstrom betätigt a) in einer Teilnehmersprechstelle OV entweder den Gehäusewecker (Wechselstromwecker) oder, wenn der Sprechstelle noch besondere Aebenstellen angegliedert sind, die Anrusklappe des Teilnehmer-Klappenschanschlußeitung.

Der Berlauf des Wechselftromes ("Weck"ftromes) ift kurg folgender:

a) Vom Kurbelinduktor des Sprechstellengehäuses OB über die Gehäuseklemme in den a-Zweig der Anschlußdoppelleitung, über den Hauptverteiler und das Zimmerleitungskabel (Lackpapierkabel oder Baumwollseidenkabel) an die a-Klemme dieser Leifung am Klappenschrank OB (Einzelumschalter), über die Zuleifung (a-Drahi) zur a-Feder der Abfrageklinke, durch die Umwindungen des Klappenselektromagnets zur b-Feder der Abfrageklinke, über den b-Oraht zur Schrankklemme des über die b-Alder des Amtskabels in den b-Zweig der Anschlußdoppelleifung zurück über die b-Klemme des Teilnehmergehäuses nach dem Kurbelinduktor. Der

Klappenelektromagnet im Umt zieht, durch den Wechselftrom elektrisch erregt, den Unker an, so daß die Klappe ausgelöst wird.

b) Der elektrische Vorgang ist derselbe auch bei einem Amt mit Vielsachumschalter OB, nur verläust in diesem Falle der Weckstrom nicht unmittelbar von der a-Klemme im Klappenschrank über die Abfrageklinke, sondern zuvor über Vielsachklinken vom ersten die letzten Vielsachumschalter, sodann vom letzten Schrank über ein aus Doppeladern bestehendes Rücksührungskabel nach einem Zwischenverfeiler dessenigen Vielsachschrankes, auf welchem sich die Abfrageklinke und Anrusklappe der betreffenden Teilnehmerleitung besindet.

Jur Bedienung der Leitung an dem Klappenschrank OB (Einzelumschafter) gehören: 1. das Abstragespstem des Schrankbeamten (Handapparat mit Schnur und Anschaltstöpsel), 2. ein im Stöpselbrett sitzendes Schnurpaar mit Abstrage- und Verbindungsstöpsel. Für einen Vielsachumschalter OB braucht man in diesem Falle: 1. die Sprechgarnitur oder das "Sprechzeug" (Kopffernbörer, Brustmikrophon und Anschaltstöpsel), 2. die Anschaltbuchse sür den Schrankbeamten, 3. ein aus Abstrage- und Verbindungsstöpsel bestehendes Schnurpaar. Zwischen diesen beiden Stöpseln ist das Schlufzeichen eingeschaltet.

Der Vorgang der Bedienung einer Unschlufzdoppelleitung ift folgender:

- a) In einer Teilnehmersprechstelle nachdem auf das Weckerzeichen hin der Fernhörer vom Haken des Wandgehäuses oder von der Auslegegabel des Tischgehäuses abgenommen und somit der Sprechstromkreis geschlossen worden ist Sprechen gegen den Mikrophonschallfrichter.
- b) Im Amf nachdem auf des Drehen des Kurbelinduktors beim Fernsprechteilnehmer die Anrusklappe am Klappenschrank gefallen ist Einsehen des Abstragestöpsels (beim Einzelumschalter) in die Abstrageklinke. Hierdurch wird der Stromweg zur Klappe ausgeschaltet und eine Verbindung der a-Leifung des Teilnehmeranschlusses über die a-Feder der Abstrageklinke, die Spise des Abstragestöpsels nach dem Abstragesussen und zurück über den Stöpselbals, die b-Feder der Abstrageklinke in die b-Leitung des Teilnehmeranschlusses hergestellt.

Beim Vielfachumschalter ift nicht unbedingt nötig, daß der Abfragestöpsel in die Abfrage klinke der Anschlußdoppelleitung eingeseht wird; das Abfragen kann auch über eine der Vielfachklinken dieser Leitung, die also vor der Abfrageklinke angeordnet sind, geschehen. Im weiteren muß am Vielfachumschalter mit dem

Einsegen des Abfrageftopfels in die Klinke gleichzeitig zwecks Unschaltung des Mikrophonstromkreises der gu dem benutten Abfrageftöpfel gehörige Sprechumschalter in Richtung auf den Beamten zu umgelegt werden. Die Verbindung der anrufenden Unschlußdoppelleitung mit einem gewünschten Fernsprechteilnehmer geschiebt in der Weise, daß beim Einzelumschalter der gum 216fragestöpfel gehörige Berbindungsftöpfel in die Abfrageklinke des verlangten Unschlusses eingesetzt wird, wobei unter Umftanden gupor vom Umt aus mit dem foeben benuften Abfrageftopfel eine porübergebende Berbindung mit diefem Unschluß zwecks Unrufs bergeftellt worden war. Beim Vielfachumschalter wird der gum benutten Abfrageftopfel gehörige Verbindungsftopfel ohne weiteres in eine Bielfachklinke des verlangten Unschluffes eingesett - nachdem zuvor der Beamte sich davon überzeugt bat, daß die verlangte Leitung in diesem Augenblick nicht anderweit besetht ift -; der verlangte Teilnehmer wird fodann durch Entfendung des Weckftromes mittels Sebelumschalters, der in diefem Falle in der Richtung nach dem Bielfachklinkenfeld umgelegt wird, angerufen.

II. Der 3B:Betrieb.

Allgemeines. Der 3B-Betrieb unterscheidet sich vom OB-Betrieb dadurch, daß die Nikrophonelemente in den Sprechstellen sehlen und durch eine Zentralbatterie (Sammlerbatterie) bei dem Bermittlungsamt erseht werden, welche die Nikrophone in den Sprechstellen mit Strom versieht. Ursprünglich waren die Sprechstellenapparate noch mit Kurbelinduktoren ausgerüstet, die bei den Systemen neuerer Bauart sehlen. Der Teilnehmer erhält hier seinen Russtrom dadurch, daß er den Fernhörer am Hakenumschalter abnimmt; das Schluszeichen nach beendetem Gespräch wird dadurch gegeben, daß der Fernhörer an den Hakenumschalter angebängt wird.

Jur zentralen Mikrophonspeisung werden zwei Batterien (3B) verwendet; die eine Batterie ift für den Betrieb eingeschaltet, während die andere geladen wird. Die 3B hat eine Spannung von 24 Bolt und wird mit dem positiven Pol geerdet. Damit die Batterie auch für die Amtsmikrophone, bei denen die Aussenleitung sehlt, ohne Unterteilung verwendet werden kann, werden diesen Mikrophonen Widerstände vorgeschaltet. Bei der Juleitung des Speisestroms aus der Batterie zu den Sprechstellen wird meist die Brückenschaltung (vgl. Heft 9) verwendet; sie besteht darin, daß die 3B mit 2 Drosselspulen als Brücke (vgl. Heft 9) zwischen die beiden miteinander verbundenen Teilnehmerleitungen geschaltet

ift. Die Droffelspulen werden auch durch Relais mit zweifacher Wicklung ersetzt. In dem Stromkreis jedes Teilnehmers befindet sich das den Unruf vermittelnde Anrufrelgis.

Die Speisung der Mikrophone der Aebenstellen erfolgt entweder über die Umtsleitung, oder über eine besondere Speiseleitung oder durch eine besondere bei der Hauptstelle aufgestellte Vatterie.

Die Vielfachumschalter 33.

Allgemeine Einrichtung der Vielfachumschalter 3B. Die Vielfachumschalter 3B sind entweder in Schranksorm oder Tischsorm bergestellt.

Die Bedienung der Umschalter in Tischsorm ist schwieriger und anstrengender als bei den Schrankumschaltern. Da die tischsörmige Anordnung des Klinkenseldes Oberlicht erfordert, wird das Erkennen der Lampensignale durch das von oben kommende Licht erschwert. Ferner sind die Klinken wegen ihrer wagerechten Anordnung der Verstaubung im besonderen Maße ausgeseht. Auch werden Stöpsel und Schnüre leichter abgenuht.

Die Vielsachumschalter neuerer Bauart besigen eine Aufnahmefähigkeit von 1500, 6300 und 10 800 Anschlußleitungen. Die Schränke mit einer Aufnahmefähigkeit von 1500 Anschlußleitungen sind für einen Arbeitsplatz, die übrigen Schränke für drei Arbeitsplätze eingerichtet. Das Abfragefeld erhält in der Regel bei allen Schränken für einen Arbeitsplatz nicht mehr als 300 Anrufzeichen.

Beim 3B-Betrieb ift die Führung der Anschlußleitungen mit Kabeln von der Einführung dis zu den Vielsachumschaltern und weiter dis zu den Anruszeichen im allgemeinen dieselbe wie beim OB-Betrieb. Der Unterschied besteht hauptsächlich darin, daß bei OB-Amtern die Zwischenverteiler — schrankweise ausgeteilt — in die Vielsachumschalter eingebaut sind, während bei ZB-Amtern ein alle Leitungen umfassender Zwischenverteiler hinter dem Hauptverseiler mit diesem im Verfeilerraum ausgestellt ist, wo außerdem die Gestelle für die Relais und Gesprächszähler untergebracht sind.

Schaltung. Bei den älteren Vielfachumschaltern ift die Leitungsführung zwei- oder dreidrähtig, bei den neueren Ausstührungen dreidrähtig. Bei den Schränken neuerer Bauart werden zwei Schaltungen angewandt; die der Western Electric Company und die von Ericsson (Cedergren).

Verbindungsleitungsverkehr. Für den Verkehr zwischen zwei Amfern dienen besondere Leifungen, die nur in einer Richfung betrieben werden. Man unterscheidet abgehende und ankommende Verbindungsleitungen. Das Amf, bei dem die Verbindungsleitungen als abgehende betrieben werden, nennt man

das A-Umt, bei dem sie als ankommende geschaltet sind, das B-Umt. Demgemäß spricht man von einer A-Beamtin, vom A-Platz, von einer B-Beamtin, vom B-Platz. Jur Abwickelung des Verbindungsleitungsverkehrs dienen zwei Betriebsarten: der "Anrusbetrieb" und der "Dienstleitungsbetrieb".

Beim Anrufbetrieb nennt der anrusende Teilnehmer seinem Amt (A-Amt) zunächst das Amt (B-Amt), wo der gewünschte Teilnehmer angeschlossen ist. Sodann rust das A-Amt in einer freien Verbindungsleitung das B-Amt. Nach Meldung des B-Amtes nennt der Teilnehmer des A-Amtes dem B-Amt die Nummer des Teilnehmers; das B-Amt stellt nunmehr die verlangte Verbindung her.

Beim Dien ftleitungsbetrieb hat der anrusende Teilnehmer seinem A-Amt das gewünschte B-Amt und die Aummer des Teilnehmers zu bezeichnen. Die A-Beamtin gibt in einer Dienstleitung, die dauernd mit dem Kopfsernhörer der B-Beamtin verbunden ist, die Aummer des Teilnehmers an. Sodann bezeichnet die B-Beamtin der A-Beamtin in der Dienstleitung die Aummer einer freien Berbindungsleitung, die zur Ausführung der Verbindung benuht werden soll.

Der Anrusbetrieb wird in der Regel zwischen 3B-Amtern und DB-Amtern, der Dienstleitungsbetrieb zwischen 3B-Amtern untereinander verwendet.

Stromverriegelungsapparate.

In einzelnen Schaltungen für den Fernsprechbetrieb müssen gewisse Stromwege derart verriegelt werden, daß sie zwar Gleichstrom, aber keinen Wechselstrom durchlassen; andere Stromwege sollen umgekehrt nur für Wechselstrom offen, für Gleichstrom aber gesperrt sein. Diesen Zwecken dienen im ersten Falle Drosselspulen, im zweisen Kondensatoren.


Drosselspulen. Sie führen auch die Bezeichnung "Induktanzrollen". Man versteht darunter einsache Drahtspulen mit einem Eisenkern und Eisenmantel, die vermöge ihrer großen Selbstinduktion (oder Selbstinduktivität) den aus Wechselströmen mit hoher Periodenzahl bestehenden Fernsprechströmen einen hohen scheinbaren Widerstand entgegensehen, so daß sie deren Durchgang ganz oder größtenteils verhindern.

Stehende Oroffelspule für Bielfachumschafter OB 02 (Fig. 11, Durchschnitt). Auf einer Holzspule h sind zwei durch eine Pappscheibe voneinander getrennte Rollen aus feinem isolierten Rupferdraht aufgeseht. Die Spule ist mit einem Kern k aus dunnen Eisenstäden und mit einem in der

Längsrichtung aufgeschlichten Eisenmantel m ausgerüstet. An den Enden des Längsschliches ist der Mantel mit Ausschnitten versehen, durch welche die Enden der beiden Drahtrollen hindurchgesührt sind. Mantel und Kern siehen mit ihren unteren Flächen auf der Eisenscheibe e auf. Eine gleichartige Scheibe e' bildet den oberen Abschlüß. Die Rolle wird mittels einer durch den Kern hindurchgreisenden Holzschraube dauf einem Brett bezestigt und so zusammengepreßt, daß die beiden Endscheiden e und e' sowohl mit dem Mantel als auch mit dem Kern innige Berührung erhalten.

Jebe Widlung besitt einen Wiberstand von 250 Ohm. Durchfliest ber Bechselftrom beibe Widlungen hintereinander, so findet der Bechselftrom einen Winderstand von rund 45 000 Ohm.

Zwischen die beiden Wicklungen der Nolle wird die für alle Verbindungsschnüre gemeinsame Schlufzeichenbatterie geschaltet. Die Rolle soll die Sprechströme von der Schlufzeichenbatterie ab-

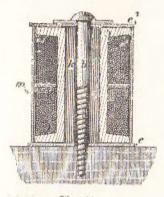

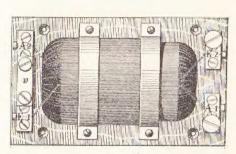


Fig. 11.

Nig. 12.

drängen, damit sie nicht über diese in andere Leitungen gelangen. Die Wicklungen sind so zu schalten, daß beide von den Sprechströmen im gleichen Sinn durchslossen werden und demgemäß der Eisenkern im gleichen Sinne magnetisiert wird. Zur Kennzeichnung ist die zum Anfang jeder Wickelung führende Lise verzinnt, die zum Ende führende nicht.

Liegende Orosselspulen. Die für den Fernsprechbetrieb verwendeten Orosselspulen haben die in Fig. 12 targestellte Form. Die Holzspule ist mit feinem isolierten Rupferdraht umwidelt, bessen Enden an zwei auf dem Grundbrett angebrachten Riemmen A'E' liegen. Der Hohlraum der Holzspule ist mit einem Dündel von dünnen lackierten Cisendrähten ausgefüllt, die den Kern bilden und in ihrer Berlängerung nach außen die Rolle von beiden Geiten mantelförmig umschließen. Der Widerstand der Rollen beträg 500, 600 oder 1000 Ohm. Bei den Rollen mit 1000 Ohm ist der Um-

windungsbraht in der Mitte unterbrochen und an zwei weitere Klemmen E' und A' geführt, die durch Aufschrauben einer Messingschiene v miteinander verbunden werden. Durch Abnehmen dieser Schiene erhält man 2 Orosselspulen von je 500 Ohm Widerstand.

Konden schlufzeichen muß bei jeder Sprechstelle während eines Gesprächs der Weg für den Strom der Schlufzeichenbatterie

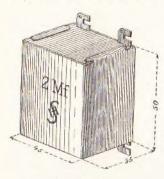


Fig. 13.

verriegelt sein, damit der Strom erst dann geschlossen wird, sobald der Teilnehmer den Hörer anhängt. Deshalb schaltet man in den Hörstromkreis einen Kondensator ein, der keinen Gleichstrom, wohl aber die Wechselströme der Sprech- und Weckapparate durchläßt. Die Fernsprechkondensatoren sind aus einem Bande von präpariertem Papier, das beiderseits mit Stanniolbändern belegt ist, durch Auswickeln hergestellt; die Wickelung ist in einen Vehälter aus Pappe oder Blech von

viereckigem Querschnitt eingepreßt und der Behälter mit Isolier-masse ausgegossen.

Einschstellen. Damit das Schlußzeichen bei der Bermittlungsanstalt selbsttätig erscheint, muß bei jeder Sprechstelle ein Kondensach so eingeschaltet sein, daß er bei abgenommenem Hörer im Hörstromkreise liegt, dagegen bei angehängtem Hörer ausgeschaltet ist. Dann sindet der Schlußzeichenstrom den Stromweg bei der Sprechstelle verriegelt, solange gesprochen wird, beginnt aber durch den Wecker hindurchzussließen, sobald der Hörer angehängt wird.

Bur Ginschaltung des Kondensators baben die Fernsprechgebäuse

zwei Klemmen.

Bei Hauptstellen, an welche Nebenstellen angeschlossen sind, muß weiter dafür gesorgt sein, daß im Falle der Verbindung einer Nebenstelle mit dem Amte auch die in der Verbindung liegende, aus einem Wecker oder einer Klappe bestehende Brücke für den Schlußzeichenstrom verriegelt ist. Ju dem Zweck müssen die Zwischenstellenumschalter von vornherein mit einem Kondensator ausgerüstet sein.

Wird bei der Hauptstelle ein Rappenschrant DV 00 zu 50 Leitungen benuft, so muß ebenfalls vor jede Schluftsappe ein Kondensator gelegt werden. Dagegen erhalten bei Rappenschränken DV 00 zu 5 und 10 Leitungen nur die Anruftsappen der Hauptseitungen Kondensatoren vorgeschaftet, weil diese

bei Berbindung von Nebenstellen mit den Hauptleitungen siets als Schlußtlappen dienen. Wird an einem folchen Klappenschrant die Verbindung früher getrennt als auf dem Amte, so verschwindet bei letzterem das Schlußzeichen wieder, weil der Stromweg bei der Sprechstelle durch die Anruftlappe verriegelt ist; der Inhaber der Hauptstelle soll deshalb, nachdem von der Nebenstelle das Schlußzeichen eingegangen ist, noch einige Zeit warten, ehe er die Verbindung trennt. Die Fernsprechgehäuse der Hauptstelle und der Nebenstellen müssen gleichfalls mit Kondensatoren ausgestattet sein.

Borfchalteschränke.

Diese Schränke kommen bei Amtern mit Vielsachbetrieb vor und bezwecken die Benachrichtigung der Fernsprechteilnehmer einer zufällig bestehenden Ortsgesprächsverbindung von der bevorstehenden Trennung dieser Berbindung aus Anlaß der notwendig werdenden Herstellung einer Fernverbindung mit einem dieser Teilnehmer.

Bu diesem Zwed sind die Albfrageapparate des Ortsamts DB über Dienstleitungen mit Tasten am Vorschalteschrant sest verbunden. In die Stirnswand des Vorschalteschrants sind entsprechend der Zahl der Ortsschränte Sperrzeichen eingebaut. Diese sind einerseits an die Schlußzeichenbatterie, andrersseits einzeln an die Schienen für die c-Leitungen der Ortsschränte angeschlossen. Die c-Schiene des Vorschalteschrants ist mit der Mitte der Schlußzeichenbatterie verbunden. Vei dieser Schaltung seht der Veamte des Vorschalteschrants den Stöpsel in die Vorschalteslinke des gewünschten Tellnehmers ein. Erscheint das Sperrzeichen, so benachrichtigt der Veamte des Vorschalteschrants den Veamten des zum Sperrzeichen gehörigen Schrantes durch Dienstleilungstasse, daß das Ortsgespräch zugunsten eines Ferngesprächs gekrennt worden sei. Letzerer hat alsbann den zweiten Teilnehmer hiervon zu benachrichtigen.

Für den 3B-Betrieb sind die Vorschalteschränke wie folgt gebauf:

Der Vorschaltes in ank hat zwei Arbeitspläge und enthält das Vielfachklinkenfeld für die Anschlußleitungen und darunter einige Klinken für besondere Zwecke. Im Spiegelbrett besinden sich die Plahanruslampe, Vorschaltekontrollampe, Vorschaltedienstlampe, der Dienst- und Plahumschalter.

In die Tischplatte sind für jeden Arbeitsplatz in zwei Reihen 40 Einschnurktöpsel eingebaut.

Bei ben Bielfachumschaltern 3B 10 und 3B 11 ift die Teilnehmerleitung mit einem Anrufrelais verbunden.

Das Relais, das für die Leitungen eines Arbeitsplatzes gemeinfam benutt wird, schließt den Stromweg für eine Kontrollampe. Ihr ist in der Regel eine zweite Kontrollampe parallel geschaltet, und diese zweiten Kontrollampen aller Arbeitsplätze werden in einer Überwachungstafel vereinigt. Deim Stöpseln der Albfrageklinke mit dem Albfragestöpsel erhält die Klinkenhülse Verbindung

mit bem - Dole ber Bentralbatterie. Das Trennrelais befommt bann bei ber Beffernichen Schaltung Strom und trennt bie Teilnehmerleitung in beiben Zweigen bom Anrufrelais ab. Erft nach Beenbigung bes Gefprachs, wenn ber Stöpfel entfernt wirb, erhalt die Teilnehmerleitung wieber Berbindung mit bem Anrufrelais. Die Berbinbung ber Leifung mit ber Zentralbatterie wird alfo mahrend bes Gefprache über bie Stopfelichnur beraeffellt. Bei ber Ericffonfchen Schaltung unterbricht bas Trennrelais, beffen zweite Bidlung ftromlos ift, folange bas Unrufrelais ben Unter angezogen halt, ben Stromfreis der Anruflampe. Bei biejem Guffem ift alfo bei ber Berftellung ber Berbindungen bas Unrufrclais eingeschaltet. Die Schnurabern bleiben bom Gleichftrom ber Zentralbatterie frei, was für bie Sprechperffanbigung melentlich ift. Da in biefem Falle bas Steden und Biehen ber Stopfel bie Stromverzweigung nicht anbert, fo verurfacht es fein Anaden im Borer. Die bauernbe Berbindung mit dem Anrufrelais bat ferner den Borteil großerer Giderheit fur ben Unruf. Rach erfolgtem Abfragen bat bie Beamtin bie Freiprufung ber verlangten Leifung vorzunehmen, fie berührt zu biefem 3mede mit ber Spihe bes zugehörigen Berbindungeftopfele eine Bielfachflinte bes berlangten Teilnehmers. 3ff ber berlangte Teilnehmer frel, fo ift feine Berbinbungeflinfe obne Spannung; die Drufung mit bem Berbinbungeffopfel anbert bann an bem eleftrifchen Buftande nichte. 3ft ber Teilnehmer aber befett, fo fieht feine Rlinfenbulfenleitung über ben Stopfel und bie Schlugzeichenlampe unter ber Spannung ber Zentralbatterie. Die prufende Beamtin flößt alfo mit ber Spife ihres Berbindungeftopfele auf einen Dunft, beffen Spannung bon O verschieden ift; hierburch wird im Gernhörer ein Anaden erzeugt. Ift die Leitung bes gewünschten Teilnehmers burch Musbleiben bes Anadens im Fernhörer ale frei feftgeftellt worden, fo wird ber Berbindungeftopfel in bie Bielfach= flinke eingestedt und ber Teilnehmer angerufen. Biergu legt bie Beamtin ben Borfchluffel nach rechts und verbindet baburch die Rufmafchine mit der Ceitung bes gewünschien Teilnehmers. In die c-Alber ber Berbindungsichnur ift beiberfeits je eine als Schlugzeichen bienende Glühlampe eingeschaltet. Diefe Blublampen wurden aufgluben, fobalb ber zugehörige Stopfel in eine Rlinte eingeführt wird. Wenn aber zu gleicher Zeit ber Teilnehmer feinen Gorer abgenommen hat, glubt bas Schluggelden nicht. Sangt ein Teilnehmer an, fo wird bie eine Bidlung mit geringem Biberftand im Relais ber mit hobem parallel geschaltet, die Lampe glubt bann auf. Leuchien beibe Lampen, fo haben beibe Teilnehmer den Gorer angehangt und bas Gefprach beenbet; beibe Stöpfel find bann aus ben Klinten berauszuziehen.

Die Fernschränke DB.

Jur Abwicklung des Fernverkehrs mussen Fernschränke aufgestellt werden, wenn die Anzahl der in die Vermittlungsanstalt eingeführten Fernleitungen so groß ist, daß die Fernleitungen im Klappenschrank für Anschlußleitungen nicht mehr untergebracht oder auch nicht mehr ordnungsmäßig bedient werden können, oder wenn die Anschlußleitungen an Vielsachumschalter herangeführt sind. Man unterscheidet je nach dem Jahr der Einführung der ein-

zelnen Schrankmuster Fernschränke OB 00, OB 05, OB 09. Für kleinere Amfer mit geringem Berkehr und wenig Fernseitungen kommen unter Umständen die Zusatkästen mit Fernseitungssossenen (f. o.) in Befracht.

Der Fernschrank OB00 dient zur Belegung mit 2, die beiden anderen vorerwähnten Fernschrank modelle zur Belegung mit 4 Fernseifungen. Werden mehrere Fernschränke nebeneinander aufgestellt, so werden sie unter sich durch Zimmerleitungsdrähte oder Kabel verbunden und über eine entsprechende Jahl Vielfachklinken geführt. Ist die Jahl der zu betreibenden Fernseitungen groß, so treten die Fernseitungen, ehe sie zu den Fernschränken gelangen, erst an einen Klinkenumschalter heran, wo sie in Störungsfällen isoliert und mit Erde verbunden sowie auf einen anderen Arbeitsplatz geschaltes werden können. Die Fernschränke müssen weiterhin mit dem Ortsamt (dem Vorschaltes) den Vorschaltes der Arank und dem Meldeschlen verbindung erbalten.

Die Fernleitungen verlaufen am Fernschrank OB 00 von den Schrankklemmen aus über je ein Paar Vorschalteklinken zu einem Doppelstöpsel, der mit den Vorschalteklinken in Störungsfällen den Vetrieb des fehlerfreien Drahtes als Einzelleitung ermöglicht. Weiter sind die Orähte jeder Fernleitung über eine Doppeltaste zu dem die Ein- und Ausschaltung des übertragers bewirkenden Hebelumschalter geführt, an welchen außerdem mittels zweiadriger Leitungsschnüre zwei rote und zwei schwarze Stöpsel angeschlossen sind. Zwischen Taste und Hebelumschalter sind ferner die Fernklappe, die ihr vorgeschaltese Orosselspule und die Klappenklinke angeordnet.

Parallel zur Primärwicklung jedes Abertragers ist eine Schlußzeicheneinrichtung geschaltet, bestehend aus dem Galvanoskop, den Orosselspulen und der gemeinsamen Schlußzeichenbatterie. Statt des Galvanoskops mit Orosselspule wird jest ein Schauzeichen mit hoher Selbstinduktion eingebaut, das zwei Wicklungen von 10 000 Windungen und je 600 Ohm bat.

Abfragespifen. Es besteht aus dem Hängemikrophon nebst Induktionsspuse, dem Fernhörer mit Schalthebel, der Doppeltaste zum Wecken in Ortsleitungen und dem mittels zweiadriger Leitungsschnur angeschlossenen Abfragestöpsel.

Bei niedergedrücksem Sebel sind das Mikrophon und der Hörer zugleich eingeschaltet, während die Drosselspule kurz geschlossen ist (Sprechstellung). Bei losgelassen m Sebel ist der Mikrophonstromkreis geöffnet und dem Hörer die Drosselspule vorgeschaltet (Kontrollstellung).

Um Fernichrank DB 05 endigt jede Fernleitung auf ihrem Apparatsoftem; ihr ift zu Berbindungen mit anderen Fernschränken eine Fernklinkenleitung zugeordnet, welche die Fernschrankreibe in Bielfachschaltung durchläuft. Oben im Schranke find vier Gesprächszeitmeffer (Gesprächsuhren) mit drei oder fechs Minuten Laufzeit angebracht, deren Zeiger fich durch Druck auf einen Knopf jederzeif anhalten und in die Unfangeffellung guruckbringen läßt. Unterhalb diefer Zeitmeffer befinden fich vier Fernklappen, unter diefen das in zwei Sälften geteilte Klinkenfeld. 2In ben Klinken in oberfter Reibe liegen die Ferndienffleifungen, an ben Klinken der zweiten Reihe die Fernklinkenleitungen der anderen Schränke, an den Klinkenpaaren der britten Reibe die Ortsverbindungsleitungen, in den unterften Reihen die vier Abfrageklinken der Fernleifungen, die vier Abfrageklinken der gugeborigen Fernklinkenleifungen und die Abfrageklinke der Ferndienstleitung des Schrankes. Eine besondere Dienstleitung nach dem Meldeamt vermittelt den Berkehr mit dem Meldeamt. Unterbalb des Klinkenfeldes find die Schlufgeichen für die Fernleitungen und das Anrufzeichen für die Ferndienftleitung des Schrankes angeordnet.

Muf dem Stöpfelbrett fteben für jede Fernleitung ein Berbindungsftopfel nebft zwei Wecklasten sowie ein Sebelumschalter. In der Mitte befinden fich zwei Stöpfel und zwei Umichalter gum Einschalten des Abfrageapparats, ferner die Taften für die Orts-

dienftleifungen.

Jede Fernleifung ift über den Klinkenumschafter zu ihrem Fernschrank geführt, geht dort über die Ruftafte, den Umschalter und endet in dem Fernftöpfel. 3wischen Tafte und Umschalter parallel abgezweigt ift die Abfrageklinke und die Fernklappe eine Mantelklappe mit unterfeiltem Kern - angeordnet.

Die Fernklinkenleitung 1 3. 3. durchläuft die Fernschrankreibe in Bielfachschaltung, bat aber nur an jedem gweiten Schrank eine Klinke; am Schrank 1 ift fie auf die Abfrageklinke und das

Schauzeichen gelegf.

Bu jedem Schranke gehört eine Ferndienftleitung behufs Borbereitung von Berbindungen; fie durchläuft die Schrankreibe ebenfalls in Bielfachschaltung, hat aber in jedem anderen Schrank eine Klinke. In dem gu ihr geborigen Schranke (3. 3. Mr. 1) ift fie mit ber Abfrageklinke und bem Schauzeichen verbunden. Bei febr lebhaftem Durchgangsverkehr erhalt jede Fernleitung eine besondere Dienffleitung.

Das Schaugeichen einer Ferndienffleitung wird burch eine besondere Signalleitung wirksam, sobald der Stöpfel an einem anderen Schranke in die zugehörige Klinke geffeckt wird; dann fließt der Strom aus der Schaugeichenbafferie durch die Signalleitung und über die beiden Silfsfedern an der geftopfelten Klinke gur Erde. Durch Stöpfeln der Abfrageklinke wird diefer Stromweg wieder unferbrochen.

Der Sebelumich alter kann drei Stellungen einnehmen. In der Stellung nach vorn liegt der Stöpfel unmittelbar an der Fernleitung. In der mittleren, der Rubeftellung, ift der Abertrager dazwischen geschaltet, in der Stellung nach hinten ift an die Mitte der gefeilten zweifen übertragerwicklung noch ein Kondensator gelegt, der verhindert, daß die Schlußzeichenbatterie über den Abertrager felbft geschloffen wird.

Das Abfragespftem, entweder ein Sandapparat oder ein Bruftmikrophon nebft Kopffernhörer, wird mittels Stöpfels angeschlossen.

Der Fernichrank DB 09 kann nur gebn Dienftleitungsklinken aufnehmen. Un Stelle der Taften und Umschalter der Ortsdienffleifungen des Fernschrankes OB 05 find im Modell 09 Klinken eingebaut.

Die Unordnung des Klinkenfeldes ift folgende:

Der unterfte Klinkenftreifen enthält die 4 Albfrageklinken und die 4 Klinken der Fernklinkenleitungen, sowie in der Mitte des Streifens die Abfrageklinke für die Ferndienftleitung und die Klinke für die Leifung nach dem Meldeschrank. Der darüberliegende Streifen enthält die Abfrageklinke der Ortsdienftleitung und zweimal 4 Klinken für die Ortsverbindungsleifungen, Aber dem zweiten Klinkenftreifen folgen 2 Klinkenftreifen mit den Fernklinkenleitungen, dann 1 Streifen mit den Klinken für die Ferndienstleitungen und darüber 4 Fernklappen und die Klappe für die Ortsdienstleitung. Beiderseits des Klinkenfeldes figen im Schrank je 2 Droffelfchauzeichen und unterhalb des Klinkenfeldes das felbftfäfige Unrufzeichen für die Ferndienftleifung. Die Droffelschauzeichen dienen sowohl als Schluftzeichen bei Berbindungen einer Fernleifung mit einer Teilnehmersprechstelle als auch als Schauzeichen bei Berbindungen einer Fernleitung mit einer Fernklinkenleitung.

Das Stöpfelbrett enthält 2 Abfrageftopfel, 1 Stopfelmabler, welcher geffattet, den einen oder anderen Abfrageftopfel einguschalten, und den Sprechumichalter, ferner 4 Fernleifungsftopfel, 4 Hebelumschalter, sowie zweimal 4 Tasten; durch die Tasten wird der Strom der Rufbafterie entweder in die Fernleitung oder in die mit dem Fernffopsel angeschlossene Leitung geschickt. Der Befrieb des Fernschranks OB 09 stimmt im allgemeinen mit dem des Fernschranks OB 05 überein.

Um die von den Fernsprechfeilnehmern eines DN angemelbeten Ferngespräche möglichst schnell zu erledigen, ift bei grögeren Amfern die Ginrichtung eines Melbeamts, in Geffalt eines oder mehrerer Meldeschränke oder Meldefische, getroffen. Sier werden die angemelbeten Ferngespräche vorgemerkt und zu dem Zwecke einzeln auf besonders dafür eingerichtefe Vordrucke niedergeschrieben, die fodann an denjenigen Fernsprechplat befördert werden, welcher gum Betrieb der betreffenden Fernleifung porgesehen ift. Vom Meldetisch führt je eine Leifung nach bem Ortsamt und dem Wernamt; außerdem führen eine Leifung vom Fernamt und fünf vom Ortsamt nach dem Meldetisch. Die Leitungen werden mittels Hebelumschalter eingeschaltet. Die Unrufzeichen der Leifungen vom Orts- und Fernamt werden unter einer Blechkappe auf einem Solgfockel untergebracht. Genügt ein Tifch gur Abmicklung für den Meldeverkehr nicht, fo iff ein zweifer und unter Umftanden von vornberein ein vierfeiliger Tisch aufzuffellen.

Die Fernseitungssysteme DB zu Klappenschränken für 5, 10 und 20 Leitungen. Wenn diese Klappenschränke auch dem Fernversehr dienen sollen, werden ihnen Zusaktästen mit 2 oder 3 Fernseitungssystemen beigegeben. Jedes Fernseitungssystem enthält, auf einer viereckigen Mefsingplatte befestigt, eine Fernstappe mit 1500 Ohm Widerstand, eine Schlüßtappe mit 600 Ohm Widerstand, eine Vatterietaste zum Anrusen in der Fernseitung und sechs mit Buchstaden, wie nachstehend, bezeichnete Klinken. Bon diesen Klinken dient: I zum Einschalten des Fernsprechübertragers und der Schlüßtlappe, F zum Einschalten der Fernstappe, C zum Kontrossieren der Fernsgespräche, D zur Normalschaltung als Doppelseitung, Ea zum Einzelbetriebe der a-Leitung und Einzelbetriebe der b-Leitung, wenn ein Echseisendraft ist. Bei Normalschaltung und ruhendem Sprechversehr sind nur die Klinken F und D gestöpfelt.

Jebes Fernseitungssyssem wird durch zwei Oräfte (3, B. 1a/b) mit einer sentrechten Klinkenreihe des Klappenschranks verbunden. Die zugehörige Klappebleibt dauernd ausgeschaltet, indem ihre Klappenklinke durch einen kurzen Metallsflöpfel geschlossen gehalten wird.

Die beiben Klappen des Fernleitungssystems sind ebenfalls mit Relaisfontatt versehen, so daß die eingehenden Rus- und Schlufzeichen auf einen
mit Ortsbatterse und Umschalter V zwischen die Klemmen WW gelegten Wecker
sibertragen werden können; dazu wird der Schnarrwecker des Ortsschrants mitbenukt.

- Alls Albfrageapparat ift das zum Klappenschrant gehörige Fernsprechgehäuse mit zu benuhen; dieses erhält am Boden eine besondere, mit dem Fernhörer in Verbindung siehende Klemme zwecks Alusschaltung der Industionsspule beim Kontrollieren eines Gesprächs. Es wird auch das Abfragegehäuse benutt; beim Kontrollieren ist dann ber Hebel des Fernhörers behuss Ausschaftung bes Mitrophons loszulassen.

Der Fernschrank 38 10.

Der für zwei Arbeitspläße eingerichtete Fernschrank 3B 10 enthälf ein fünsteiliges Klinkenseld; auf jedem Arbeitsplaß können je nach der Belastung bis zu fünf Fernseitungen betrieben werden.

Die oberhalb des Klinkenfeldes eingebauten Gesprächsuhren besitzen ein Glühlampenvorsignal. Diese Einrichtung besteht darln, daß der Stromkreis für eine Glühlampe nach 2½ und 5½ Minuten geschlossen und beim Anschlagen der Glocke, das genau mit Alblauf von drei und sechs Minuten erfolgt, wieder unterbrochen wird.

In dem Schrank können je 500 Klinken für Ferndienstleitungen, Fernklinkenleitungen und Ortsverbindungsleitungen neben den Abfrageklinken, Anruflampen und zugehörigen Schalttasten, Anruflampen sür den Nachtdienst und Klinken für besondere Zwecke unsergebracht werden. In der Mitte des Spiegelbrettes ist, sosen eine Zettelrohrpostanlage eingerichtet ist, der Rohrpostempsänger eingebaut; der Sender besindet sich im vorderen Teile der Tischplatte zwischen beiden Arbeitspläßen. Für jeden Arbeitsplaß sind im Spiegelbrett des Schrankes eine Fernanruf- und eine Russtromüberwachungslampe unsergebracht, serner in der Tischplatte: 5 (im Bedarfsfalle bis 10) Schnurpaare mit je 2 Schlußlampen, 1 Abfrage- und Nithörschalter, 1 Trennschalter, 1 Ausschalter und die Tastensfreisen sür den Dienstleitungsverkehr mit den Vorschaltepläßen.

Ju dem Fernschrank 3B 10 gehört ein besonderer Zwischenverteiler mit senkrecht und wagerecht angeordneten Lökösenstreisen. Die senkrechte Seite enthält: einen 60keiligen Lökösenstreisen für je 10 Fernleikungen, die zugehörigen Ferndienstleikungen und die Fernanrusrelais, Fernhalterelais und Fernkrennrelais, einen 60keiligen Lökösenstreisen für je 10 Fernklinkenleikungen und die zugehörigen 10 Fernklinkenrelais und Umschakterelais sowie einen 40keiligen Lökösenstreisen für je 40 Lampen ("Nachstampen"). Wagerecht angeordnet ist ein 50keiliger Lökösenstreisen sür jeden Arbeitsplaß und nach Bedarf ein solcher zum Anschließen der Fernsprechübertrager und Umschalterelais für je 10 zum Doppelsprechen oder Telegraphieren benußte Fernleikungen. Der Zwischenverkeiler ist so eingerichtet, daß die Fernleikungen und die ihnen zugekeilsen Dienstleikungen auf andere Arbeitspläße auch ohne Anderungen im Klinkenumschalter umgelegt werden können.

In jedem Fernschrank find vorbanden:

je 10 Fernabfrageklinken und Mithörklinken, paarweise nebeneinander angeordnet,

je 10 Anruflampen für Fernleitungen und Schluflampen für Fernklinkenleitungen.

je 10 Nachttaften und Fernklinkentaften,

Schnurrelais fowie

Platrelais (je zwei Dienftleifungsanrufrelais, Dienftleifungstrennrelais, Rufftromrelais, Abfrageapparat-Trennrelais und Kontrollrelais).

Dazu kommen:

10 Schnurpaare mit Zubehör, Kondensatoren und Drofselspulen, Induktionsspulen und Aufstromübertrager.

Dagegen sind die Relais und Abertrager, die nur nach dem erforderlichen Bedarf eingebaut werden, außerhalb des Fernschrankes auf einem besonderen Relaisgestell angebracht.

Die Fernleitungen find vom Klinkenumschalter über den Zwischenverfeiler an die Abfrageklinken geführt, zu welchen parallel die Mithörklinken geschaltet sind. Als Brücke zwischen beiden Fernleitungsdrähten liegt das Fernanrusrelais, dessen Zuleitungen über Unterbrechungskontakte des Trennrelais führen. Letzteres ist über den Zwischenverfeiler mit der Hulle der Abstrageklinke verbunden.

Der Mikrophonstromkreis der Abfrageeinrichtung enthälf zwei Induktionsspulen, die so angeordnet sind, daß die in den Sekundärwicklungen entstehenden Induktionsströme den Fernhörer in entgegengesetzter Richtung durchsließen. Dies hat zur Folge, daß die Saalgeräusche und die eigene Sprache der Beamtin im Fernhörer gedämpst zu hören sind; auf die nach außen gebenden und von außen ankommenden Sprechströme hat diese Schaltung aber keinen Einsluß. Beim Mithören ist dem Fernhörer ein hoher Widerstand vorgeschaltet; die beiden Induktionsspulen sind durch das Abfrageapparat-Trennrelais abgeschaltet.

Verbindung einer Fernleitung mit einem Teilnehmer. Beim Aufleuchken der Lampe ist der Albfragestöpfel in die Abfrageklinke einzusehen und der Umschalter zwecks Abfrage umzulegen. Nach Entgegennahme der Gesprächsanmeldung schaltet sich die Beamtin durch Niederdrücken der Taste in die Dienstleitung nach dem Vorschalteschrank ein, nennt die Nummer des verlangten Teilnehmers und ersährt vom Vorschalteschrank die Nummer der Orfsverbindungsseitung, auf die der gewünschte Teilnehmer geschaltet wird. Am Fernschrank wird nunmehr der Verbindungsstöpsel in die Orfsverbindungsklinke ein-

geseht, und mit dem Aufumschalter wird der Teilnehmer angerusen. Bis dieser den Fernhörer abnimmt, leuchtet die Schlußlampe. Hat das Gespräch begonnen, so schaltet sich der Beamte durch Zurücksühren des Umschalters in die Mittelstellung aus. Während des Gesprächs wird die Kontrolle durch Umlegung des Umschalters in die Mithörstellung ausgeübt. Sobald der Teilnehmer den Fernhörer wieder anhängt, leuchtet die vorerwähnte Schlußlampe auf.

Berbindung zweier Fernleitungen. Wenn 3. 3. von der Fernleitung It. 1 auf Schrank I eine zweite Fernleitung auf Schrank III gewünscht wird, so ift der Berbindungsftopfel in die mit der befreffenden Dienftleifungenummer bezeichnete Ferndienstklinke zu stecken, nachdem vorher die Leitung 1 durch Umlegen des Trennschalters vom Abfrageinstem abgeschaltet worden ift. Nunmehr leuchtet am Fernschrank III die Dienstlampe selbsttätig auf. Die angerufene Beamtin ichaltet fich durch Ginftecken des Abfragestöpsels in die betreffende Dienstabfrageklinke und Umlegen des Abfrageschalters ein, erfährt die Rummer der gewünschten Fernleitung, nennt der anrufenden Beamtin, falls die Leitung frei ift, die Rummer der Klinke, in welcher die Berbindung bergeftellt werden foll, und giebt die gu diefer Leitung gebörige Tafte. Die darunterliegende Lampe leuchtet jo lange, bis am Schrank I der Berbindungsftopfel eingeseht wird. Dieje Lampe gibt auch nach Trennung der Verbindung am Schrank I der Beamfin von Schrank III das Schlufizeichen; nach Eingang des Schlufgeichens ift am Schrank III die Tafte wieder bineinzudrücken und die Leifung normal zu schalten.

Der Meldetifch 3910. Beim 39-Betrieb merden die von den Teilnehmern des Ortsnetes angemeldeten Ferngespräche gunächst an besondere Meldeplätze des Fernamts übermittelt. Im Ortsamt find die Meldeleitungen wie beim DB-Betrieb über die Ortsschränke in Dielfachschaltung geführt. Bei den kleinen 39-Amtern mit mäßigem Meldeverkehr gehört gu jeder Meldeleitung nur ein Unrufzeichen; das Abfragen erfolgt daber in der Meldeleitung ftets an demfelben Arbeitsplat; bei den großen 39-Amtern werden die ankommenden Ferngesprächsanmelbungen an die eingelnen Meldeplätze gleichmäßig verteilt. Bu diefem 3wecke merden Meldetische 32 10 verwendet. Jeder Meldetisch bat zwei Arbeitspläge. Auf jedem diefer Plage find Anruflampen fur famtliche in Bielfachschaltung durch den Tifch geführte Meldeleitungen und links davon eine Platlampe angebracht. Bu jeder Meldeleifung geborf ein Sprechumschalter. Die gu jedem Arbeitsplag geborigen Apparatteile (Anschlußdose, Kondensatoren, Umschalterelais, Drosselspulen) sind unterhalb der Tischplatte eingebauf, während die Anruf- und Trennrelais der einzelnen Meldeleitungen sowie das Kontrollrelais ihren Platz an dem allgemeinen Relaisgestell im Verteilerraum erhalten. Bei diesem Modell hat die Meldebeamtin niemals mehr als je einen Anruf an ihrem Platze zu bedienen, sie ist, sobald sie eine Anmeldung erledigt hat, sofort für den nächsten Anruf frei.

Sobald in einer Meldeleitung ein Anruf eingeht, leuchtet an jedem Arbeitsplat die zugehörige Anruflampe und die Kontrolllampe an dem erffen (in der Reihenfolge der Plage) gerade unbelegten Plat auf; diese Beamtin schaltet fich durch Umlegen des Sprechumschalfers ein; dadurch werden famtliche Unruflampen gum Erlöschen gebracht; außerdem erlischt die Kontrollampe an dem Arbeitsplaß der fich meldenden Beamfin; durch das Umlegen des Sprechumschalters wird gleichzeitig die Kontrollampenleitung auf den nächsten freien Urbeitsplaß geschaltet. Beim erften Unruf in einer Leifung, 3. B. 1, leuchten alfo alle Anruflampen und die Kontrollampe des Plates 1. Die Beamtin an Plat 1 beantwortet den Unruf. Der nachfte Unruf in Leitung 2 bringt famtliche Unruflampen diefer Leitung und die Kontrollampe des Plages 2 gum Aufleuchten. Die Beamtin des Plages 2 fragt ab ufw. Wird Beamtin 1 ingwischen frei, fo geht bei ihr wieder der nächfte Unruf ein. Sind alle Beamtinnen in Anfpruch genommen, fo ertont ein Wecker für den Auffichtsbeamten.

Einführung der Leifungen in große 991.

Wie schon früher erwähnt, werden die Fernsprechanschlußleitungen den großen VA unterirdisch in hochpaarigen Kabeln zugeführt. Letztere werden für gewöhnlich im Kabelkeller des Dienstgebäudes in Bleiabschlußmussen in weniger starke Kabel (zu 50 oder 25 Paaren) ausgeteilt und auf diese Weise in einer Maueraussparung oder in einem besonderen Kabelschacht dis zu dem Umschalteraum hochgesührt, in welchem der Hauptverfeiler mit den Sicherungen ausgestellt ist.

Von dem Hauptverfeiler sind die Leifungen in 42-adrigen Baumwollseiden- oder Lackpapierkabeln nach den Verbindungsklinken der ersten beiden Vielsachschränke geführt. Auf jeden, 20 Klinken enthalsenden Klinkenstreisen entfällt ein Kabel; zwei Kabeladern bleiben in Vorrat. Zur Verbindung der gleichnamigen Klinkenstreisen in den einzelnen Schränken, z. B. der Streisen des ersten Hunderts in Schrank 1, 3, 5 und 7, dienen 63 adrige Baumwollseiden- oder Lackpapierkabel, Klinkenkabel genannt, von denen immer drei Aldern in Vorrat bleiben. Von den Klinken

der letzten beiden Schränke verlaufen die Leitungen in ebensolchen Kabeln (Rück führungskabeln) zu ihren Abfrageklinken und Anrusklappen. Diese Kabel endigen am Zwischenverseiler, und zwar sind sie auf den Fußboden herunter und dort in einem flachen Holzkanal auf oder unter dem Fußboden entlang zu ihrem Schranke geführt und darin an das untere Lötösenbrett des Zwischenverteilers gelegt. Von den Lötösen des oberen Brettes sühren seste Drahtverbindungen nach den Abfrageklinken und Anrusklappen. Zwischen den beiden Lötösenbrettern wird die Verbindung durch leicht auswechselbare, dreisach verseilte Schaltdrähte hergestellt. Sämtliche Verbindungen im Zwischenverseiler erfolgen der Raumersparnis halber durch Lötung statt durch Klemmen. Die Unsahkasten am Ansang und Ende der Schrankreihe dienen zum Empor- und Herabsühren der Kabel.

Die Fernleitungen werden meift oberirdisch eingeführt, enden als blanke Freileitung am Dachgestänge des BU und verlausen weiterhin in einadrigen Bleirohrkabeln über die nahe der Eintrittsstelle ins Gebäude angebrachten Sicherungen, u. U. über den Klinkenumschalter zu den einzelnen Fernleitungsplähen des Fernantes (vgl. vorstehend; die Fernschränke OB).

Der elektrischen, die Fernspratike Dos.

Der elektrische Strom zum Vetriebe der Telegraphen- und Fernsprechapparate wird entweder aus Vatterien oder elektrischen Maschinen entwommen. Die Vatterien bestehen aus Primärelementen (nassen und Trockenelementen) oder aus Sekundärelementen (Sammlern). Der Strom aus elektrischen Naschinen läßt sich entweder aus einer posteigenen Naschinenanlage (Hausanlage) oder aus dem Netz eines Elektrizitätswerks entnehmen. Meistenteils muß der aus dem Starkstromnetz entnommene Strom für Telegraphen- und Fernsprechzwecke umgesormt werden (zum Laden der Sammler usw.). In einzelnen Fällen dient auch der Netzstrom unmittelbar zur Speisung der Telegraphen- und Fernsprechleitungen. Die Hausanlage und die Umformeranlage sind meistens in einem besonderen Maschine und in en raum untergebracht.

Aufstellung der Batterien.

In den Amtern mussen die Batterien nahe den Betriebsräumen an hellen Orten, welche weder großer Wärme, noch Kälte oder Feuchtigkeit ausgeseht sind, ausgestellt werden. Bei großen Bermittlungsanstalten ist zur Aufstellung der Batterie in der Regel ein besonderer Raum zu verwenden. Ist ein passender Raum nicht vorhanden, so können auch hierzu Keller oder Bodenräume benuht werden, sofern sie geeignet, d. h. erstere hell, lustig und nicht feucht, lestere dem Temperaturwechsel nicht in dem Grade unterworsen sind, daß übermäßiges Verdunsten oder Einfrieren der Batteriessüssischen sit. Sind besondere Batterieräume vorhanden, so werden primäre Batterien in Holzsachwerken sür 120 Elemente untergebracht. Müssen die Batterien in den Upparatzimmern selbst ausgestellt werden, so sind sie in Schränken zu 35 oder 100—200 Elementen unterzubringen. Die Schränke werden mit Glastüren versehen und im Innern mit weißer Ölfarbe angestrichen. Die Endpoldrähte der Batterien oder der einzelnen Elementreihen werden an Batterieklemmen gesührt, die im Innern der Schränke oder an den Psosten der Batteriegestelle besessigt sind; zur Verbindung der Klemmen dient blanker Kupserdraht von 1,5 mm Stärke.

Trokenelemente bedürfen keiner besonderen täglichen Wartung wie die nassen Elemente; man stellt die Trokenelemente entweder auf Fachwerken oder in Schränken auf, die statt mit Glastüren mit bölzernen Türen versehen sein können. Die Räume zur Aufstellung der Sammlerbatterien müssen hell, staubsrei, troken und gut gelüstet sein. Der Fussboden besteht aus Ziegelsteinen oder aus Asphalt. Die Sammler werden auf Holzgestellen untergebracht, die Bodengestelle, Bockgestelle oder etagensörmige Gestelle (Fachwerke) sein können.

Betriebsftorungen.

Betriebsstörungen liegen vor, wenn der elektrische Strom entweder überhaupt nicht oder nicht in der vollen Stromftarke den Stromweg zurücklegen kann. Man unterscheidet hierbei:

1. Unterbrechung der Leitung, so daß dem elektrischen Strom an einer Stelle der Stromweg gesperrt ist. Ursachen 3. B.: Drahtbruch, Batteriesehler, Apparatkontaktsehler. Man spricht dann von Stromlosigkeit der Leitung.

2. Nebenschluß der Leitung. In diesem Falle wird an einer oder auch an mehreren Stellen des Stromwegs der elektrische Strom mehr oder weniger auf andere Gegenstände abgeleitet. Dies ist 3. B. der Fall bei Berührung des blanken Leitungsdrahtes auf der Strecke mit Baumzweigen, mit anderen Leitungsdrähten usw.

3. Erdschluß der Leitung. In diesem Falle findet der elektrische Strom an einer Stelle des Stromwegs eine so erhebliche Ableitung, daß der Strom dort vollständig zur Erde abgeleitet wird, ehe er dem beabsichtigten Zweck nuß-

bar gemacht werden kann. Solche Fälle sind 3. B. Berührung der blanken Leitung mit einem Drahtanker einer Telegraphenstange, oder mit einem Blitableiter, Aufliegen der Leitung auf dem Erdboden usw.

In größeren FVSt, wo natürlich im Durchschnitt mehr Störungen auffreten können als in kleineren ON, sind sog. Störung siftellen eingerichtet, welchen die Eingrenzung der Fehler, die Anordnung zur Beseitigung der Fehler und die Überwachung der angeordneten Maßnahmen obliegt.

Eingrenzung einer Störung im Amte.

Jur Prüfung, ob die Amtseinrichtung in Ordnung ift, bedient man sich bei kleinen Vermittlungsstellen mit Klappenschränken bis zu 50 Leitungen der Prüfeinrichtung, bei größeren Vermittlungsstellen der Prüfschränke.

Zur Untersuchung und Eingrenzung der Störungen in den Fernsprechnehen mit 3B-Betrieb werden zwei Arten von Prüfschränken, der kleine Prüfschrank 3B 15 und der große Prüfschrank 3B 15 benuht. Sie unterscheiden sich voneinander hauptsächlich nur durch den Umfang der vorgesehenen Untersuchungseinrichtungen. Näheres vol. in Heft 9 unter Mehkunde.

Amter mit Meßeinrichtung können die gestörte Leitung auch am Klinkenumschalter zur Untersuchung auf das Meßinstrument schalten; eine derartige Prüfung ist dann mit Vorteil anzuwenden, wenn es sich um eine Schleisenberührung handelt. Sollte bei einer kleinen Vermittlungsstelle keine Prüseinrichtung vorhanden sein, so muß die Prüsung mit dem Streckensernsprecher vorgenommen werden. Die Grenze zwischen Innen- und Außenleitung bilden bei den oberirdisch eingeführten Fernsprech-Verbindungsleitungen die Grobsicherungen, bei den unterirdisch eingeführten Fernsprech-Verbindungsleitungen die Luftleerblitzableiter oder Kohlenblitzableiter (Sicherungsleisten). An diesen Apparaten sind die erforderlichen Erdverbindungen oder Isolationen zur Prüsung, ob der Fehler innerhalb oder außerhalb des Amtes liegt, auszusühren.

Liegt der Fehler innerhalb des eigenen Umtes, so wird die Leifung sogleich unter Benutzung freier Zuführungsdrähte, Grobsicherungen und Blitzableiter auf ein Aushilfs-Apparatspftem geschaltet, damit der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

Dann werden zunächst die Grobsicherungen und Bligableiter des gestörten Stromweges geprüft. Bei Unterbrechung wechselt man die Sicherungen aus, bei Aebenschließung nimmt man die Luftleerpatronen aus den Bligableitern heraus usw.

Wenn hierdurch die Störung nicht beseitigt wird, erfolgt die Fehlereingrenzung durch Isolieren der einzelnen Drahtverbindungen von Klemme zu Klemme bei Nebenschließungen und durch Überbrücken der Stromwege mit Hilfsdrähten bei Unterbrechung.

Eingrenzung einer Störung außerhalb des Umtes.

Ju dieser Eingrenzung wird die Prüfeinrichtung, der Prüfschrank oder die Meheinrichtung benuht. Auch hier handelt es sich um die Ermittlung dersenigen beiden Untersuchungsstellen, zwischen welchen der Fehler liegt. Bei Berührungen und vollständigem Erdschluß kann die Eingrenzung durch eine Fehlerortsmessung erheblich beschleunigt werden.

Ist nur ein Draht der Doppelleitung sehlerhaft, so wird dieser nach beendeter Eingrenzung auf beiden Amtern isoliert und der Betrieb in Einzelleitung abgewickelt. Dasselbe geschieht, wenn der b-Draht mit dem a-Draht in Berührung ist.

Fragen und Antworten.

Um das Heft nicht zu umfangreich zu gestalten, sind die einzelnen Antworten durch einen kurzen Hinweis auf die behandelnden Seiten des Hefts bezeichnet worden.

Frage 21	Intwort
1. Was versteht man unter einem Fernsprechamt,	
einem Ortsamt und einem Fernamt?	6.3
2. Welchem Zweck dient der Klappenschrank?	S. 3
3. Was ist der Unterschied zwischen Einfachumschalter	
und Vielfachumschalter?	6.4
4. Was ist eine Nebenstelle?	6.4
5. Was sind die wesentlichsten Teile eines Klappen-	
Schronke?	6.4
schranks?	6.4 - 6
7. Wodurch unterscheidet sich die Abfrage-Klinke von	
einer Bielsachklinke?	6.4-5
8. Welche unterschiedliche Bauart von Vielfachklinken	
gibt es und aus welchem Grunde?	6.5-6
9. Was für Stöpfel werden im Fernsprechbetrieb be-	
9, 2005 fur Stopper werben im Gernspreaderines of	S. 6
nuft?	S. 6-7
10. Beschreibung eines Messingstöpsels	0.0
11. Wozu benutzt man die Klappen am Klappen-	6.7
jchrank?	0.1
12. Welches ift die Bauart eines Klappenelektromag-	6.8
nefen?	6.9
13. Was ift eine Rückstellklappe?	S. 9
14. Wie wirkt dieselbe?	5.10
15. Welchen Zweck hat das Schauzeichen?	6. 10—11
16. Welche Arten von Schauzeichen gibt es?	
17. Beschreibung des Schlufzeichengalvanoskops	S. 10
18. Beschreibung des Schlußzeichens mit hoher Gelbst-	~ 11
induktion	6.11
19. Beschreibung des Batterieschauzeichens	S. 11
20. Welchen Zweck hat das Schlugzeichengawano-	~ 40
fkon?	S. 10
21. Welchen Zweck hat das Batterieschauzeichen? .	6.11
	3*

Frage Mutmant	
22. Was iff ein Sprechumschaltens	Frage Antwor
23. Was ift ein Rückfrageschalter? 24. Welchem Imach die Aller in State in	49. Wogu braucht man Stromverriegelungsapparate? . S. 18
	50. Was ist eine Drosselspule? 6. 18
26. Wie geschieht die Gesteuf gebraucht? 6. 13	51. Welche Arten gibt es davon?
26. Wie geschieht die Gesprächsgählung?	52. Welchem Zweck dient der Kondensator? G. 20
27. Was bedeutet OB-Betrieb? S. 14 28. Welche Batterion oder The	53. Bauarf eines Kondensafors 6. 20
	54. Wie ift der Kondensator in einer Teilnehmer-
beim OB-Befrieb? 6. 14	sprechstelle einzuschalten? 6.20
29. Wie entsteht der Weckstrom? 6.14 30. Wie perläuft der Weckstrom? 6.14	55. Was ist ein Vorschalteschrank DB? 6. 21
	56. Wie sind die Ortsschränke OB mit dem Vorschalte-
	schrank verbunden? 6.21
31. Was ist der Unterschied im Berlauf eines Weck-	57. Wie ist ein Vorschalteschrank 3B gebaut? 6.21
The state of the s	58. Welchem Zweck dient das Trennrelais:
umschalter? . S. 15	a) bei der Wefternschen Schaltung? 6.22
	b) bei der Ericfsonschen Schaltung? S. 22
	59. Wie wird der Ferngesprächsverkehr im Amf ab-
	gewickelt?
34. Was versteht man unter Sprechzeug? S. 15	60. Wann werden Fernschränke aufgestellt?
	61. Welche Fernschränke DB gibt es? 6. 23
	62. Wie ftehen die Fernschränke DB mit dem Ortsamt
angerufen?	in Verbindung?
36. Wie geschieht dies am Vielfachumschalter OB? . S. 16 37. Was bedeutet die Berrichtung 2002 . S. 16	63. Was ift die grundsähliche Schaltung einer Fern-
	leifung in einem Fernschrank DI 00? G. 23
	64. Woraus beffeht das Abfragespftem am Fern-
39-Betrieb?	schrank OB 00?
39. Was ist zentrale Mikrophonspeisung? 6. 16 40. Welche Spannung gibt war ziene ? 6. 16	65. Bauart und 3weck eines Fernhörers mit Schalt-
	hebel
wird letstere geschaltet? 41. Wie werden die Rehenstellen in 2000 auch wie	66. Bauart und Zweck einer Gesprächsuhr
41. Wie werden die Nebenstellen im 3B-Betrieb mit	67. Was ist die grundsähliche Schaltung einer Fern-
Mikrophonstrom persoret?	
Mikrophonstrom versorgt?	
12. Was ist ein Vielsachunsschalter 33? 6. 17 6. 17	68. Welchen Zweck hat die Fernklinkenleitung? 6, 24
	69. Welchen Zweck hat die Ferndienstleifung?
	70. Wie wird das Schauzeichen einer Ferndienft-
	leifung befäfigt?
schenverfeilers beim OB- und 3B-Befrieb? S. 17	71. Welche Stellung kann der Hebelumschalter am
	Fernschrank OB 05 einnehmen und was ift die
	Folge der einzelnen Stellungen? 6.25
	72. Woraus besteht das Abfragespstem an diesem
	Fernschrank? 6.25
7. Was bedeufet Anrufbefrieb?	73. Beschreibung des Fernschranks DB 09 6. 25
8. Was ift Dienstleifungsbetrieb?	74. Welchen Zweck hat der Meldeschrank? 6. 26
0, 16	75. Wozu benutzt man Fernleitungsinsteme OB? 6. 26

Frage	Untwor
76. Bauart eines Fernleitungsinftems	8 91
11. Wie wird im Amt ein foldes Fernleitungs.	
softem bedient?	6.26
spiftem bedient?	6. 27
19. Welchem Jibeck blent am Kernichrank 323 10	
das Glühlampenvorsignal?	6.27
80. Wozu dient der Zwischenverteiler am Fernschrank	
32 10 und wie ist er eingerichtet?	6. 27
81. Wie find die Fernleitungen an den Fernschrank	
323 10 herangeführt und im Fernschrank ge-	
se. Wie ist die Abfrageeinrichtung am Fernschrank	6.28
22. Wie ist die Abstageemrichtung am Fernschrank	
33 10 hergestellt?	S. 28
So. Wie geschieht am Fernschank 32 10 die Verbin-	
dung einer Fernleifung mit einer Teilnehmer-	~ ~~
st. Wie werden zwei Fernleitungen an zwei verschie-	S. 28
denen Fernschränken 32 10 mifeinander ver-	
bunden?	~ 90
bunden? 85. Welchen Zweck hat der Meldetisch 3B 10? 86. Wie iff der Meldetisch 3B 10.	S. 29
86. Wie ift der Meldetisch 32 10 mit dem Ortsamt	S. 29
und mit dem Fernamt verbunden?	6.29
81. Wie gelchieht die Bedienung eines Meldetisches	0. 20
33 10?	6.30
3B 10? 88. Wie werden die Fernsprechteilnehmerleitungen in	0.00
große Da eingeführt?	S. 30
og. Wie erfolgt die Berbindung zwischen Kaupf-	0.00
perfeiler und den Nielfachschränken?	S. 30
90. Was sind Klinkenkabel? 91. Wozu braucht man Rückführungskabel?	S. 30
91. Wozu braucht man Rückführungskabel?	S. 31
92. Jueck des Juijchenverteilers	S. 31
93. Wie werden meiftens die Fernleitungen in ein	
Va eingeführt? 4. Wie ist der Verlauf einer Fernleitung von ihrer	S. 31
4. Wie ist ver Berlauf einer Fernleitung von ihrer	
emplify of sum Wernichtank?	S. 31
5. Woraus wird der elektrische Betriebsstrom ent-	
nommen?	6.31
06. Was für elektrische Batterien gibt es?	S. 31
elektrische Strom zum Befrieb verwendet?	~ 01
8. In welchen Räumen sind die elektrischen Bafferien	6.31
unferzubringen?	~ 04
	S. 31

	Frage	Untwort
99.	Wann werden Batterieschränke benugt und wi	e
	find sie eingerichtet?	. 6.32
100.	Wo werden die Trockenelemente in einem 39	1
	untergebracht?	
101.	Wo und wie werden Sammleranlagen aufgeftellt'	? 6.32
	Was ift unter einer Betriebsftorung gu ver	-
	steben?	
103.	Welche Urten von Betriebsftörungen gibt es	? 6.32
104.	Was ist eine Unterbrechung der Leitung und wo	•
	durch entsteht sie?	. 6.32
105.	Was ift ein Nebenschluß der Leitung und wi	e
	äußert er sich?	
	Was ist ein Erdschluß der Leitung?	
107.	Welche Dienftstelle eines VI hat die Eingrenzung	
	und Beseitigung einer Betriebsstörung zu ver	
	anlassen?	. ©. 33
108.	Mit welchen Apparaten werden die Störungen in	
426	VI eingegrenzt?	
109.	Wo liegt die Grenze zwischen Innen- und Augen	
	leitung?	
110.	Wie ermittelt und beseitigt man Störungen inner	~ 00
	halb eines VI?	
111.	Mit welchen Apparaten werden die Störunger	
440	außerhalb eines VI festgestellt?	
112.	Wie erfolgt die nähere Fehlereingrenzung außer	
	halb eines VI?	. S. 34

fernmeldelehrling.de

Drud bon A. Th. Engelhardt in Leipsig